



班级: 计01


姓名: 吴逸朗

编号: 2020010869

科目: 数电

第 1 页

5.30 考虑具有如下逻辑图的计数器:

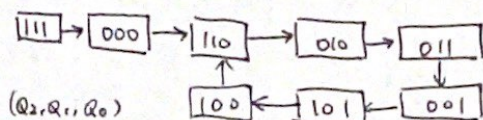


由此得:

$Q_2(n+1)$	$Q_1(n+1)$	$Q_0(n+1)$
$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

$$Q_{0(n+1)} = \overline{Q_{2n}} \cdot (Q_{0n} + Q_{1n}) \quad Q_{1(n+1)} = \overline{Q_{0n}} \quad Q_{2(n+1)} = \overline{Q_{1n}}$$

根据表达式可列出对应计数器:

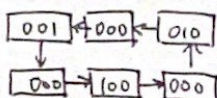


但需要注意, 循环的过程应为:

因此要把 110, 011, 101, 111 的输出映射至 000.

而 000 要变为 100, 其余不变, 故有:

(D 触发器中  $D=Q$ )

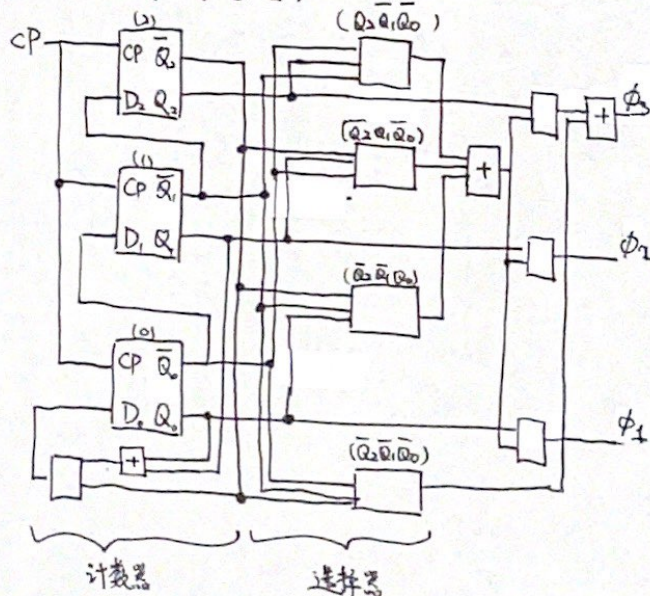


5.32 由状态表: (这里  $D_3 = Y_{1,n+1}$ ,  $D_2 = Y_{2,n+1}$ ,  $D_1 = Z_{n+1}$ )

X	$Y_1, Y_2, Z_n$	$Y_{1,n+1}$	$Y_{2,n+1}$	$Z_{n+1}$	$D_3$	$D_2$	$D_1$
0	0 0 0	1	1	0	1	1	0
0	1 1 0	0	1	0	0	1	0
0	0 1 0	1	0	1	1	0	1
0	1 0 1	0	0	0	0	0	0
1	0 0 0	1	0	0	1	0	0
1	1 0 0	0	1	1	0	1	1
1	0 1 1	1	1	0	1	1	0
1	1 1 0	0	0	0	0	0	0

得到激励函数:

$$D_3 = \overline{Y_1}, \quad D_2 = \overline{X}Y_1Y_2 + \overline{X}\overline{Y_1}\overline{Y_2} + X\overline{Y_1}\overline{Y_2} + X\overline{Y_1}Y_2$$
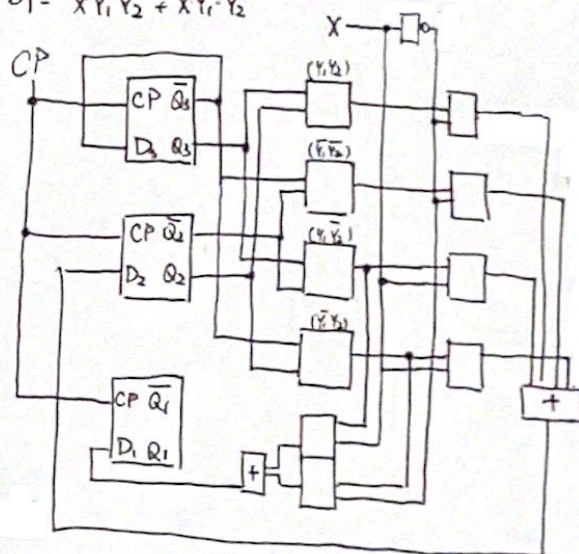
$$D_1 = \overline{X}\overline{Y_1}Y_2 + X\overline{Y_1}\overline{Y_2}$$








班级: 计01

姓名: 谷远朗

编号: 2020010869 科目: 数电

第 2 页

33 (1) 最简状态图:

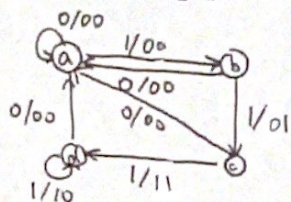

(2) 状态表

$Q_n \backslash X$	0	1
a	a, 00	b, 00
b	a, 00	c, 01
c	a, 00	d, 11
d	a, 00	d, 10

(3)  $a \rightarrow 00, b \rightarrow 01, c \rightarrow 11, d \rightarrow 10 (Q_1, Q_0)$


$X$	$Q_{1,n} Q_{0,n}$	$Q_{1,n+1}^{(Q_1)} Q_{0,n+1}^{(Q_0)}$	$Z$	$W$
0	0 0	0 0	0	0
0	0 1	0 0	0	0
0	1 1	0 0	0	0
0	1 0	0 0	0	0
1	0 0	0 1	0	0
1	0 1	1 1	0	1
1	1 1	1 0	1	1
1	1 0	1 0	1	0

状态方程:  $Q_{1,n+1} = X(Q_{1,n} + Q_{0,n})$


$Q_{0,n+1} = X \overline{Q_{1,n}}$

输出方程:  $Z = X Q_{1,n}$

$W = X Q_{0,n}$

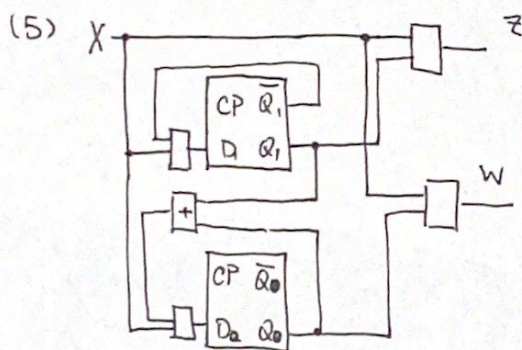

D 触发器可变换数计数器: (记模数为  $A_3 A_2 A_1 A_0$ )

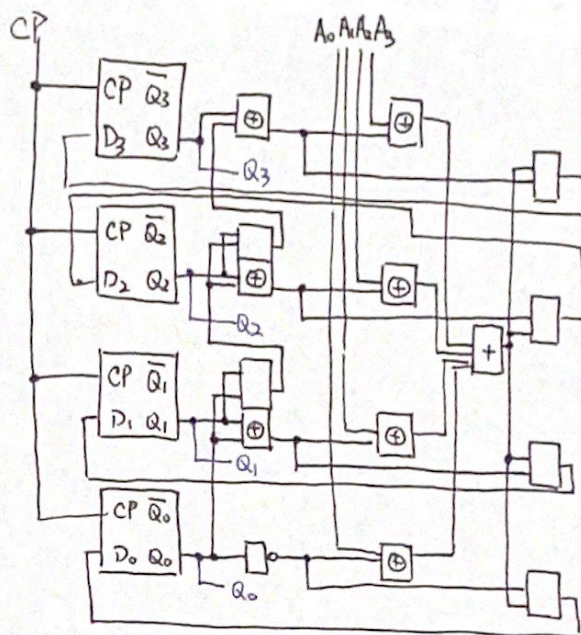

JK 触发器可变换数计数器:

