

数字逻辑电路

(2020级本科生课程)

清华大学计算机系
陶品

taopin@tsinghua.edu.cn

办公室：FIT 3—531 (13717813059)

第三章 组合逻辑电路

Combinational Logic Circuit

第三章 组合逻辑电路

3.1 引言

3.2 门电路

3.3 常用的中规模组合逻辑电路

3.4 运算器与ALU


3.5 组合逻辑电路中的竞争与冒险问题

组合逻辑电路的分析与设计

■ 组合逻辑电路分析



■ 组合逻辑电路设计

 

3.3 常用的中规模组合逻辑电路

⇒ 3.3.1 译码器

3.3.2 数据选择器

3.3.3 编码器

3.3.4 数据比较器

3.3.5 奇偶校验器

3.3.6 运算器（算术逻辑单元 ALU）

3.3.1 译码器 (1)

■ 译码器的功能分类：

□ 变量译码器：用来表示输入变量状态的全部组合

N位输入， 2^N 输出，

常见的集成化译码器有2-4、3-8、4-16

□ 码制译码器：如8421码变换为循环码等

□ 显示译码器：控制数码管显示

3.3.1 译码器 (2)

● 2-4变量译码器

- (步骤一) 定义: 2-4译码器是指2输入-4输出的变量译码器。2输入,4输出.对应输入的每一种组合, 唯一只有一个输出为“0”。

真值表

输 入		输 出			
A	B	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

3.3.1 译码器 (3)

■ 2-4译码器

□ (步骤二) 根据真值表写出输出表达式


真值表

输 入		输 出			
A	B	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

输出表达式

$$\begin{cases} Y_0 = \overline{\overline{AB}} \\ Y_1 = \overline{AB} \\ Y_2 = \overline{AB} \\ Y_3 = \overline{AB} \end{cases}$$

逻辑示意图

 

只用与非门实现

3.3.1 译码器 (4)


■ 2-4译码器

□ (步骤三) 按照输出表达式画出逻辑图

输出表达式


$$\begin{cases} Y_0 = \overline{\overline{AB}} \\ Y_1 = \overline{\overline{AB}} \\ Y_2 = \overline{\overline{AB}} \\ Y_3 = \overline{\overline{AB}} \end{cases}$$

有没有什么问题？

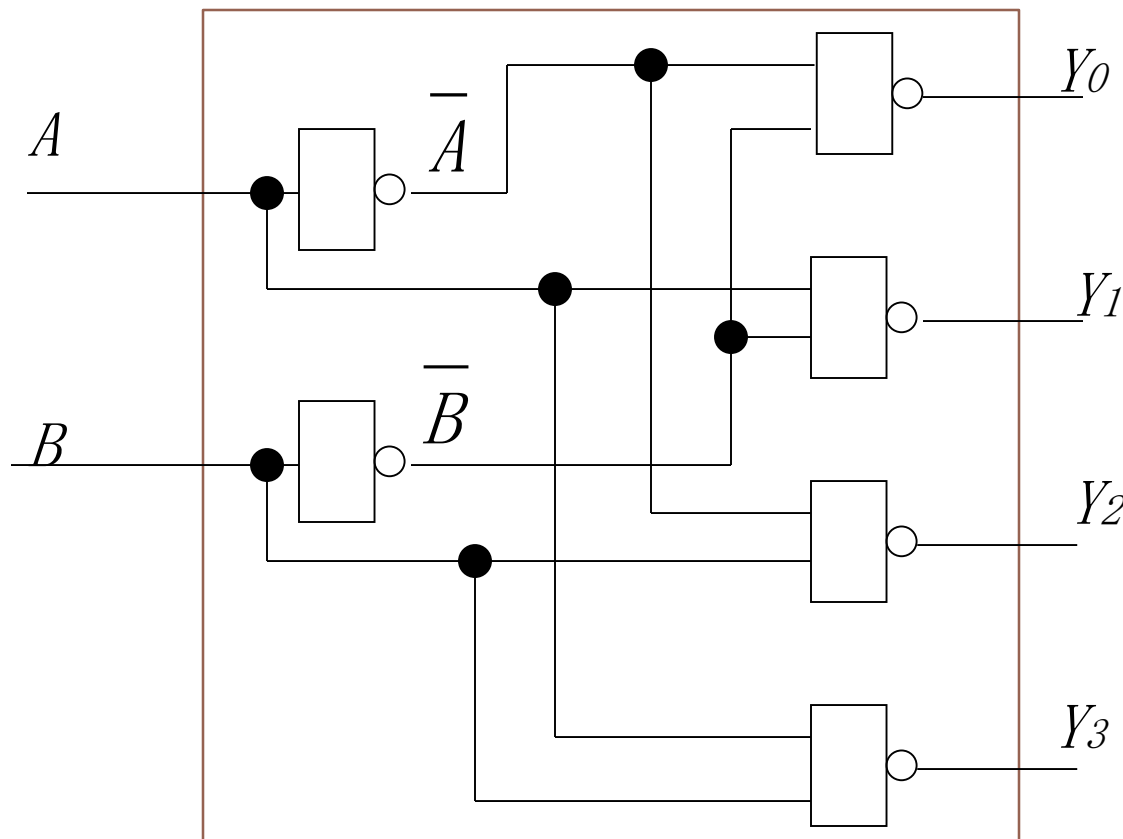

3.3.1 译码器 (5)


问题：一个输入
有3个负载！

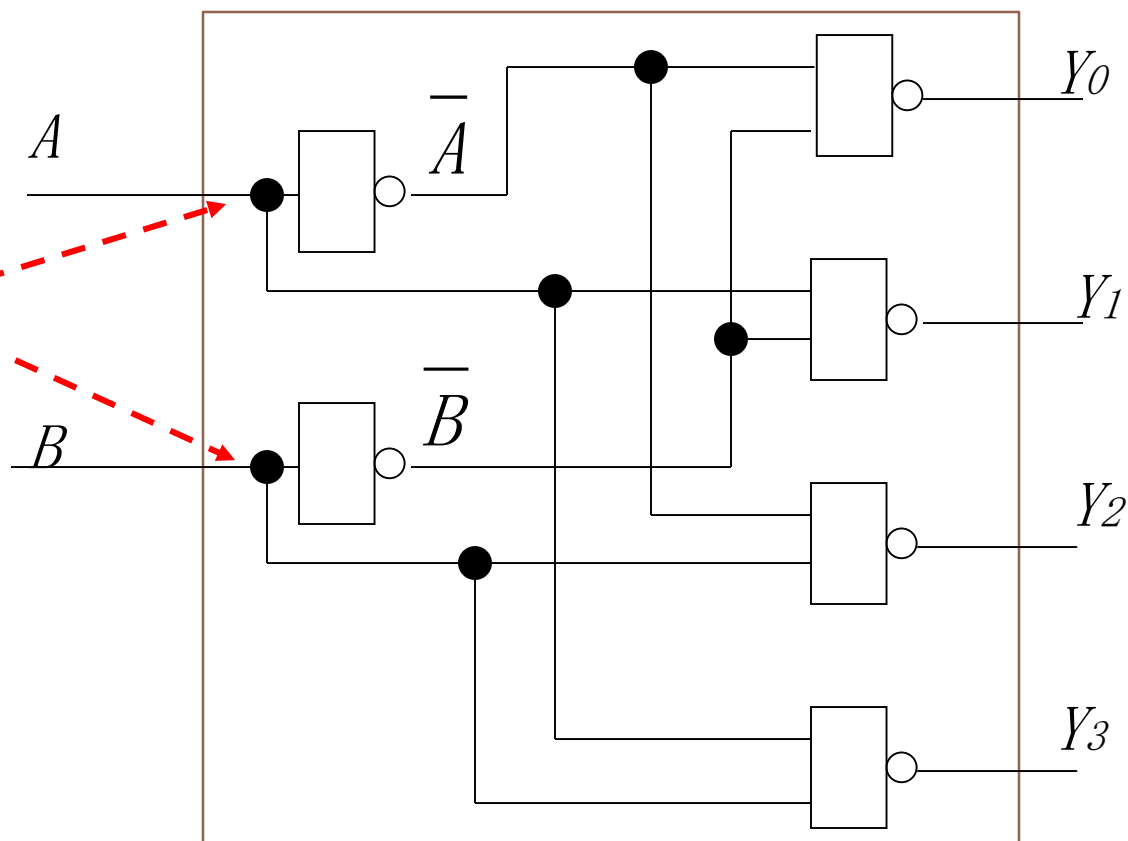

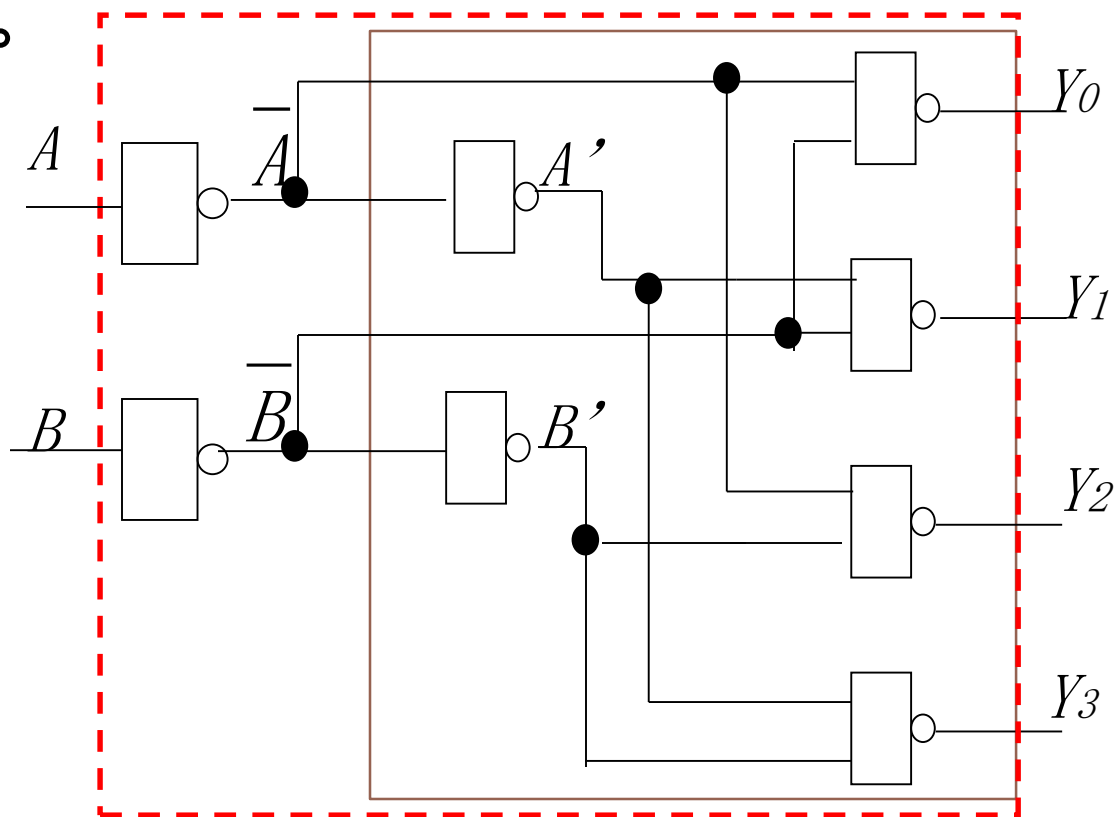3.3.1 译码器 (6)

■ 2-4译码器

- (步骤四) 检查可能出现的问题，并修正设计
- 集成电路的设计原则：一个输入只能按照一个输入负载计算。




解决办法：增加
一级输入缓冲

3.3.1 译码器 (7)

● 2-4译码器

► 集成电路由两部分组成：输入缓冲部分和译码部分。

输入缓冲部分使得对外负载只有一个，减轻上一级电路的负担。

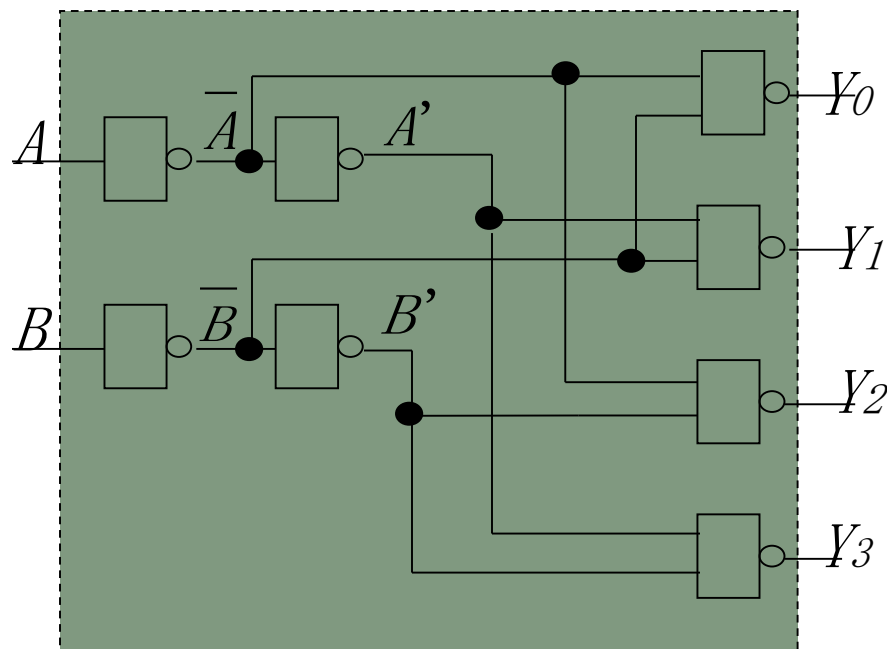

输入缓冲电路 译码逻辑电路

3.3.1 译码器 (8)

■ 画逻辑图要求:

- 逻辑图要美观, 可读性要好

■ 具体注意几个问题:


- 逻辑图中逻辑门(或逻辑器件)布局要合理, 逻辑性强

- 逻辑图中的连线布局合理, 无连接交叉点要少

- 相接连线的交叉点要画上连接符

3.3.1 译码器 (9)

■ 2-4译码器的应用举例: CPU控制四个设备

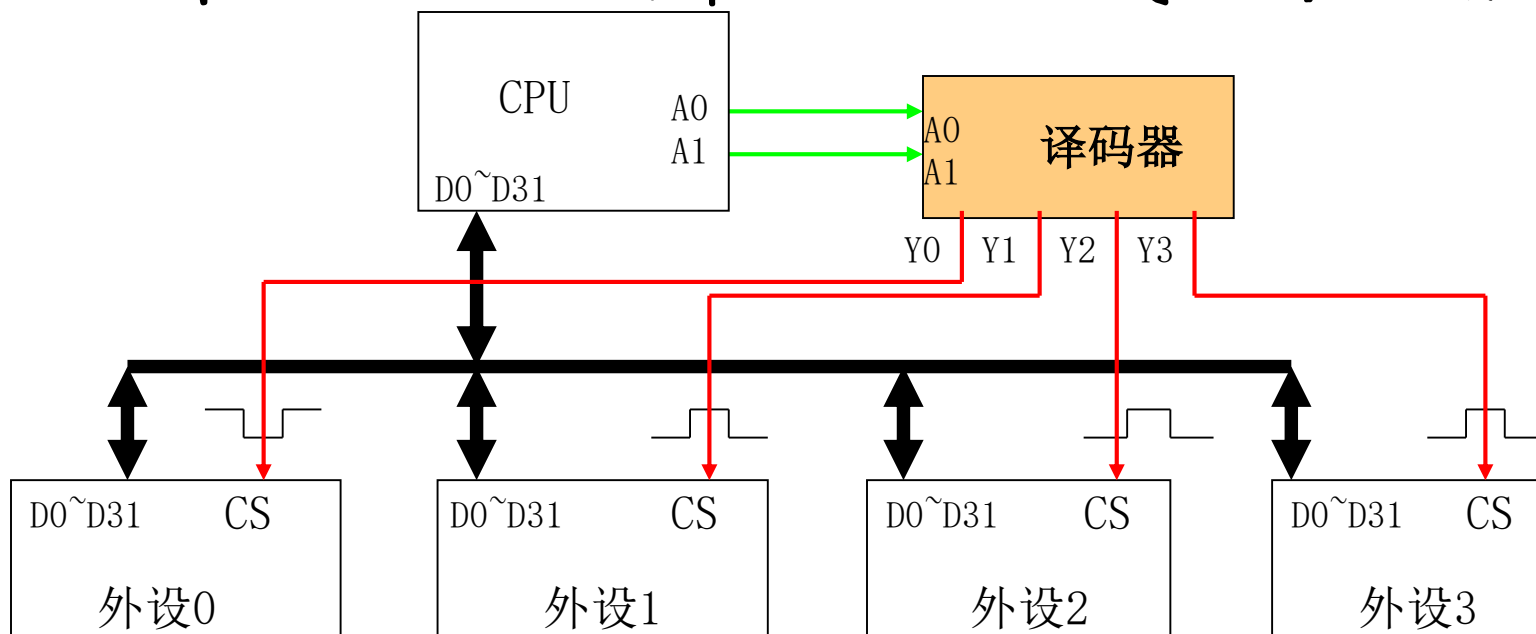

功能
级设计
要求:

A0=0, A1=0时, 外设0工作
A0=1, A1=0时, 外设1工作
A0=0, A1=1时, 外设2工作
A0=1, A1=1时, 外设3工作

信号
级设计
要求:

A0=0, A1=0时, Y0=0, Y1, Y2, Y3=1
A0=1, A1=0时, Y1=0, Y0, Y2, Y3=1
A0=0, A1=1时, Y2=0, Y0, Y1, Y3=1
A0=1, A1=1时, Y3=0, Y0, Y1, Y2=1

3.3.1 译码器 (10)

■ 有使能端的2-4译码器

- 由于2-4译码器的4个输出是2输入的逻辑组合，任何一种组合都会有一个输出有效
- 要使所有输出无效（输出为高），就需要增加附加逻辑——使能（Enable）

3.3.1 译码器 (11)

■ 有使能端 \overline{E} 的2-4译码器

□ 在普通的2-4译码器中设置使能端 (Enable)

功能表

当 $\overline{E}=0$, 译码器使能

当 $\overline{E}=1$, 译码器禁止

\overline{E}	A	B	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

3.3.1 译码器 (12)


● 有使能端 \overline{E} 的2-4译码器

功能表

\overline{E}	A	B	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

$$\begin{cases} Y_0 = \overline{\overline{E}AB} \\ Y_1 = \overline{\overline{E}AB} \\ Y_2 = \overline{\overline{E}AB} \\ Y_3 = \overline{\overline{E}AB} \end{cases}$$

逻辑示意图

 


3.3.1 译码器 (13)

● 有使能端 \overline{E} 的2-4译码器

➤ 根据表达式画出逻辑图
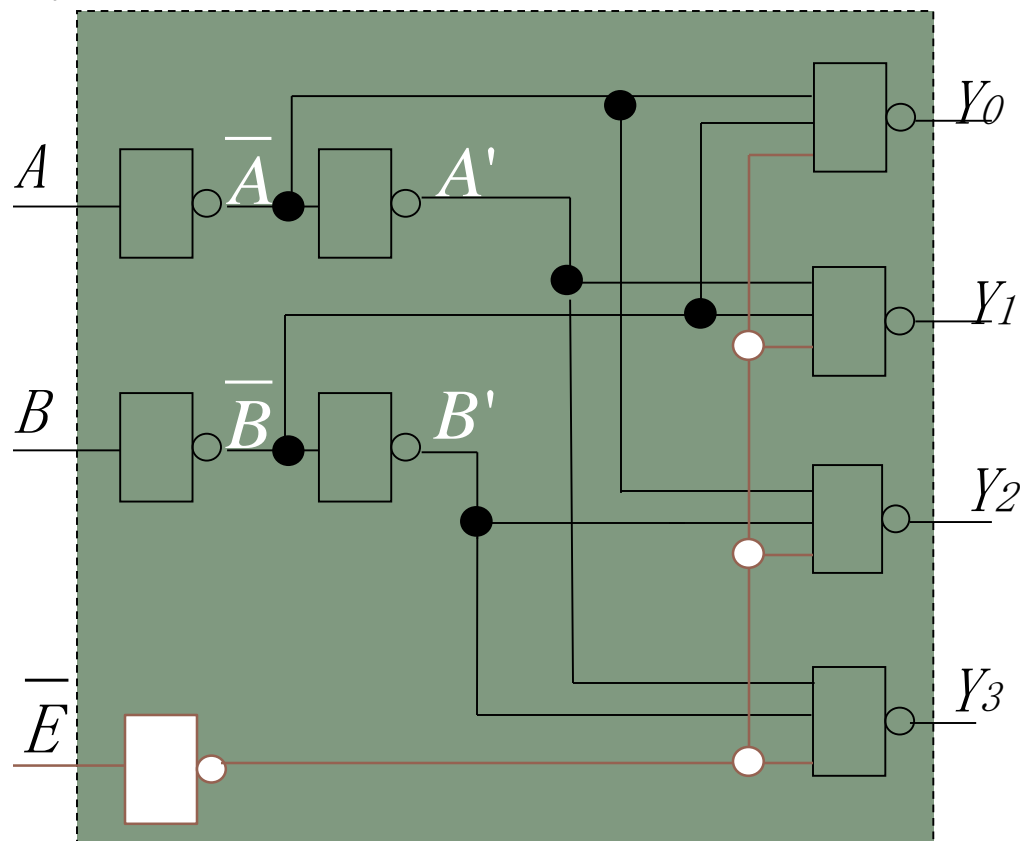
$$\begin{cases} Y_0 = \overline{\overline{EAB}} \\ Y_1 = \overline{\overline{EAB}} \\ Y_2 = \overline{\overline{EAB}} \\ Y_3 = \overline{\overline{EAB}} \end{cases}$$



3.3.1 译码器 (14)

■ 译码器使能端 \overline{E} 的作用

- 在集成电路中增加控制使能 (Enable) 端 \overline{E} ，是电路设计中常用的技术，使得集成电路更加灵活、可靠。
- 灵活：用于扩展
- 可靠：用于选通

3.3.1 译码器 (15)

● 译码器使能端 \overline{E} 的作用


► 用于多片扩展 (作用一):

例: 用两片带使能端的2-4译码器
组成3-8译码器

高位输入 C 用作选片, A 、 B 用于选中片内译码。

$C=0$ 选中片 I,

$C=1$ 选中片 II。

 


3.3.1 译码器 (16)

■ 用两片2-4译码器组成3-8译码器的真值表

真 值 表

输 入			输 出							
A	B	C	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1

 

3.3.1 译码器 (17)


- 用2-4译码器构成4-16译码器

- 需要使用 ? 片2-4译码器

答案：5片

问题：32- 2^{32} 译码器，如何搭建？

3.3.1 译码器 (18)

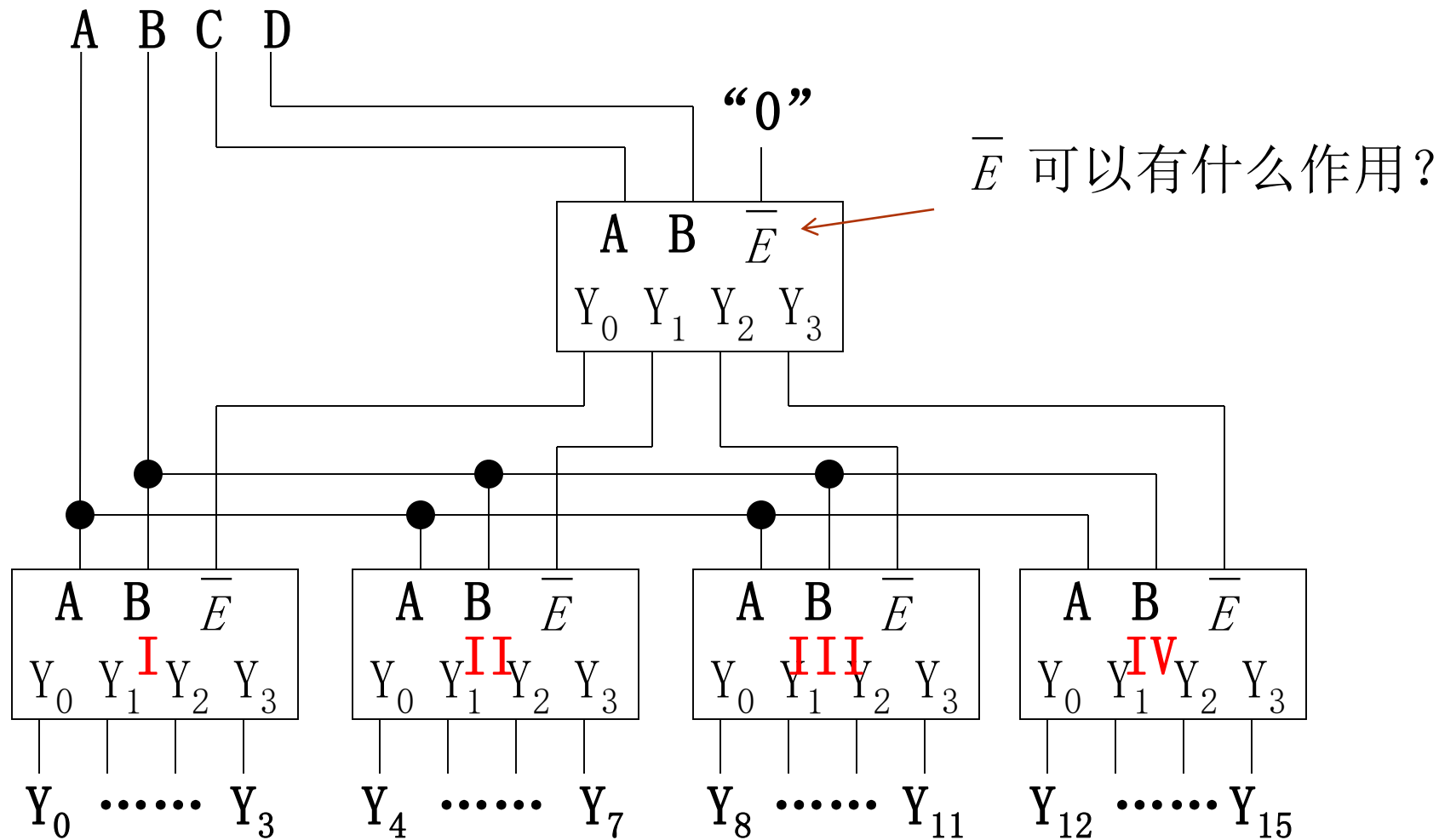

3.3.1 译码器 (19)

■ \overline{E} 用作选通 (作用二)


□ 为什么需要选通?

针对门电路的传输延迟造成的竞争、冒险问题提出的。

 
3.3.1 译码器 (20)

■ 门电路的传输延迟造成会竞争、冒险

二输入与非门的输入为 A 和 \bar{A} 时, \bar{A} 滞后于 A , 则 Y 会出现尖峰信号 (与非门上升沿有尖峰)




理想情况: $Y = A \cdot \bar{A} = "1"$

 

 3.3.1 译码器 (21)


■ 门电路的传输延迟造成会竞争、冒险

二输入或非门的输入为 A 和 \bar{A} 时, \bar{A} 滞后于 A , 则 Y 会出现尖峰信号 (或非门下降沿有尖峰)



理想情况: $Y = \overline{A + \bar{A}} = "0"$

实际情况:

 

3.3.1 译码器 (22)

● \overline{E} 端用于选通

2-4译码器中设置二级缓冲，目的是均衡负载，



但是由于信号传输的延迟，会在输出端产生“0”重叠(Overlap)和尖峰信号(有些书中称为毛刺，英文词为：Spike, Glitch)。

为消除尖峰和重叠，增加了 \overline{E}

3.3.1 译码器 (23)

■ 若无使能端，延迟产生尖峰和零重叠问题


□ 若A B同时到来：从11变到00

 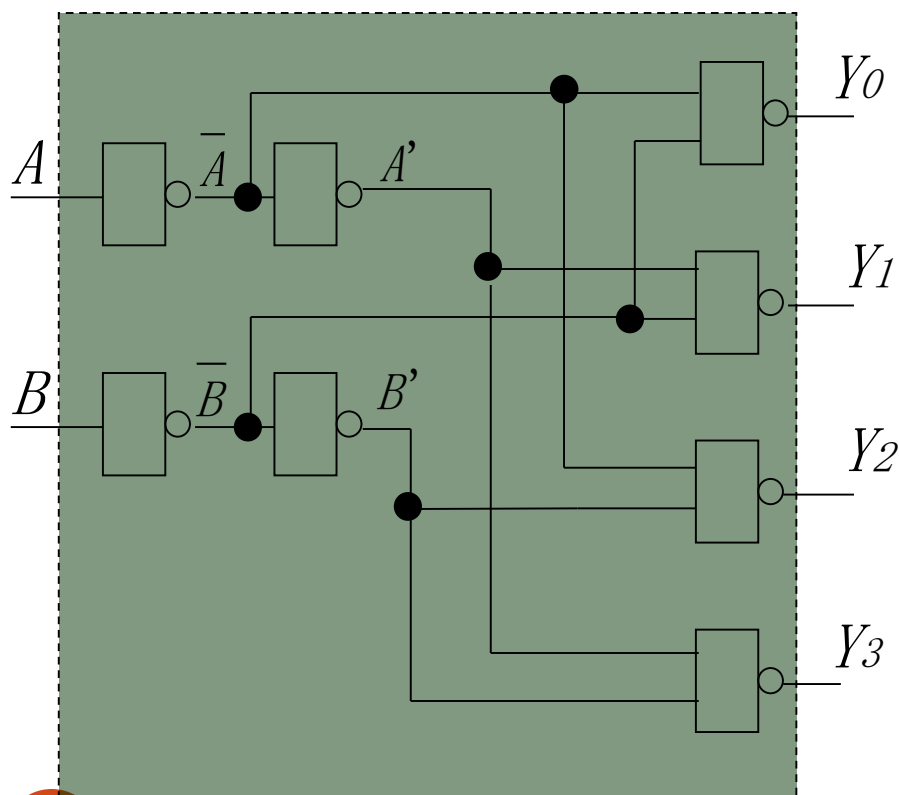

 3.3.1 译码器 (24)



若A B同时到来(无偏移Skew)。从功能表上分析，A B从“11”变到“00”时，输出应从 $Y_3=0$ 变成 $Y_0=0$ ， Y_1Y_2 保持为“1”。

但是，由于门的传输延迟，造成 Y_1, Y_2 上出现了尖峰，同时， Y_3, Y_0 有一段时间同时为“0”，即零重叠。



 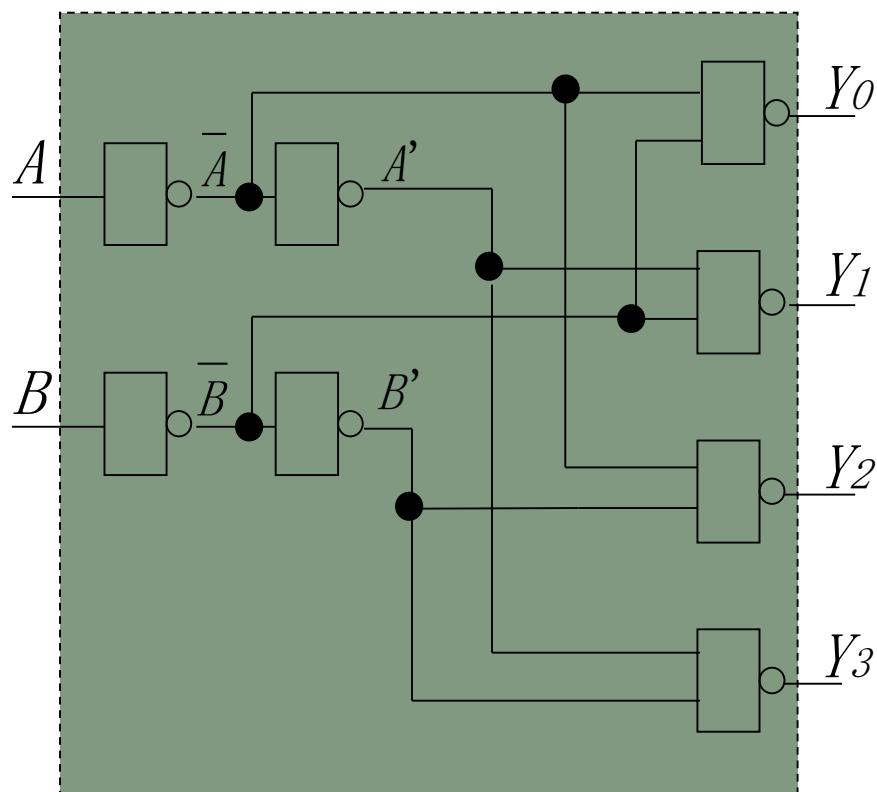3.3.1 译码器 (25)

■ 当AB从“11”变到“00”时，输出应从 $Y_3=0$ 变成 $Y_0=0$ 。假设AB不能同时到来，存在偏移(Skew)，导致尖峰信号更宽。




30 t_{spike} 加宽、两处出现零重叠

$t_{\text{overlap}} = 1 \text{ 级延迟}$
 $t_{\text{spike}} = t_{\text{skew}} + 1 \text{ 级延迟}$

 3.3.1 译码器 (26)

■ 用使能端可以消除延迟产生尖峰和零重叠

- 在A B变化期间，输出是不稳定的，可能会出现尖峰信号。加一个能覆盖输入变化的正脉冲（ $\overline{E} = 1$ ），使得A B变化期间强制 $Y_0 - Y_3 = 1$ ，即可消除输出端的干扰。




抑制尖峰和零重叠的使能正信号应先于（或同时）译码器的变量输入变化前到来，正信号撤除应滞后于变量输入的变化（至少滞后1级缓冲的延迟）。

但也不能太宽，否则速度会慢。


3.3.1 译码器 (27)

使用 \overline{E} 来抑制零重叠和尖峰，译码器的输出波形变窄了。

不使用 \overline{E}

 

使用 \overline{E}

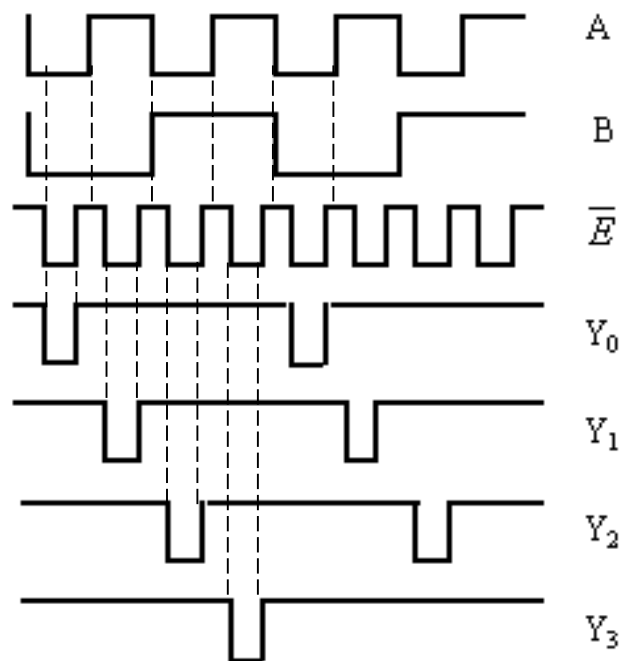

3.3.1 译码器 (28)


● 3-8译码器

➤ 定义：3-8译码器是指3输入-8输出的变量译码器。

➤ 逻辑示意图

3-8译码器
逻辑示意图

C为最高位，
A为最低位

 

3.3.1 译码器 (29)

● 3-8译码器

► 真值表和逻辑表达式

真 值 表

输 入			输 出							
A	B	C	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0


输出表达式

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_0 = \overline{\overline{ABC}} \\ Y_1 = \overline{\overline{ABC}} \\ Y_2 = \overline{\overline{ABC}} \\ Y_3 = \overline{\overline{ABC}} \\ Y_4 = \overline{\overline{ABC}} \\ Y_5 = \overline{\overline{ABC}} \\ Y_6 = \overline{\overline{ABC}} \\ Y_7 = \overline{\overline{ABC}} \end{array} \right.$$

只 用
与 非
门 实
现 的
输 出
表 达
式


3.3.1 译码器 (30)

● 3-8译码器：按照输出表达式画出3-8译码器的逻辑图

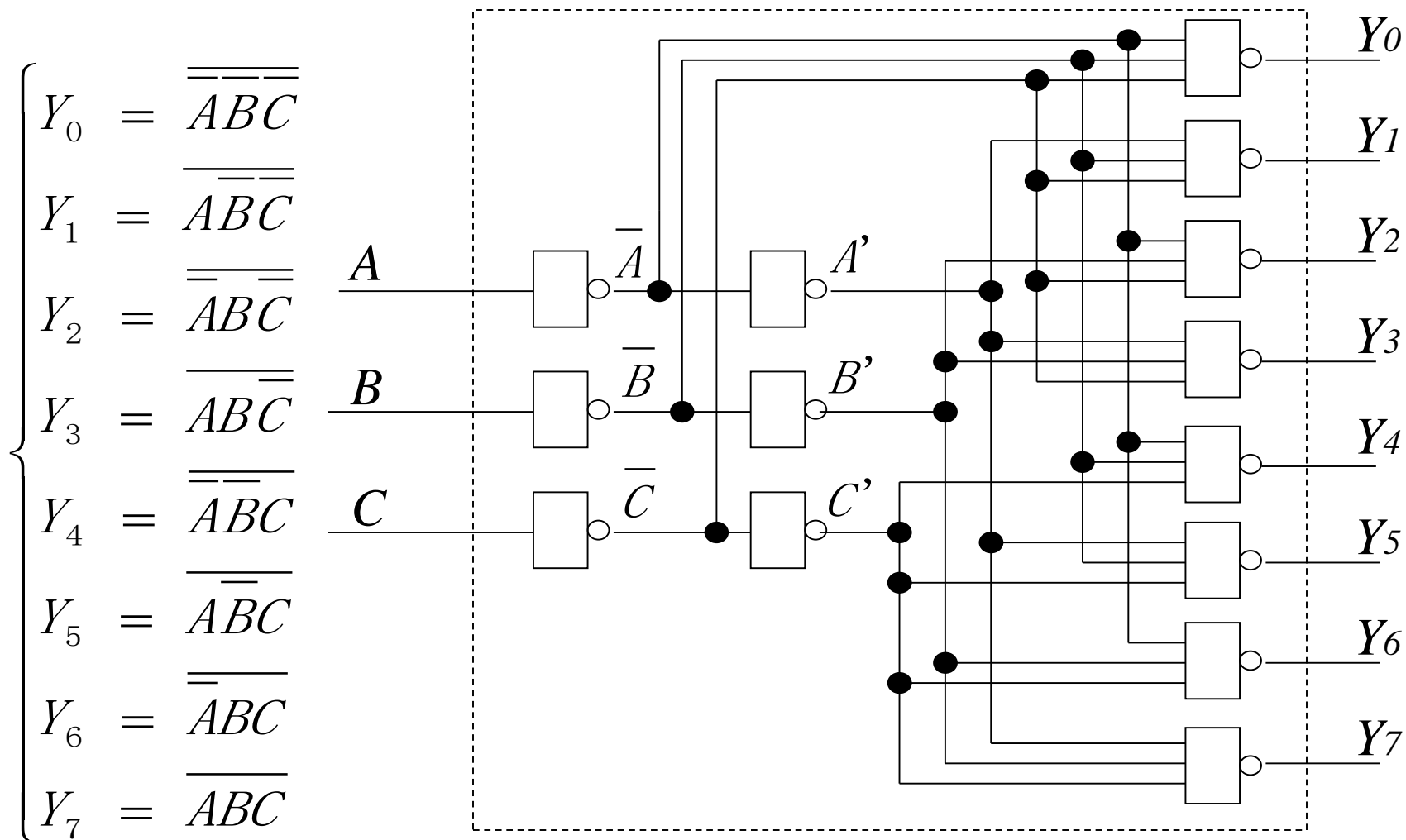

3.3.1 译码器 (31)

■ 用3-8译码器扩展成4-16译码器

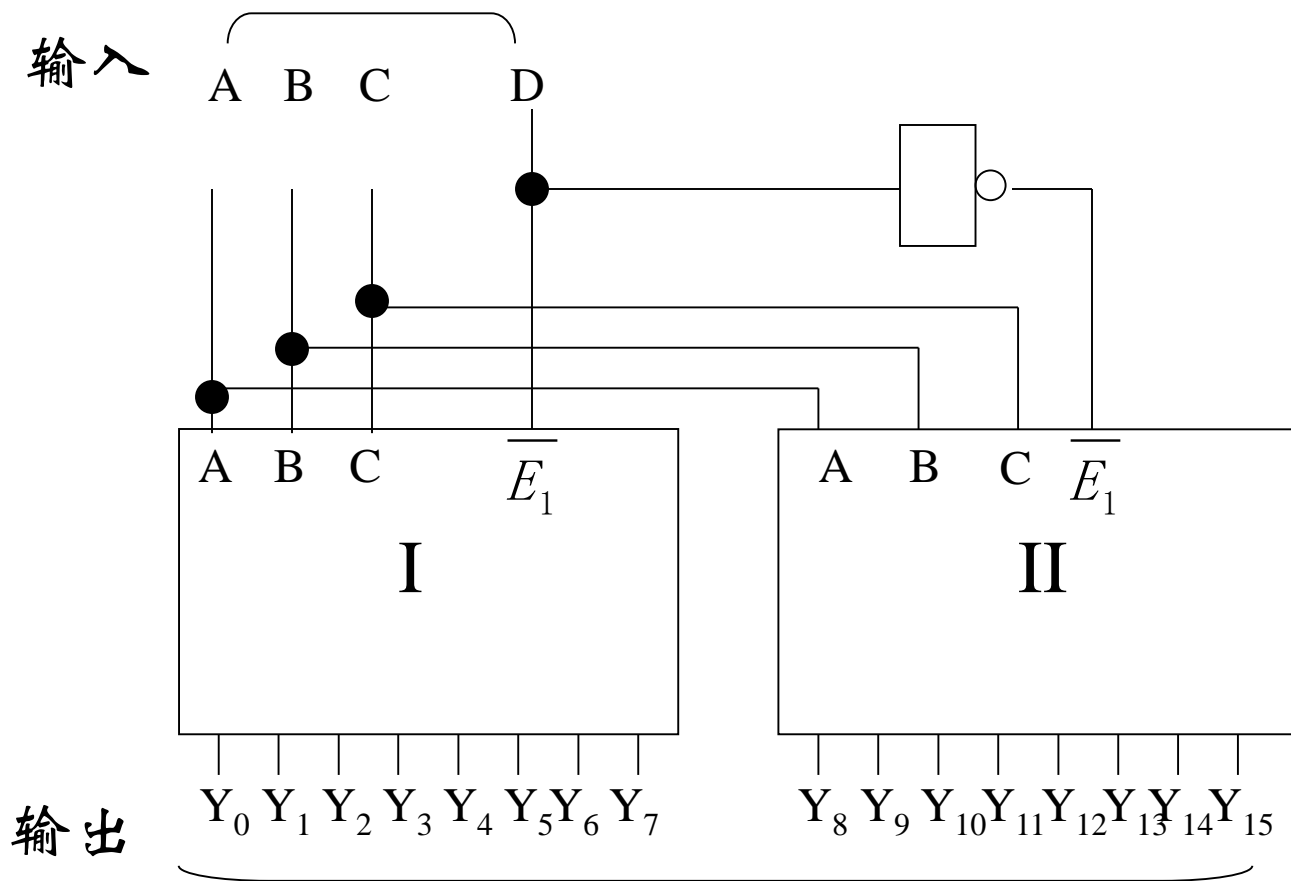

3.3.1 译码器 (32)

■ 有多个使能端的译码器件——典型器件

□ 器件一： 74LS(HCT, HC) 139

功能： 双2-4译码器

□ 器件二： 74LS(HCT, HC) 138


功能： 3-8 译码器 (3个使能端)

□ 器件三： 74 LS (HCT, HC) 154

功能： 4-16 译码器 (2个使能端)

功能表


输 入				输 出								
E_1	$\overline{E_{2A}} + \overline{E_{2B}}$	A	B	C	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

 

4-2 三输入变量译码器的逻辑图

3.3.1 译码器 (33)



■ **E用作扩展：** 具有多个使能端的3-8译码器扩展为4-16译码器

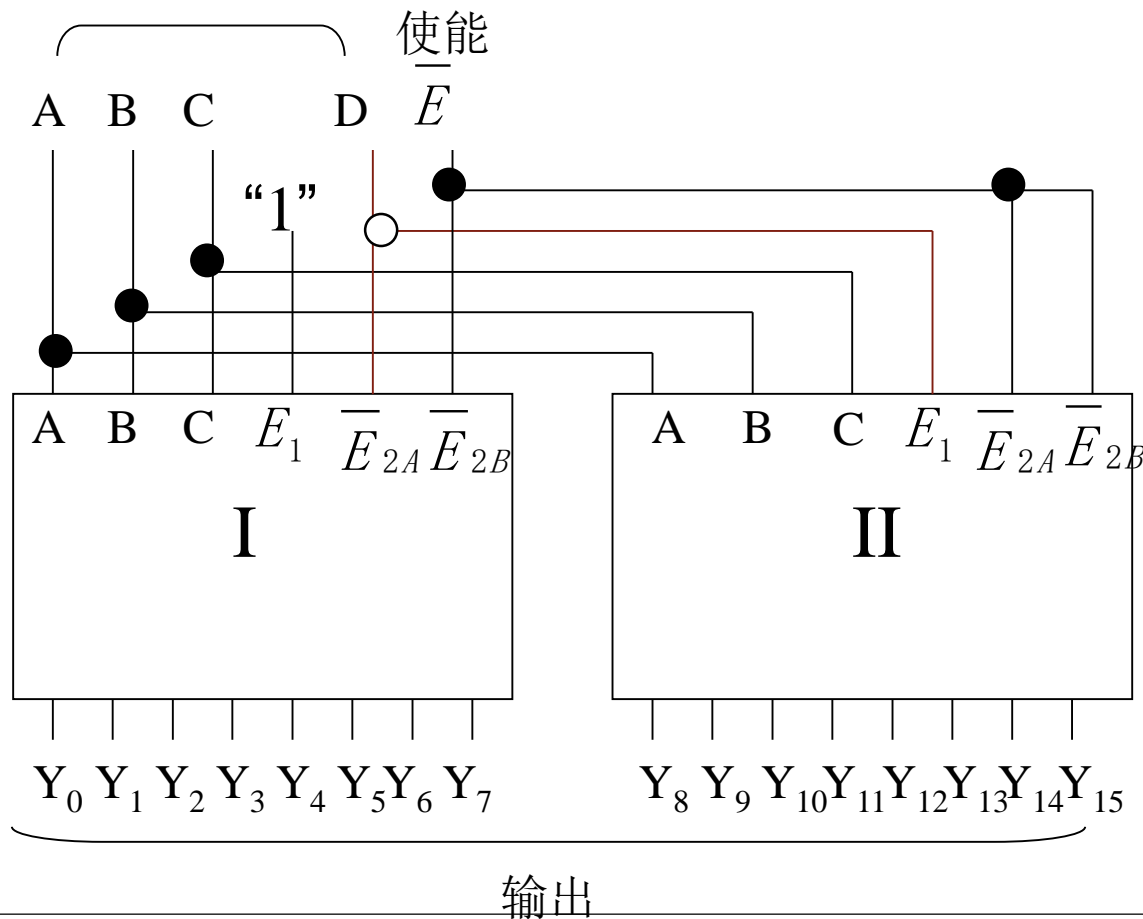

  
3.3.1 译码器 (34)

■ 用3-8译码器分配地址区

- CPU的地址空间：A₇~A₀ 共有256个地址空间
- 每个ROM有32个地址空间



用3-8译码器分配地址区(1)

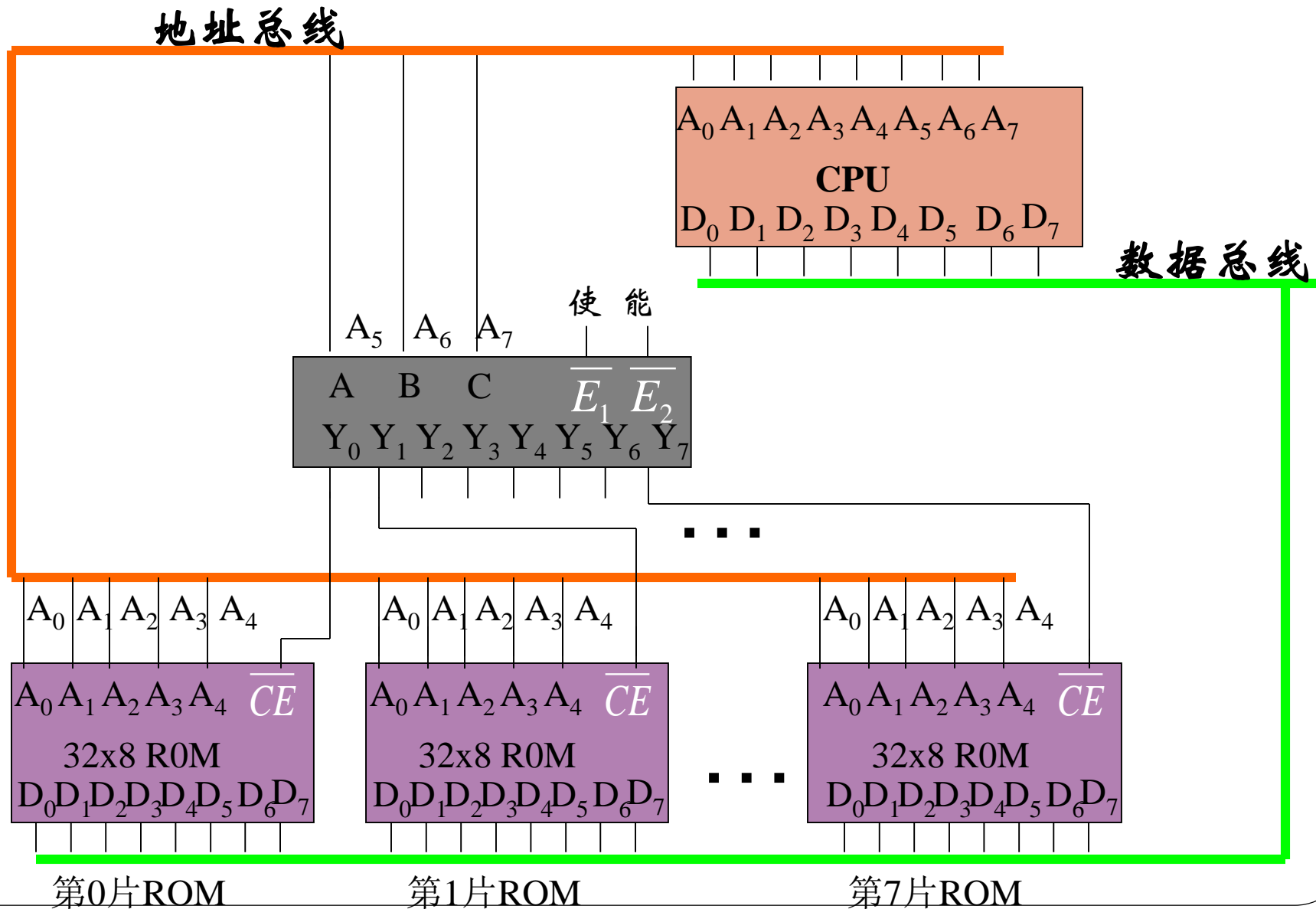

用3-8译码器分配地址区 (2)

地址空间的对应关系如图：

CPU地址空间		ROM地址空间	
00000000~00011111	(0~31)	00000~11111	第0片ROM
00100000~00111111	(32~63)	00000~11111	第1片ROM
01000000~01011111	(64~95)	00000~11111	第2片ROM
01100000~01111111	(96~127)	00000~11111	第3片ROM
10000000~10011111	(128~159)	00000~11111	第4片ROM
10100000~10111111	(160~191)	00000~11111	第5片ROM
11000000~11011111	(192~223)	00000~11111	第6片ROM
11100000~11111111	(224~255)	00000~11111	第7片ROM

3.3.1 译码器 (35)

■ 用译码器完成地址分配

地址线有10位，可以表示 $2^{10} = 1\text{K}$ 个地址空间；

地址线有20位，可以表示 $2^{20} = 1\text{M}$ 个地址空间；

地址线有30位，可以表示 $2^{30} = 1\text{G}$ 个地址空间；

32位地址可以表示4G地址；


16M存储器需要24位地址。

3.3.1 译码器 (36)

■ 译码器用作数据分配器 (Demultiplexer)



□ 数据分配：将输入数据在地址控制下连接到多个输出通道

Din	C ₁	C ₂	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃
0/1	0	0	0/1	1	1	1
0/1	1	0	1	0/1	1	1
0/1	0	1	1	1	0/1	1
0/1	1	1	1	1	1	0/1

 

3.3.1 译码器 (37)

Din	C ₁	C ₂	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃
0/1	0	0	0/1	1	1	1
0/1	1	0	1	0/1	1	1
0/1	0	1	1	1	0/1	1
0/1	1	1	1	1	1	0/1

  

3.3.1 译码器 (39)


● 4-16译码器

➤ 定义：4-16译码器是指4输入-16输出的变量译码器。

➤ 逻辑示意图

4-16译码器逻辑示意图

D为最高位，A为最低位

 

功 能 表

\bar{E}_1	\bar{E}_2	A	B	C	D	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7	Y_8	Y_9	Y_{10}	Y_{11}	Y_{12}	Y_{13}	Y_{14}	Y_{15}
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	\times	\times	\times	\times	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	\times	\times	\times	\times	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	\times	\times	\times	\times	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

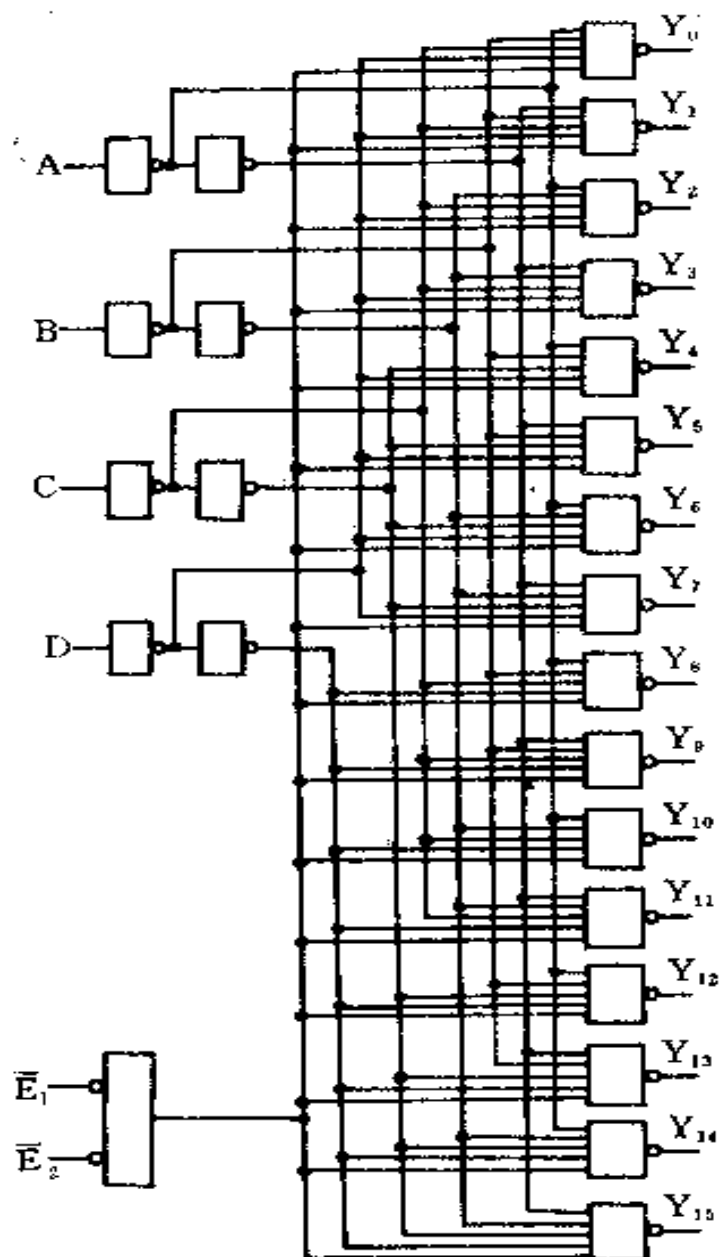


图 4-3 四输入变量译码器逻辑图

3.3.1 译码器 (40)

■ 4-16译码器

□ 存在的问题

- 缓冲门的负载较大：第一级缓冲门(反变量)负载9个负载，第二级缓冲门(原变量)8个负载
- 使能端与门的负载有16个，必须在制造芯片时增大驱动能力

3.3.1 译码器 (41)

■ 当输入变量数增大

□ 当译码器的输入变量数 N 增大时，用单级译码器不能实现

✓ 译码部分与非门的输入端数会增多：输入端数为 $N+1$ (使能端)个。

✓ 二级Buffer的每个Buffer的输出负载加重

❖ 负载：第一级为 $2^{N-1}+1$ ，第二级为 2^{N-1} ，使能端为 2^N

❖ 例如，当 $N=11$ 时，每个译码门至少有12个输入，第一级缓冲门有1025个负载，第二级缓冲门有1024个负载，这是不可实现的。

➤ 采用多级译码技术可以减少负载：用在大容量存储器片内的译码结构。

3.3.1 译码器 (41)

■ 多级译码

考察4-16变量译码器

$$Y_0 = \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D}} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})} \quad Y_8 = \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D}} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})}$$

$$Y_1 = \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C} D} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})} \quad Y_9 = \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C} D} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})}$$

$$Y_2 = \overline{\overline{A} \overline{B} C \overline{D}} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})} \quad Y_{10} = \overline{\overline{A} \overline{B} C \overline{D}} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})}$$

$$Y_3 = \overline{\overline{A} \overline{B} C D} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})} \quad Y_{11} = \overline{\overline{A} \overline{B} C D} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})}$$

$$Y_4 = \overline{\overline{A} B \overline{C} \overline{D}} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})} \quad Y_{12} = \overline{\overline{A} B \overline{C} \overline{D}} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})}$$

$$Y_5 = \overline{\overline{A} B \overline{C} D} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})} \quad Y_{13} = \overline{\overline{A} B \overline{C} D} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})}$$

$$Y_6 = \overline{\overline{A} B C \overline{D}} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})} \quad Y_{14} = \overline{\overline{A} B C \overline{D}} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})}$$

$$Y_7 = \overline{\overline{A} B C D} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})} \quad Y_{15} = \overline{\overline{A} B C D} = \overline{(\overline{AB}) (\overline{CD})}$$

3.3.1 译码器 (41)

■ 多级译码

令 $E = \overline{AB}$, $F = A\overline{B}$, $G = \overline{A}B$, $H = AB$




$W = \overline{CD}$, $X = C\overline{D}$, $Y = \overline{C}D$, $Z = CD$, 则有:

$Y_0 = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{EW}$	$Y_4 = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{EX}$	$Y_8 = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{EY}$	$Y_{12} = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{EZ}$
$Y_1 = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{FW}$	$Y_5 = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{FX}$	$Y_9 = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{FY}$	$Y_{13} = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{FZ}$
$Y_2 = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{GW}$	$Y_6 = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{GX}$	$Y_{10} = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{GY}$	$Y_{14} = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{GZ}$
$Y_3 = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{HW}$	$Y_7 = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{HX}$	$Y_{11} = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{HY}$	$Y_{15} = \overline{\overline{ABCD}} = \overline{HZ}$

- ✓ A,B,C,D和它们的反变量，都出现8次，说明它们共有8个负载。
- ✓ 考察E,F,G,H,W,X,Y,Z，每个出现4次，意味着它们共有4个负载。
- ✓⁵说明经过变换后，负载数降低了一半。



二级译码

用两级译码电路实现4-16译码器

  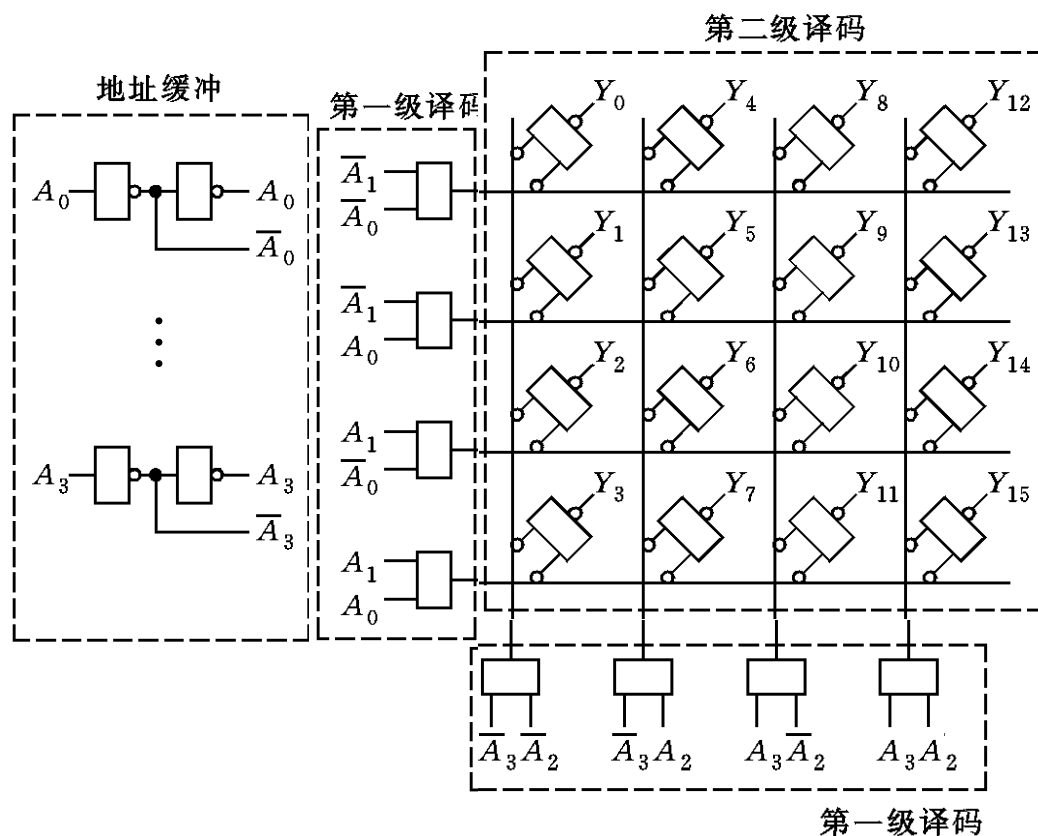

二级译码

用两级译码实现8-256译码器

 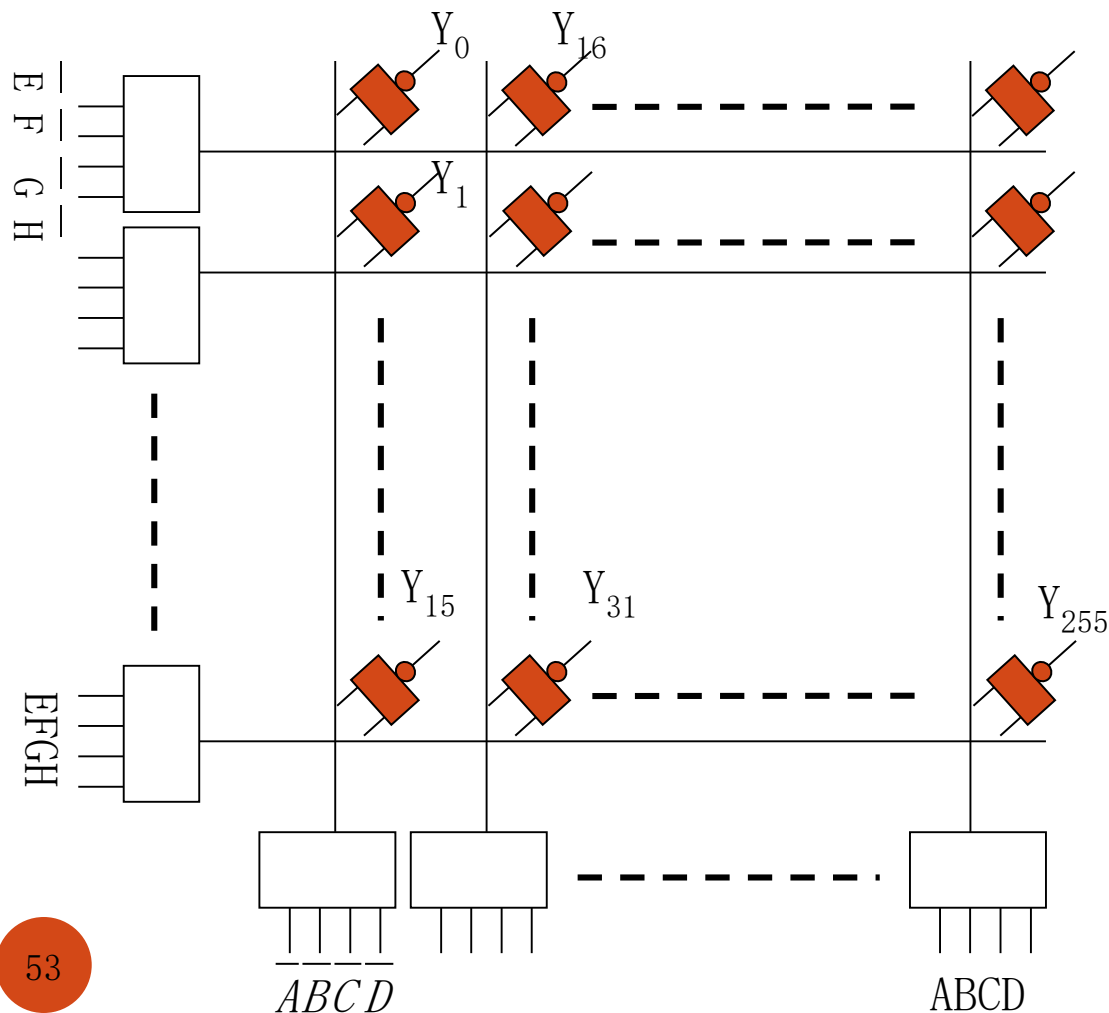

❖ 负载：每个反变量为 $8+1$ ，原变量为 8。每个与门 16 个负载。

❖ 负载：如果用一级译码，则每个原变量负载为 128，每个反变量负载为 129。

■ 大容量存储器的地址译码


地址线有10位，可以表示 $2^{10} = 1K$ 个地址空间；

地址线有20位，可以表示 $2^{20} = 1M$ 个地址空间；

地址线有30位，可以表示 $2^{30} = 1G$ 个地址空间；

32位地址可以表示4G地址；

16M存储器需要24位地址。

 

3.3.1 译码器 (42)

——变量译码器小结

■ 译码器的功能分类：

□ 变量译码器：用来表示输入变量状态的全部组合， N 位输入， 2^N 输出。

- 2-4译码器：设计，存在的问题：竞争与冒险
使能端，作用：扩展、消除竞争与冒险
- 3-8译码器：应用：地址分配，数据选择
- 多级译码器：二级译码：4-16译码器和8-256译码器

3.3.1 译码器 (43)

■ 译码器的功能分类：

- 变量译码器

- 码制译码器：如8421码变换为循环码等

- 显示译码器：控制数码管显示

3.3.1 译码器 (44)

■ 码制译码器：将一种编码变换为另外一种编码的逻辑电路。

二—十进制译码器

3.3.1 译码器 (45)

■ **码制译码器：**将一种编码变换为另外一种编码的逻辑电路。

二—十进制译码器：

十进制的二进制编码（二进制编码的十进制数，也叫BCD编码：Binary-Coded to Decimal, BCD）

- 1、不完全译码的BCD译码器
- 2、完全译码的BCD译码器

3.3.1 译码器 (46)

■ 8-4-2-1 码表示十进制数

B A		00	01	11	10
D C					
00		0	1	3	2
01		4	5	7	6
11		X	X	X	X
10		8	9	X	X

十进制数	8421码
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

3.3.1 译码器 (47)

● 不完全译码的BCD译码器的功能表

	A	B	C	D	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇	Y ₈	Y ₉
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
4	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
5	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

(a) 功能表

3.3.1 译码器 (48)

● 不完全译码的BCD译码器逻辑化简

当 $ABCD = 0101 \sim 1111$ 时, $Y_{0 \sim 9}$ 均为任意值, $Y_{0 \sim 9}$ 表达式为


D \ C \ A \ B		B			
		00	01	11	10
D	C				
	00	$Y_0=0$	$Y_1=0$	$Y_3=0$	$Y_2=0$
	01	$Y_4=0$	$Y_5=0$	$Y_7=0$	$Y_6=0$
	11	X	X	X	X
	10	$Y_8=0$	$Y_9=0$	X	X

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_0 = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}} \\ Y_1 = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}D} \\ Y_2 = \overline{\overline{A}\overline{B}C} \\ \\ Y_8 = \overline{\overline{A}D} \\ Y_9 = \overline{AD} \end{array} \right.$$

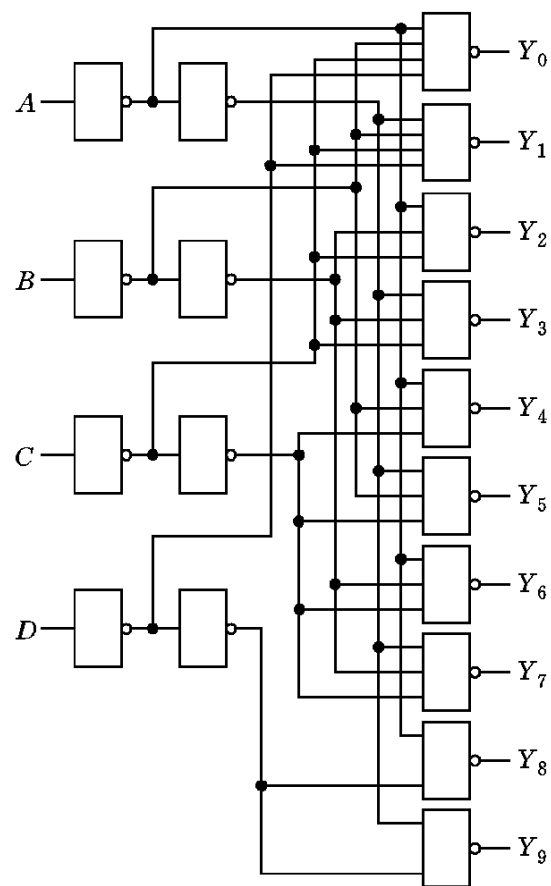3.3.1 译码器 (49)

● 不完全译码的BCD译码器逻辑图

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_0 = \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D}} \\ Y_1 = \overline{\overline{A} \overline{B} C \overline{D}} \\ Y_2 = \overline{\overline{A} \overline{B} C} \\ Y_8 = \overline{\overline{A} D} \\ Y_9 = \overline{A D} \end{array} \right.$$



(b) 逻辑图

3.3.1 译码器 (50)

● 完全译码的BCD译码器

当输入ABCD出现0101~1111时，译码器输出 $Y_0 \sim Y_9$ 均为“1”， $Y_0 \sim Y_9$ 表达式为

	A	B	C	D	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7	Y_8	Y_9
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
4	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
5	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
不 用	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


$$\left\{ \begin{array}{l} Y_0 = \overline{\overline{\overline{ABCD}}} \\ Y_1 = \overline{\overline{ABCD}} \\ Y_9 = \overline{\overline{ABCD}} \end{array} \right.$$

(a) 功能表

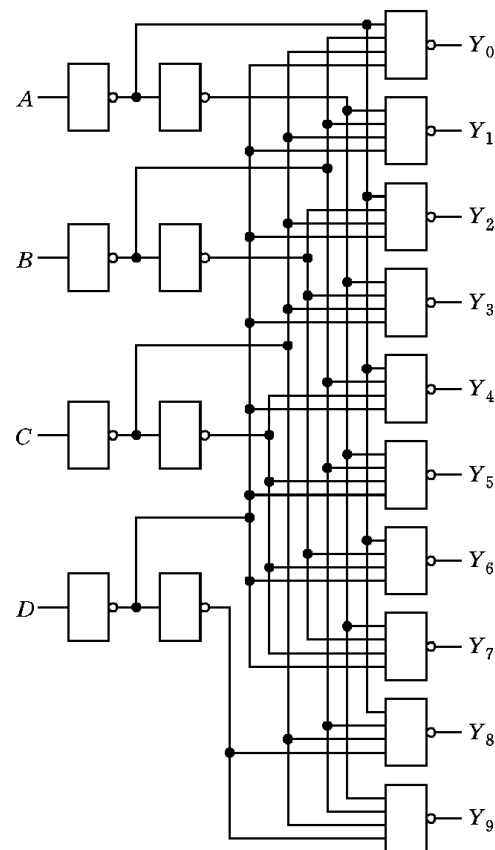3.3.1 译码器 (51)

● 完全译码的BCD译码器逻辑图

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_0 = \overline{\overline{ABCD}} \\ Y_1 = \overline{\overline{ABCD}} \\ Y_9 = \overline{\overline{ABCD}} \end{array} \right.$$



(b) 逻辑图

3.3.1 译码器 (52)

■ 译码器的功能分类：

- 变量译码器


- 码制译码器

- 显示译码器：控制数码管显示

 3.3.1 译码器 (53)

■ 显示译码器

- 一个七段数码管有7个控制端输入a~g，分别对应与数码管的7段。有些数码管是8个输入，在右下方有一个小数点。




3.3.1 译码器 (54)


■ 显示译码器

- ▶ 七段数码管分为共阳极显示和共阴极显示两种
- ▶ 一般来说，共阳极显示的数码管有一个管脚为“低”，则对应的段点亮，为“高”则灭。
- ▶ 共阴极显示的数码管有一个管脚为“高”，则对应的段点亮，为“低”则灭。

- ▶ 我们教材用共阳极显示数码管讲解

 

共阳极显示

 


共阴极显示

 3.3.1 译码器 (55)

■ 显示译码器

- 当 $a=0$ 时，a段亮， $a=1$ 时，a段灭。
- 其它变量相同。
- 7段数码管可以显示从0~9的数字。要显示0时， $g=1$ ，其它变量 $=0$ ；显示2时， $a,b,g,e,d=0$ ，其它变量 $=1$ 。
- 显示0~9中的任何一个分别对应于a~g的一组编码



3.3.1 译码器 (56)


■ 显示译码器

□ 数字逻辑电路中用BCD码表示十进制数

► 在BCD码和7段数码管编码之间需要一个显示译码器。

► 将BCD码转换为数码管对应的编码

► 显示译码器的实质是码制译码器

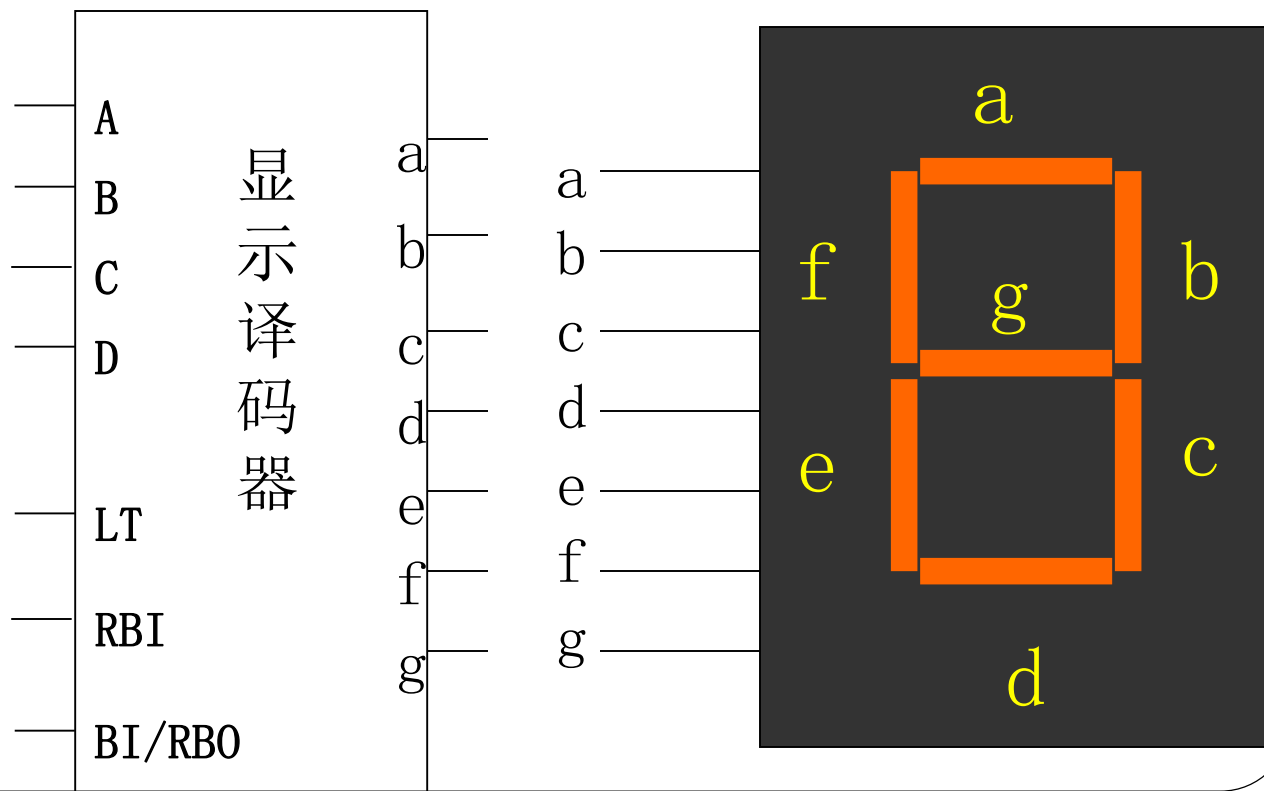

3.3.1 译码器 (57)



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

显示数字	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
5	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
7	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
A	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
B	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0
C	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
D	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
E	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3.3.1 译码器 (58)

■ 显示译码器

□ 写出各个变量的逻辑表达式

● 写a的逻辑表达式

D \ A		B			
		00	01	11	10
C	00	0	1	0	0
	01	1	0	0	1
	11	1	0	1	1
	10	0	0	1	1

$$a = BD + \overline{A}C + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

3.3.1 译码器 (59)

■ 显示译码器

□ 写出各个变量的逻辑表达式

B A		D			
		00	01	11	10
C	00	0	0	0	0
	01	0	1	0	1
	11	0	1	1	1
	10	0	0	1	1

$$b = BD + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC$$

3.3.1 译码器 (60)

■ 显示译码器

用同样的方法写出各个变量的逻辑表达式

$$a = BD + \overline{AC} + \overline{ABCD}$$

$$b = \overline{BD} + \overline{ABC} + \overline{ABC}$$

$$c = \overline{ABC} + \overline{CD}$$

$$d = \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC}$$

$$e = A + \overline{BC}$$


$$f = \overline{ACD} + \overline{AB} + \overline{BC}$$

$$g = \overline{BCD} + \overline{ABC}$$

 3.3.1 译码器 (61)

■ 显示译码器

- 显示译码器控制功能输入：LT, RBI, BI/RBO
- 主要用于对数码管的测试和其他一些应用。



3.3.1 译码器 (63)

——小结

■ 译码器的功能分类：

- 变量译码器

- 码制译码器

- 显示译码器：控制数码管显示

3.3 常用的中规模组合逻辑电路

3.3.1 译码器

⇒ 3.3.2 数据选择器

3.3.3 编码器

3.3.4 数据比较器

3.3.5 奇偶校验器

3.3.6 运算器（算术逻辑单元 ALU）

3.3.2 数据选择器(1)

■ 数据选择器


- 在选择控制的信号作用下，能从多个输入数据中选择一个或多个作为输出。
- 多输入单输出数据选择器
- 多输入多输出数据选择器

3.3.2 数据选择器(2)

■ 4选1数据选择器

□ 4输入，1输出，2个选择控制

S_1	S_0	Y
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

 


$$Y = \overline{S_0}\overline{S_1}D_0 + S_0\overline{S_1}D_1 + \overline{S_0}S_1D_2 + S_0S_1D_3$$

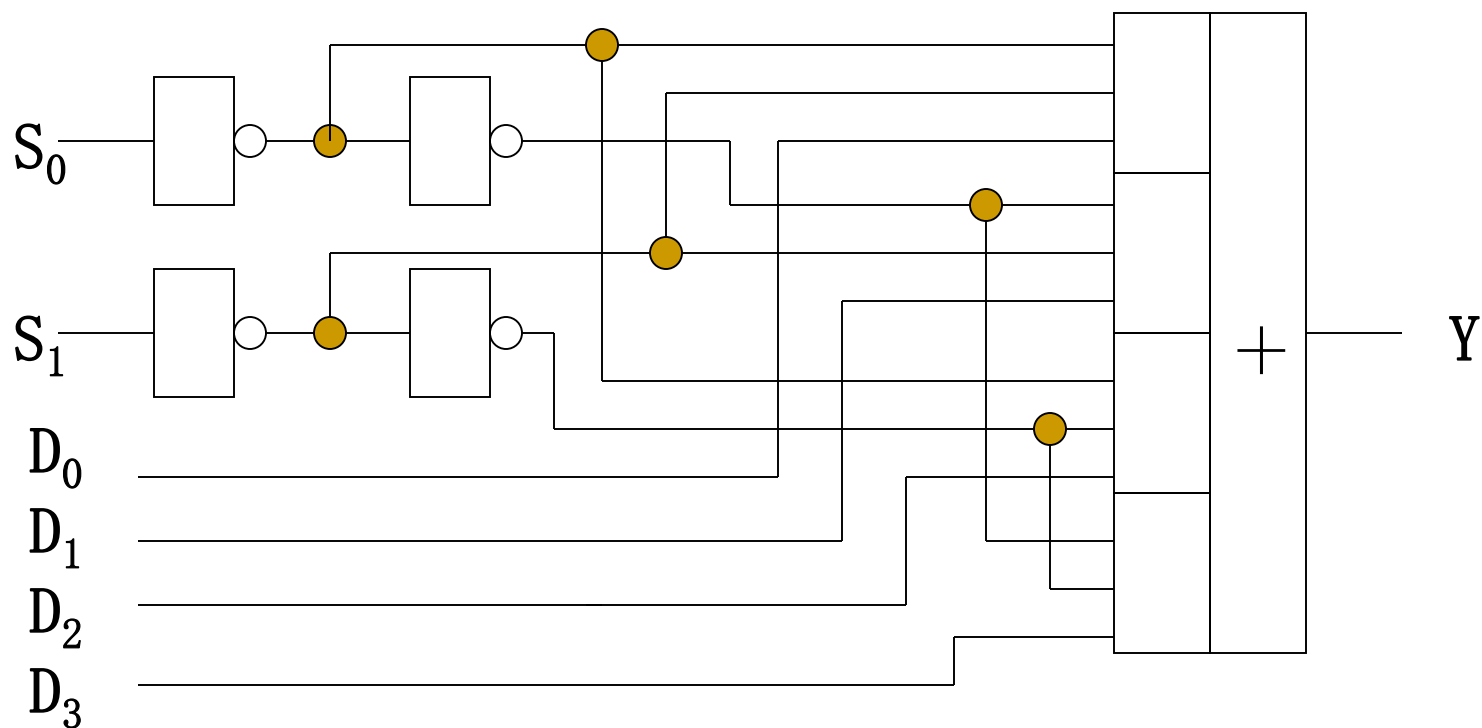3.3.2 数据选择器(3)

■ 4选1数据选择器逻辑图


$$Y = \overline{S_0}\overline{S_1}D_0 + \overline{S_0}\overline{S_1}D_1 + \overline{S_0}S_1D_2 + S_0S_1D_3$$



3.3.2 数据选择器(4)

■ 4选1数据选择器逻辑图


□ 如果设计使能端，需要加在什么地方？

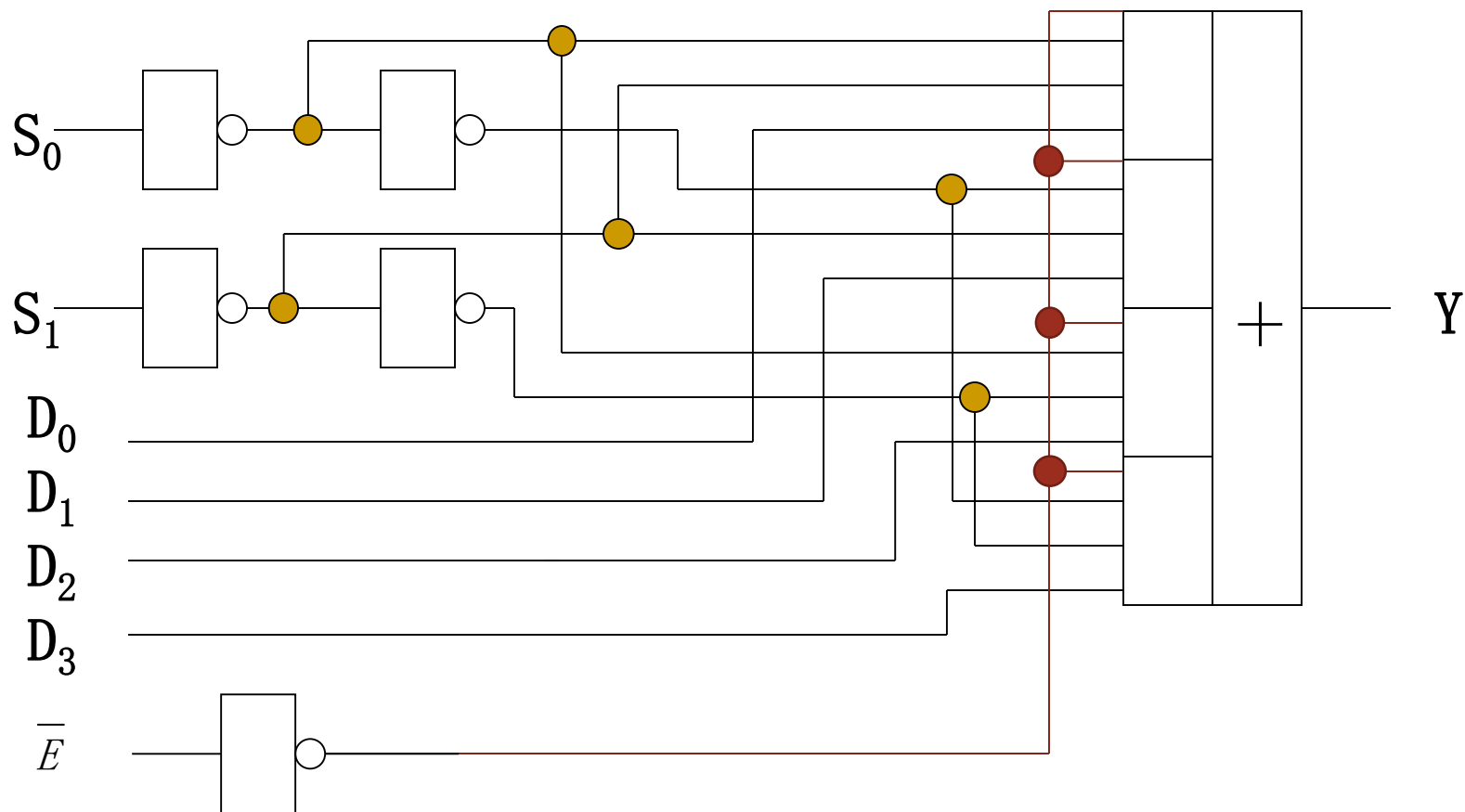

3.3.2 数据选择器(5)

● 有使能端的双4选1数据选择器

➤ 注意输出结构，提供1正1反两个输出

 

选择器扩展:用双4 选1选择器扩展成16 选1选择器


16选1功能表

两种不同的扩展方案，从功能表上分析，可以先选低两位，也可以先选高两位。

S_3	S_2	S_1	S_0	Y
0	0	0	0	Y_0
		0	1	Y_1
		1	0	Y_2
		1	1	Y_3
0	1	0	0	Y_4
		0	1	Y_5
		1	0	Y_6
		1	1	Y_7
1	0	0	0	Y_8
		0	1	Y_9
		1	0	Y_{10}
		1	1	Y_{11}
1	1	0	0	Y_{12}
		0	1	Y_{13}
		1	0	Y_{14}
		1	1	Y_{15}


选择器扩展：用双4选1选择器(无使能端) 扩展成16选1选择器

两级选择结构

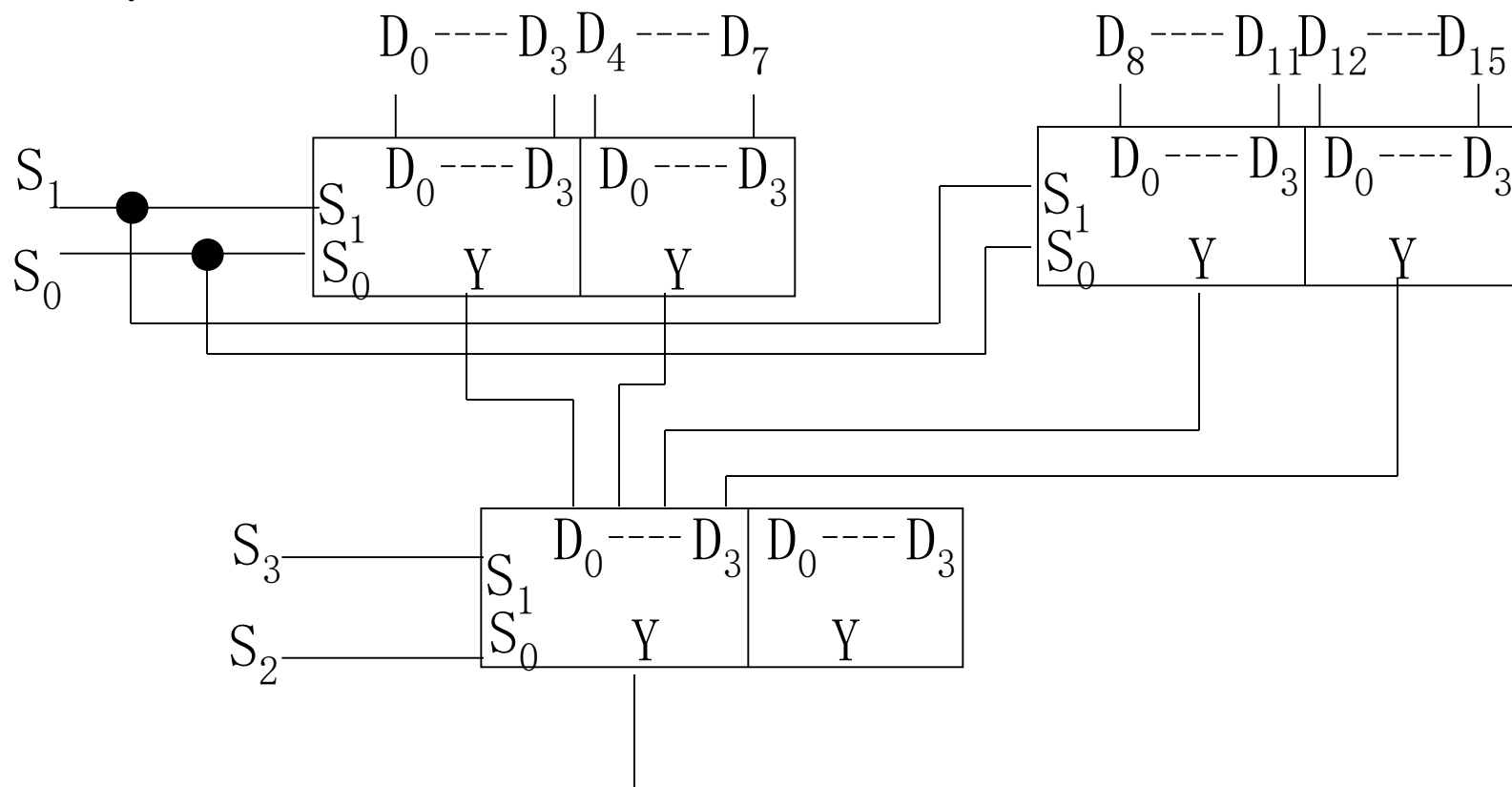

逻辑结构： $S_1 S_0$ 控制第一层选择， $S_3 S_2$ 控制第二层选择。

选择器扩展：用双4选1选择器(有使能端) 扩展成16选1选择器

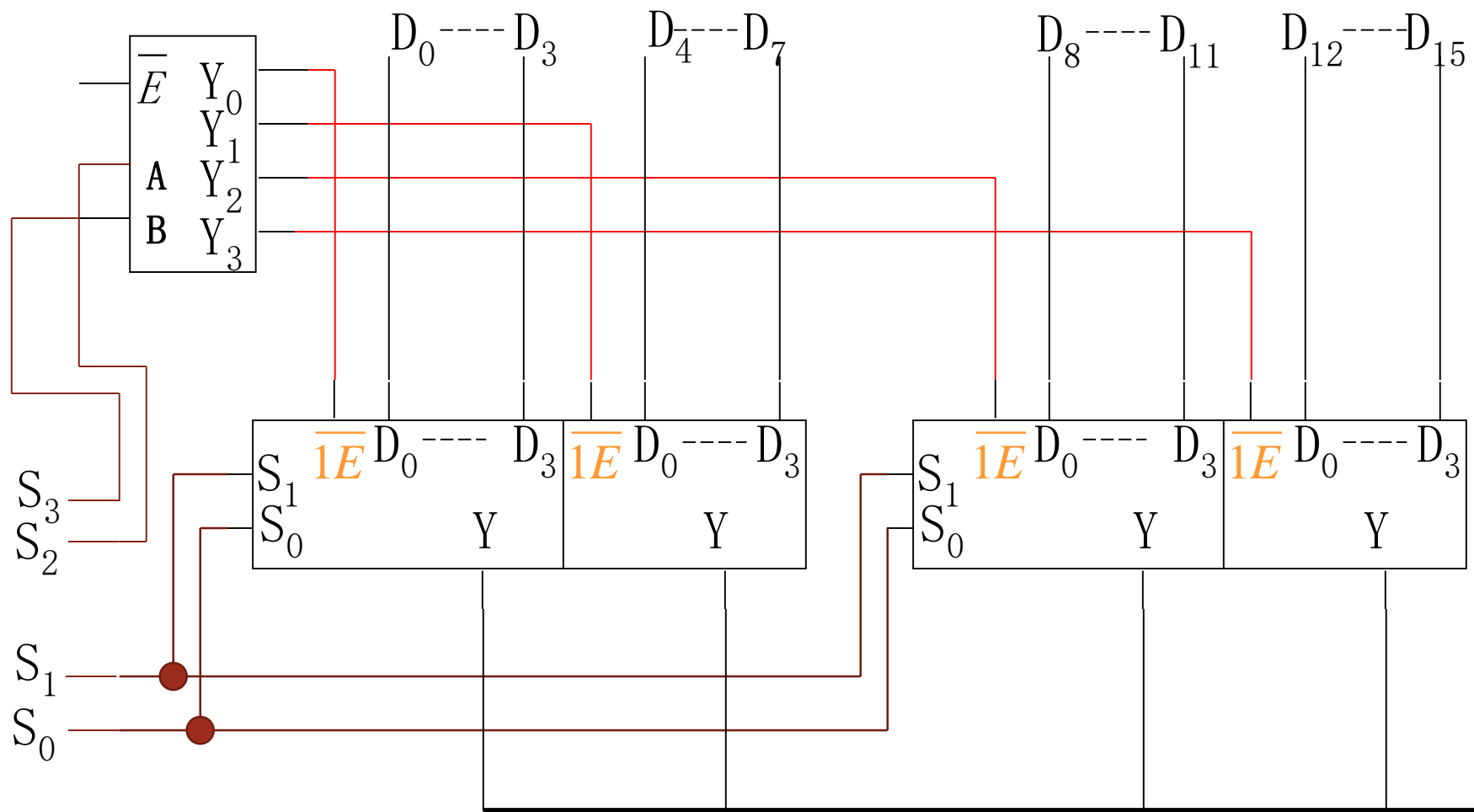

高两位控制端经译码后分别控制数据选择器的使能端E，
以实现扩展。输出级是三态门，因此可以“线与”。


3.3.3 数据选择器(6)

- 同学们想一想，还有没有其它扩展方法？



3.3.2 数据选择器(7)

■ 数据选择器用于总线发送控制

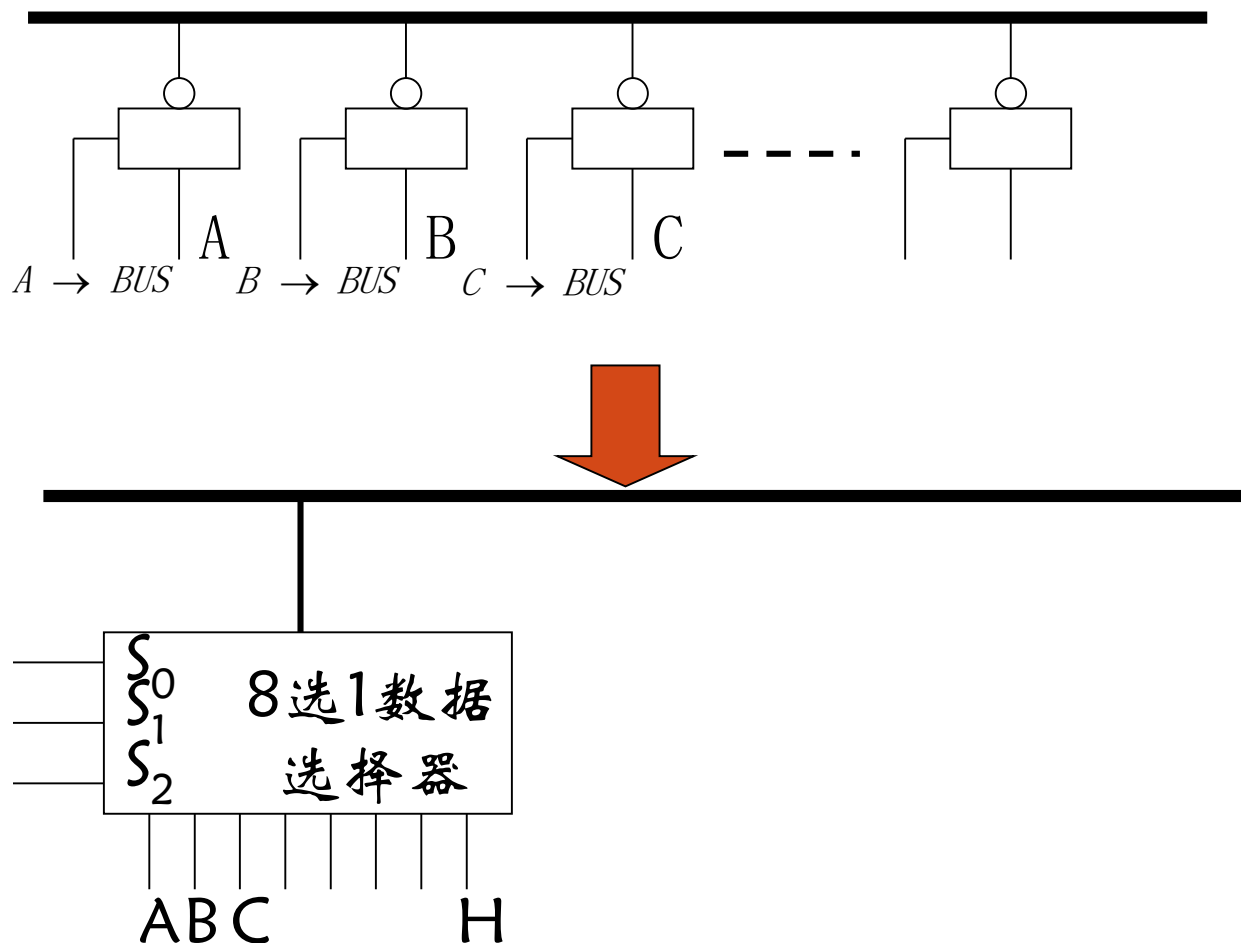

3.3.2 数据选择器(8)

■ 译码器与数据选择器实现逻辑函数

□ 译码器：可以看成是N个输入变量组成的 2^N 个最小项。


□ 如果再加一级与非门，可组成“与非-与非”逻辑，也可表达“与-或”逻辑。
即可用译码器实现“与-或”逻辑函数。

■ 如何用译码器实现如下函数：

$$F = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} = m_1 + m_2 + m_7$$

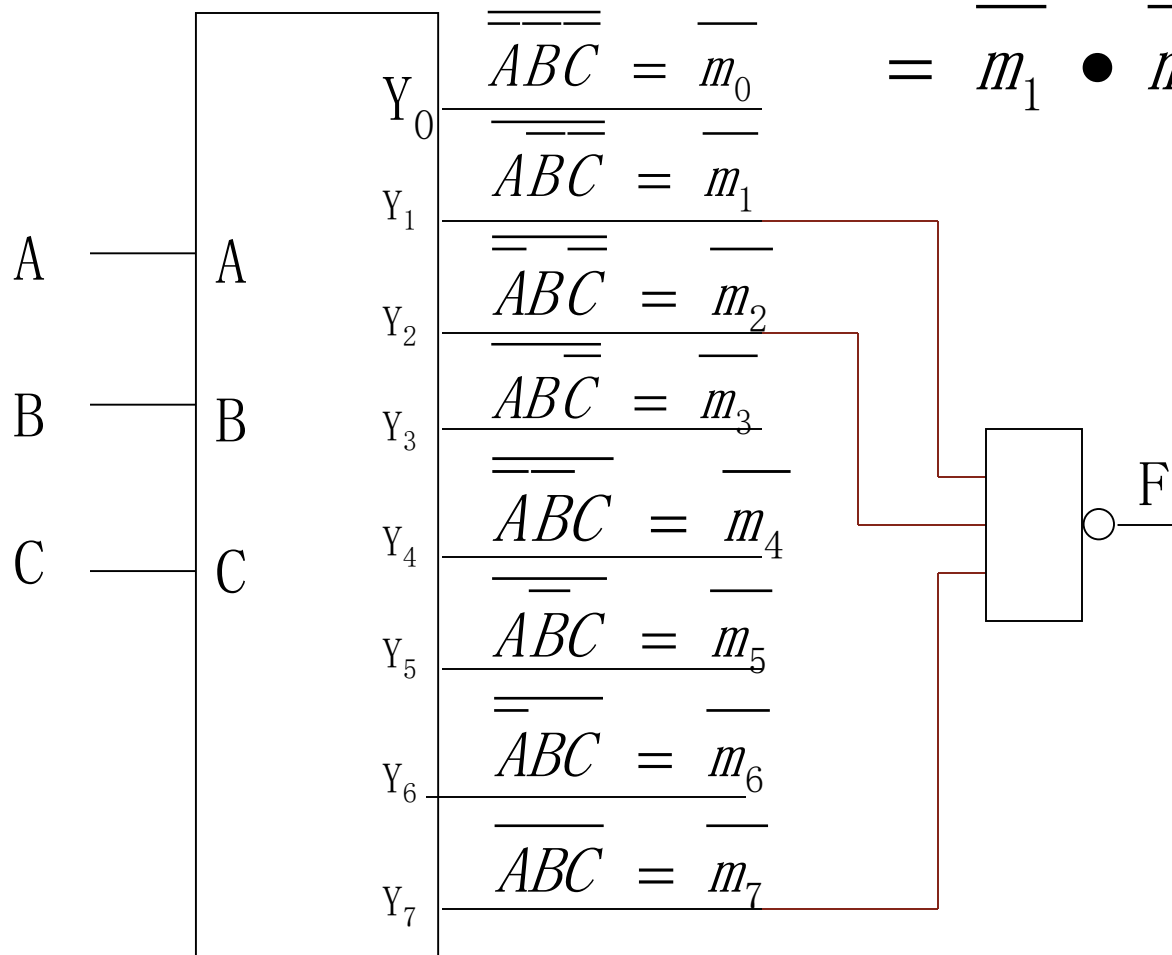3.3.2 数据选择器(9)

$$F = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}} + \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}} + \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}} = \overline{\overline{\overline{m_1} + \overline{\overline{m_2} + \overline{\overline{m_7}}}}} = \overline{\overline{\overline{m_1} \bullet \overline{\overline{m_2} \bullet \overline{\overline{m_7}}}}}$$



3.3.2 数据选择器(10)

■ 译码器与数据选择器实现逻辑函数

□ 数据选择器：逻辑结构就是与-或表达式。

● 如：4选1选择器：

$$Y = \overline{S_0}\overline{S_1}D_0 + \overline{S_0}S_1D_1 + \overline{S_0}S_1D_2 + S_0S_1D_3$$



□ 数据选择器可以看成是N个控制端的 2^N 个最小项和 2^N 个输入组成的“与-或”表达式。选择某些输入为“1”，就是选中这些最小项组成逻辑函数。

3.3.2 数据选择器(11)


● 译码器与数据选择器实现逻辑函数

► 用八选一数据选择器实现3变量函数：
  
$$F = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}C + \overline{B}$$



八选一数据选择器功能的卡诺图

 

(c) 八选一数据选择器实现三变量函数的连接图

注意对应关系

3.3.2 数据选择器(12)

● 译码器与数据选择器实现逻辑函数

➤ 8选1数据选择器可以实现4变量函数：

$$\text{例：} \quad F = \overline{A}C + \overline{B}\overline{N} + \overline{A}CN$$

思：3个变量用在选择控制端

总共4个变量，3个用在选择端，另一个变量怎么办？


1个变量在数据输入端！

3.3.2 数据选择器(13)

● 译码器与数据选择器实现逻辑函数：8选1数据选择器可以实现4变量函数 $F = \overline{AC} + \overline{B}\overline{N} + \overline{A}CN$

令 $A=S_0$, $B=S_1$, $C=S_2$

S_0	S_1	S_2	输入	函数F的值
0	0	0	D_0	$F = \overline{AC} + \overline{B}\overline{N} + \overline{A}CN = \overline{N}$
1	0	0	D_1	$F = \overline{AC} + \overline{B}\overline{N} + \overline{A}CN = 1$
0	1	0	D_2	$F = \overline{AC} + \overline{B}\overline{N} + \overline{A}CN = 0$
1	1	0	D_3	$F = \overline{AC} + \overline{B}\overline{N} + \overline{A}CN = 1$
0	0	1	D_4	$F = \overline{AC} + \overline{B}\overline{N} + \overline{A}CN = 1$
1	0	1	D_5	$F = \overline{AC} + \overline{B}\overline{N} + \overline{A}CN = \overline{N}$
0	1	1	D_6	$F = \overline{AC} + \overline{B}\overline{N} + \overline{A}CN = N$
1	1	1	D_7	$F = \overline{AC} + \overline{B}\overline{N} + \overline{A}CN = 0$

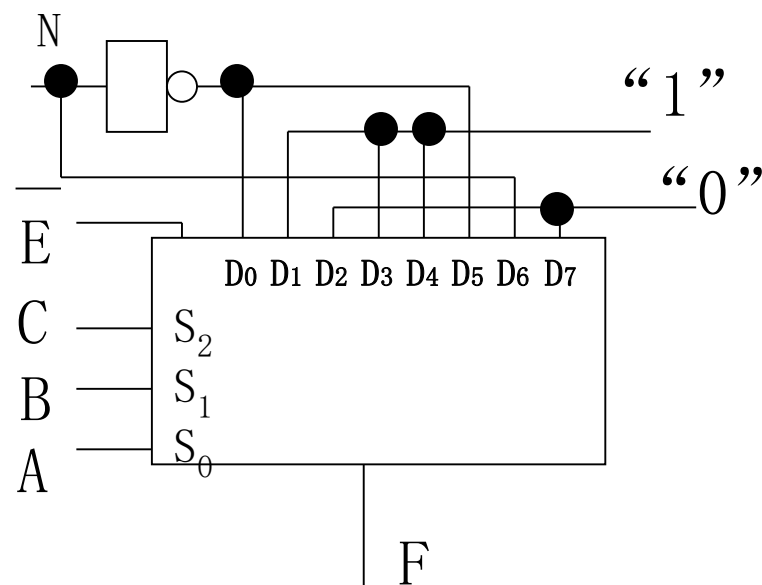

■ 作业: 4.3, 4.5, 4.6, 4.10, 4.15, 4.22

4.3 分析图 4-83 的所示逻辑电路, 列出逻辑表达式及功能表, 说明电路实现的逻辑功能。

 


图 4-83

4.5 分析图 4-85 所示逻辑电路，列出 $K=1$, $K=0$ 时，输出的逻辑表达式，写出功能表，说明电路的逻辑功能。

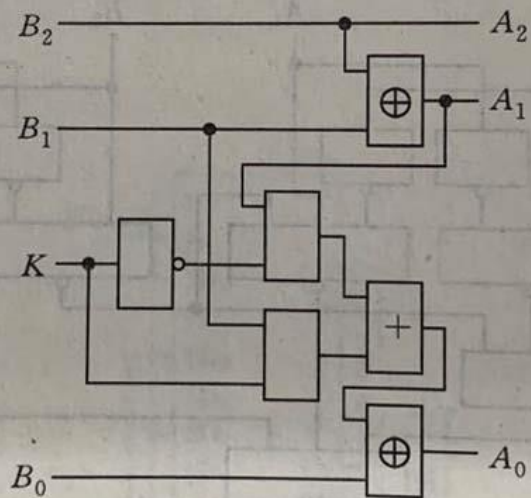


图 4-85

4.6 分析图 4-86 所示逻辑电路,写出输出的逻辑表达式,说明电路实现的逻辑功能。

 


图 4-86

4.10 在宿舍只有一盏灯,同住在此宿舍的 3 位同学要求在各自床头安装开关均能独立地控制灯的关或开。用最少的门电路设计一个控制电路满足 3 位同学的要求。

4.15 用 3 个 2 输入 4 输出变量译码器实现一个非完全译码的 BCD 译码器(不再用其他门)。

4.22 设计一个 10 选 1 数据选择器,要求:

(1) 用门电路实现;

(2) 用集成电路实现——只能用一块 8 选 1 数据选择器和一块 4 位 2 选 1 数据选择器。