



## 单周期CPU控制器设计

2022年秋

# 本讲提要

---

□ 指令执行方式和步骤

□ 单周期CPU设计

- 指令集：9条指令为例
- 数据通路
- 控制器

# CPU设计

## □ 完成指令功能的主要部件

- ALU

## □ 指令功能

- 数据运算：算术、逻辑、移位
- 数据移动： 内存到寄存器之间的数据拷贝
- 流程控制： 转移、调用/返回、中断
- 其它： 优先级控制，虚拟内存

## □ 如何实现？

- Datapath： 实现数据的移动和运算
- 控制器： 指挥数据的移动和运算

# 每条指令的执行过程

---

## □ 第一步

- 取指令（IF）

## □ 第二步

- 指令译码（ID）

## □ 第三步

- 执行指令（EXE）

## □ 第四步


- 访问存储器（MEM）

## □ 第五步

- 写回寄存器（WB）
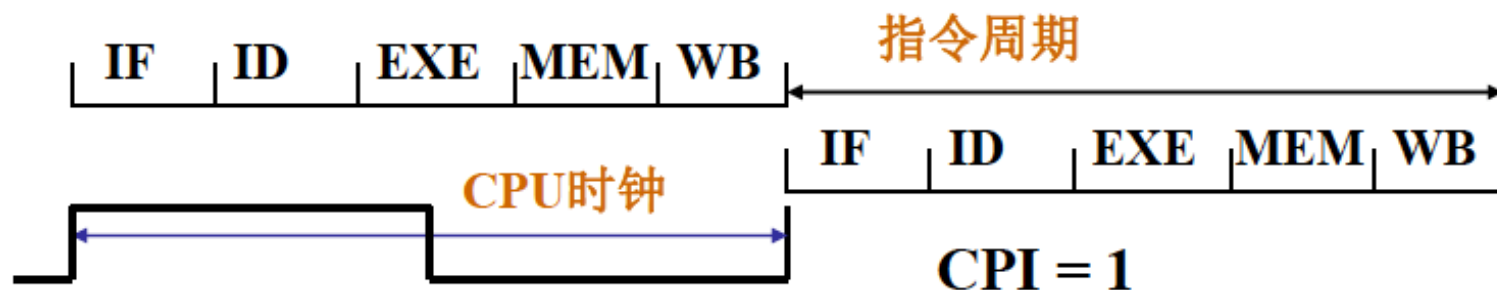
# 指令执行步骤 —— 单周期CPU

- 计算机一条指令的执行时间被称为**指令周期**，一个CPU时钟时间被称为**CPU周期**(在某些计算机中，还可再把一个CPU周期区分为几个更小的步骤，称其为**节拍**)。执行**每条指令平均使用的CPU周期个数**被称为**CPI**
- 全部指令都选用**一个CPU周期**完成的系统被称为**单周期CPU**，指令串行执行，前一条指令结束后才启动下条指令。每条指令都用5个步骤的时间完成，控制各部件运行的信号在整个指令周期不变化。**单周期CPU**用于早期计算机，系统性能和资源利用率很低，相对当前技术变得**不再实用**。



# 实现的指令集

## □ 选取RISC-V指令中9条典型指令组成的子集

- 访存指令：lw、sw
- 算逻运算指令：add、sub、andi、auipc
- 转移指令：beq、jal、jalr

## □ 解决三个主要问题

- 数据通路设计
- 控制信号设计
- 执行时序设计

## □ 其他指令的实现原理可以从中体现

- 上面9条指令覆盖了所有的RISC-V指令集的不同类型指令

# 设计思路

## □ 指令的执行

- 显然要设计一个时序逻辑电路
- 一条指令用一个CPU周期完成




## □ 执行步骤的实现

- 取指：从指令存储器中读指令（地址：PC）
- 译码：读出一或两个源寄存器的值（寄存器组）
- 运算：进行指令规定的运算（ALU）
- 访存：读/写数据存储器
- 写回：将结果写入目的寄存器

## □ 需要保存的值

- PC、寄存器组、存储器


# 使用的组合逻辑部件

   




# D触发器

- 在时钟的上升沿写入输入数据
- 一直保持到下一个上升沿

 

# 存储器

 

# 寄存器组

## □ 接口简单

### ■ 输入


■ 地址

■ 写入数据

■ 写信号

### ■ 输出

■ 读出的数据

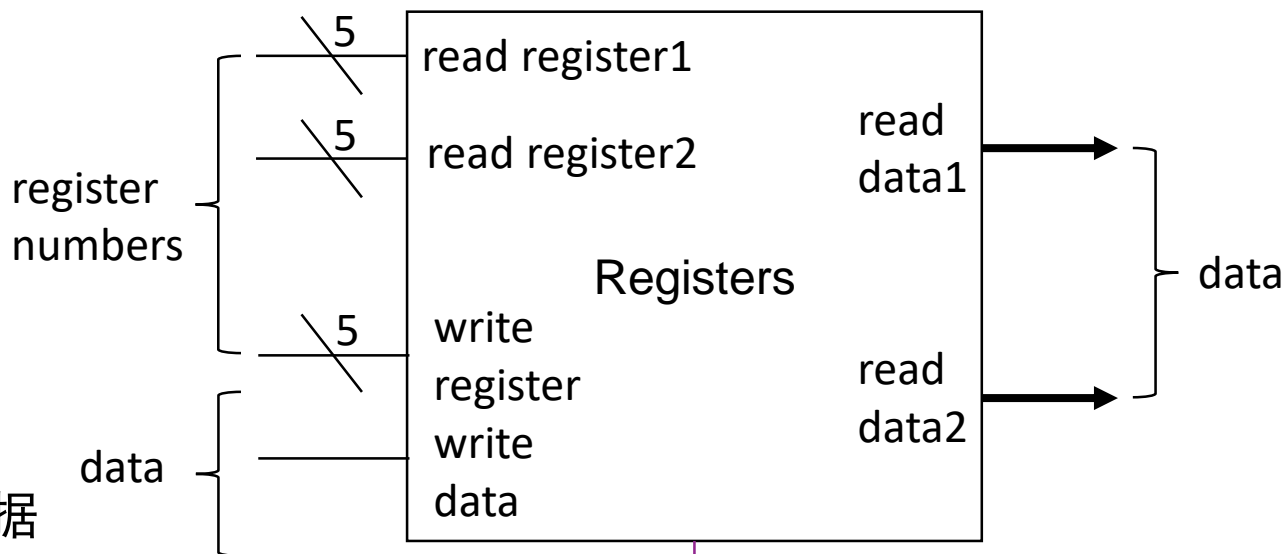

□ 3个地址端口，2个用来读，1个用来写

□ 每个时钟周期可以完成3次访问

RegWrite

# 时序设计

## □ 每条指令占用一个时钟周期

- 取指令后分析指令，并给出整个执行期间的全部信号
- 不需要状态信息，在时钟的结束的边沿写入结果


## □ 控制对象

- ALU的运算
- 寄存器组和存储器的写入
- 多路选通器


## □ 时钟周期开始时读取指令

- 与具体指令无关

# 初步的Datapath

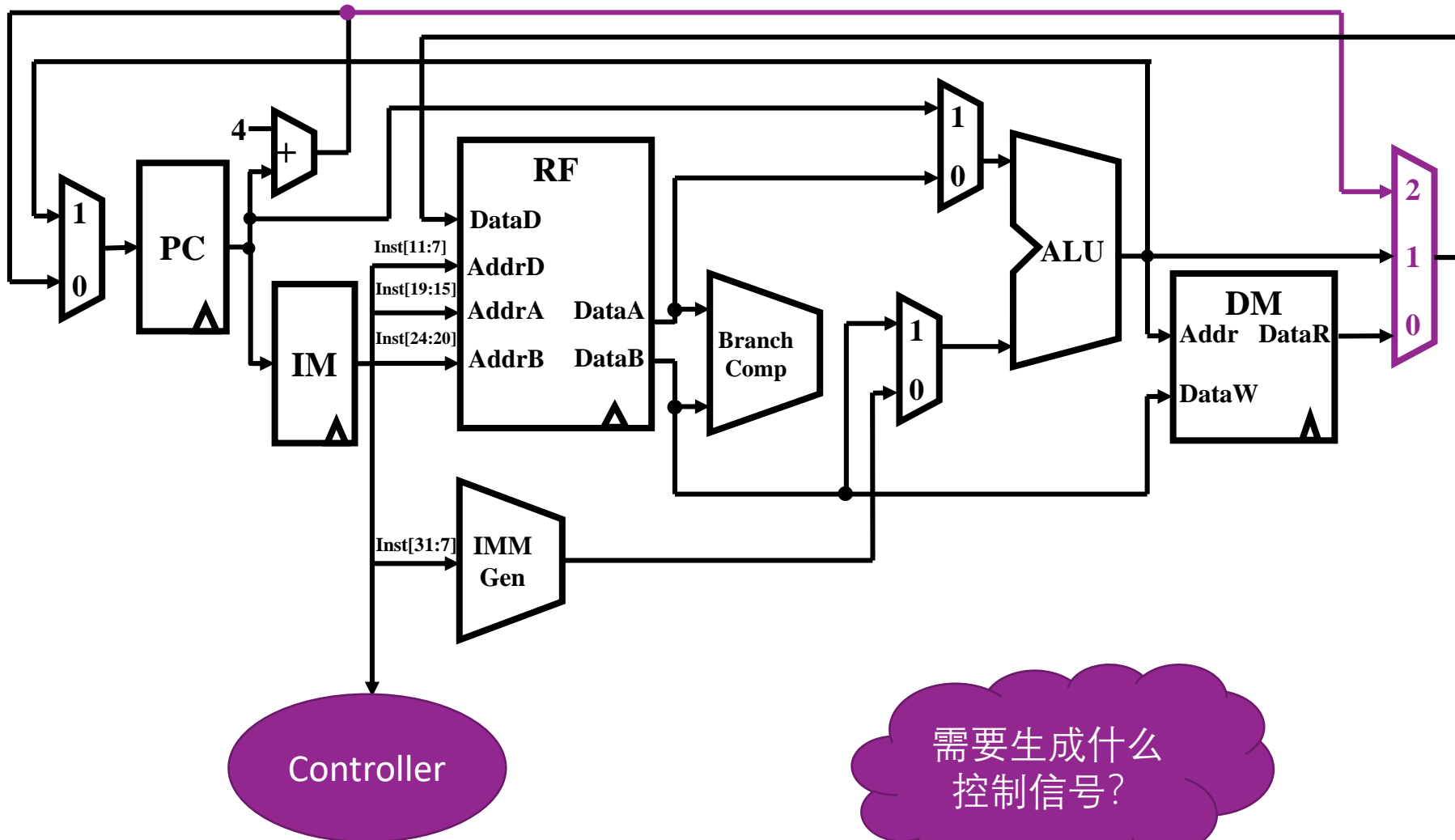

# 时钟周期开始时的控制

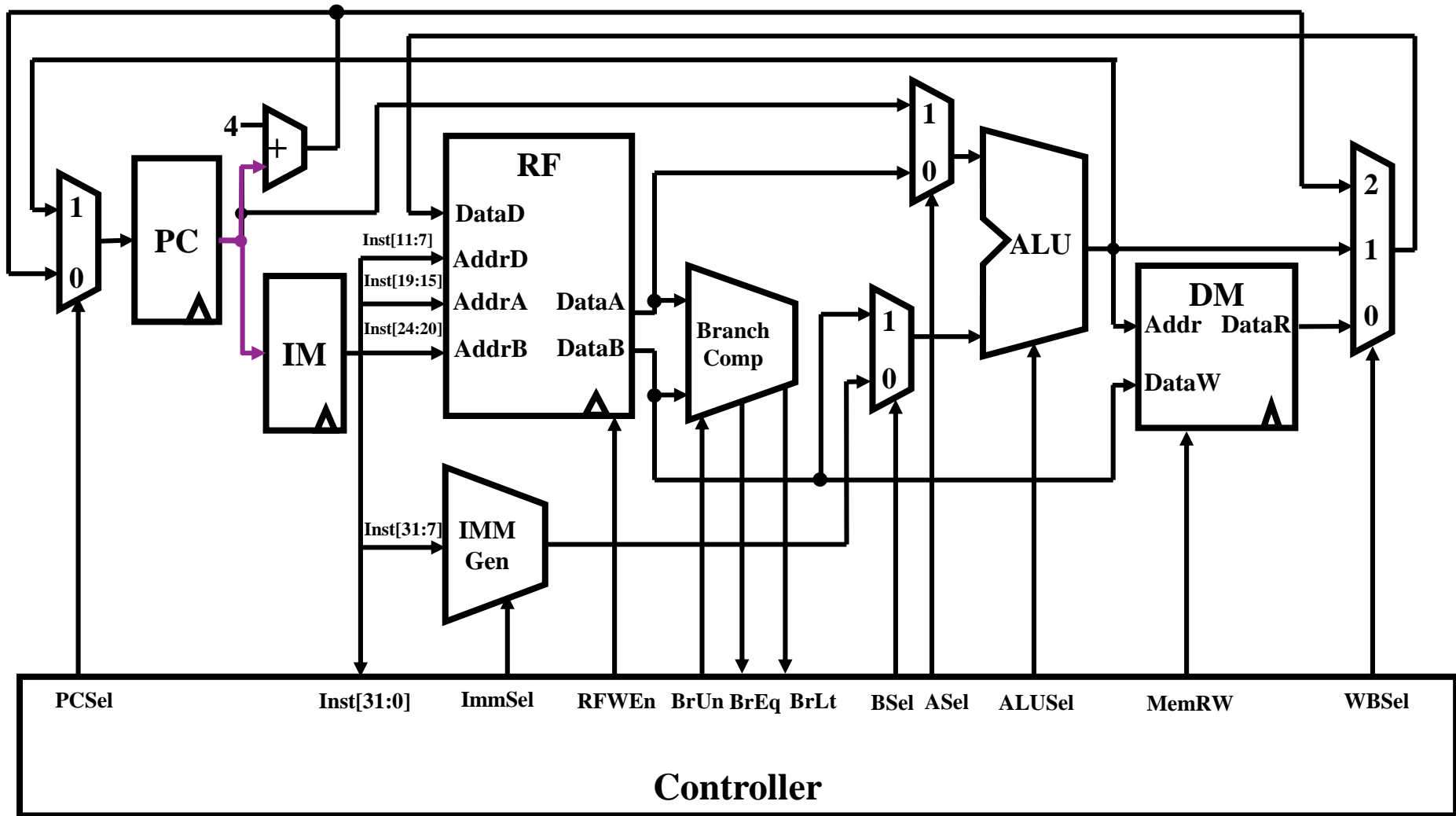


```
Add  rd  r1  r2
Sub   rd  r1  r2
```



# 算术逻辑运算指令的控制


Addi rd r1 imm

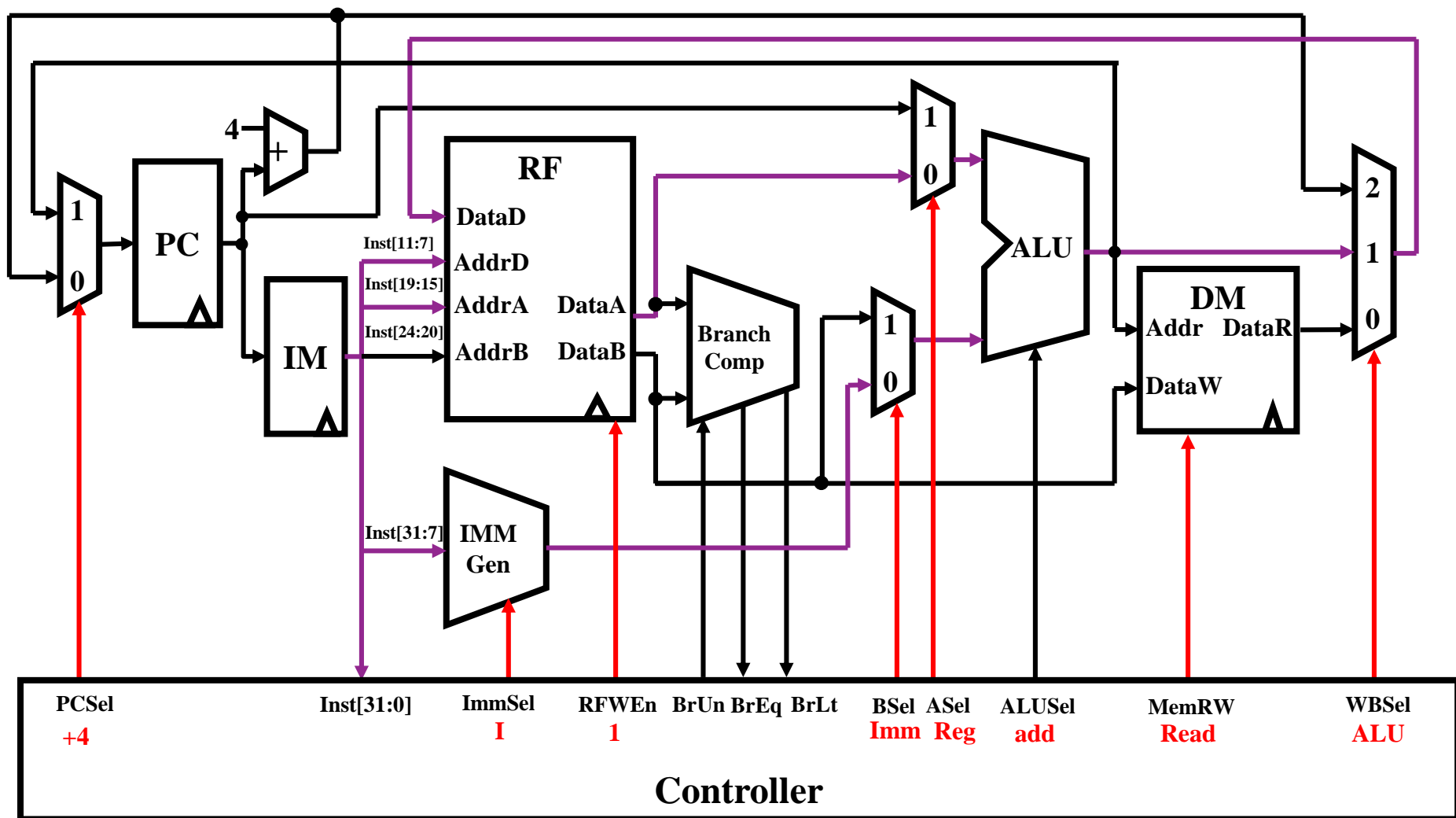




# Load指令

lw rd, rs1, imm

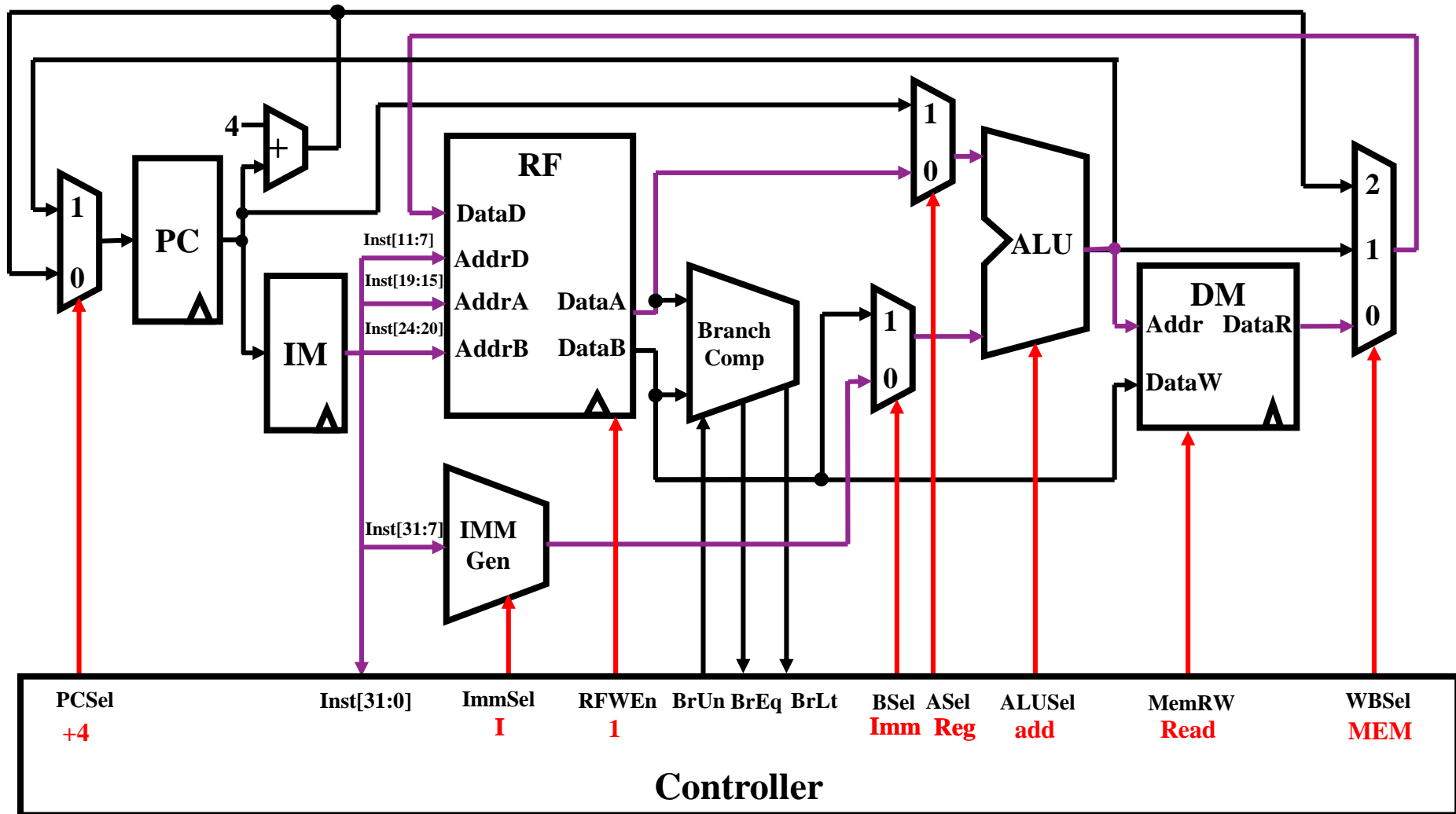


# Store指令

sw rs2, rs1, imm

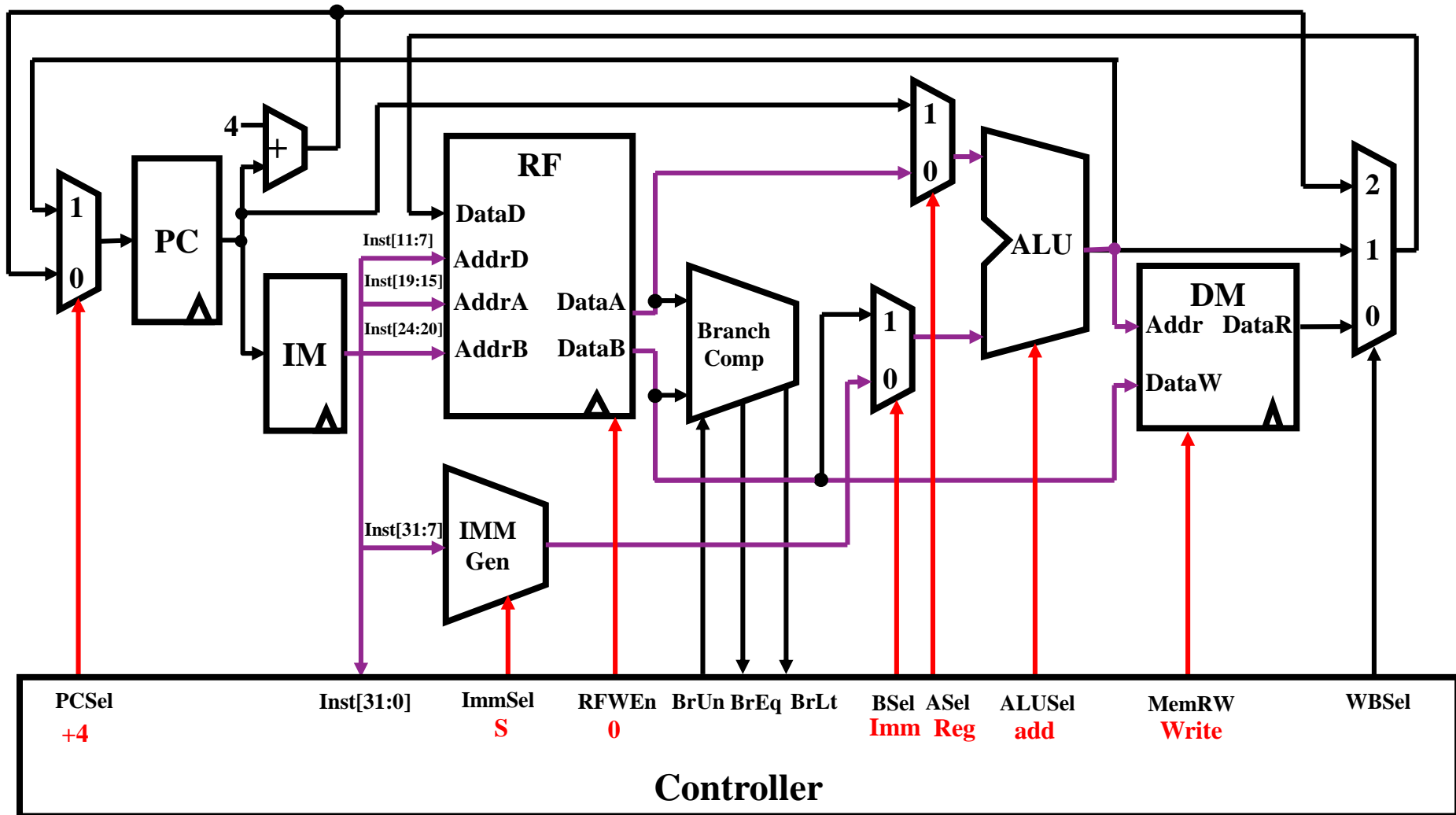


# Beq指令

beq rs1, rs2, label

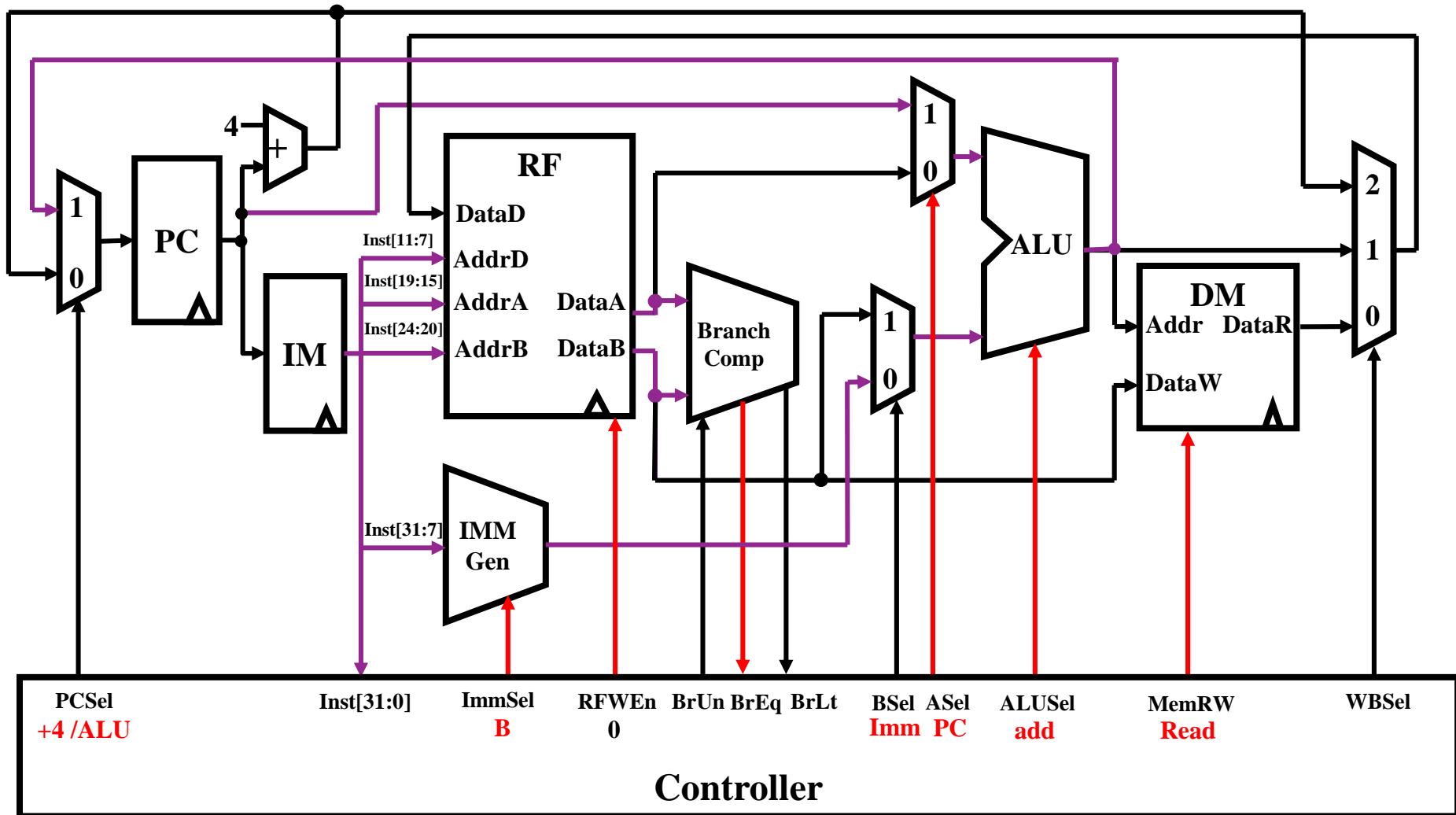


# Jal指令

jal rd, imm

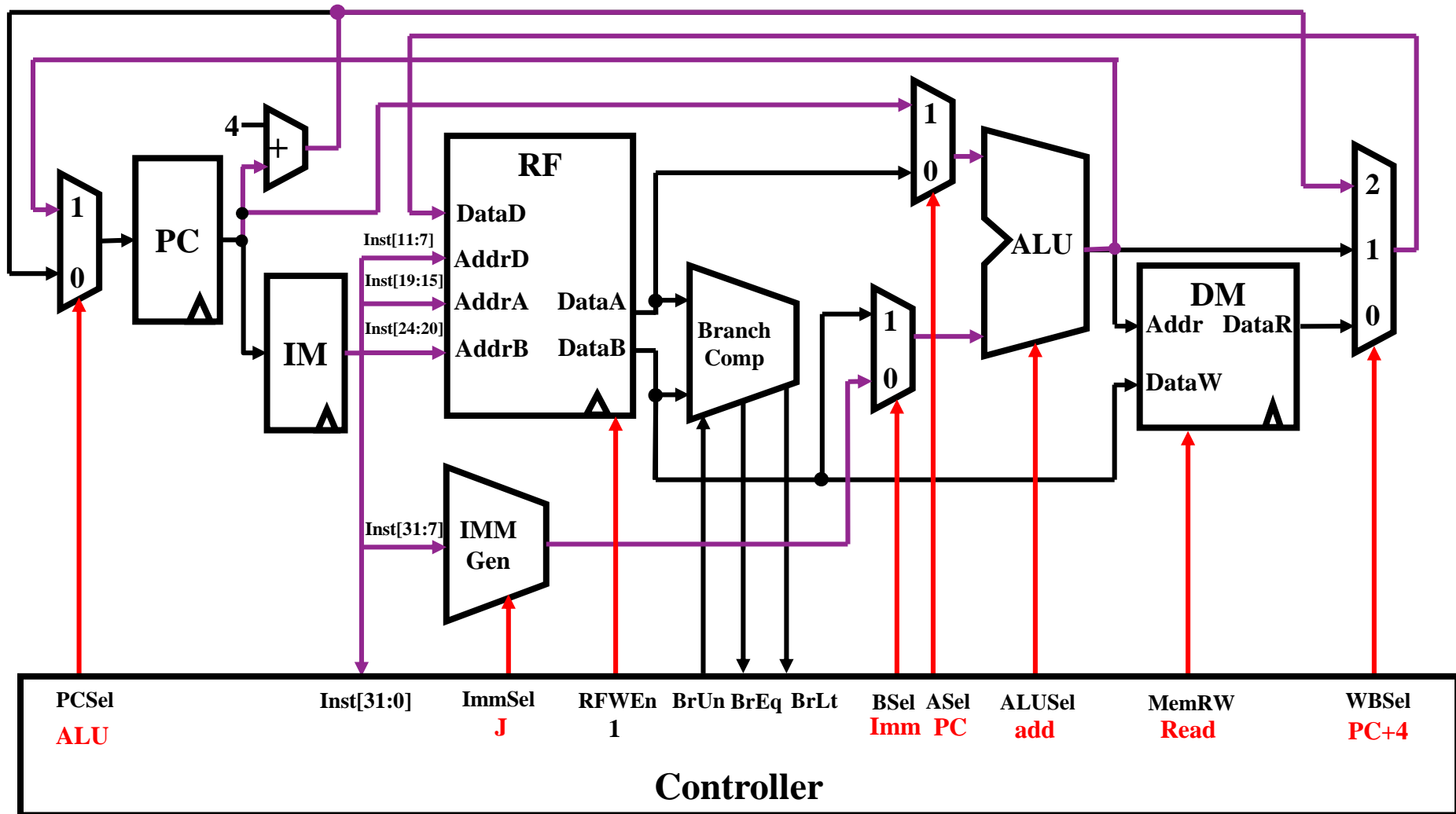


# Jalr指令

jalr rd, rs, imm

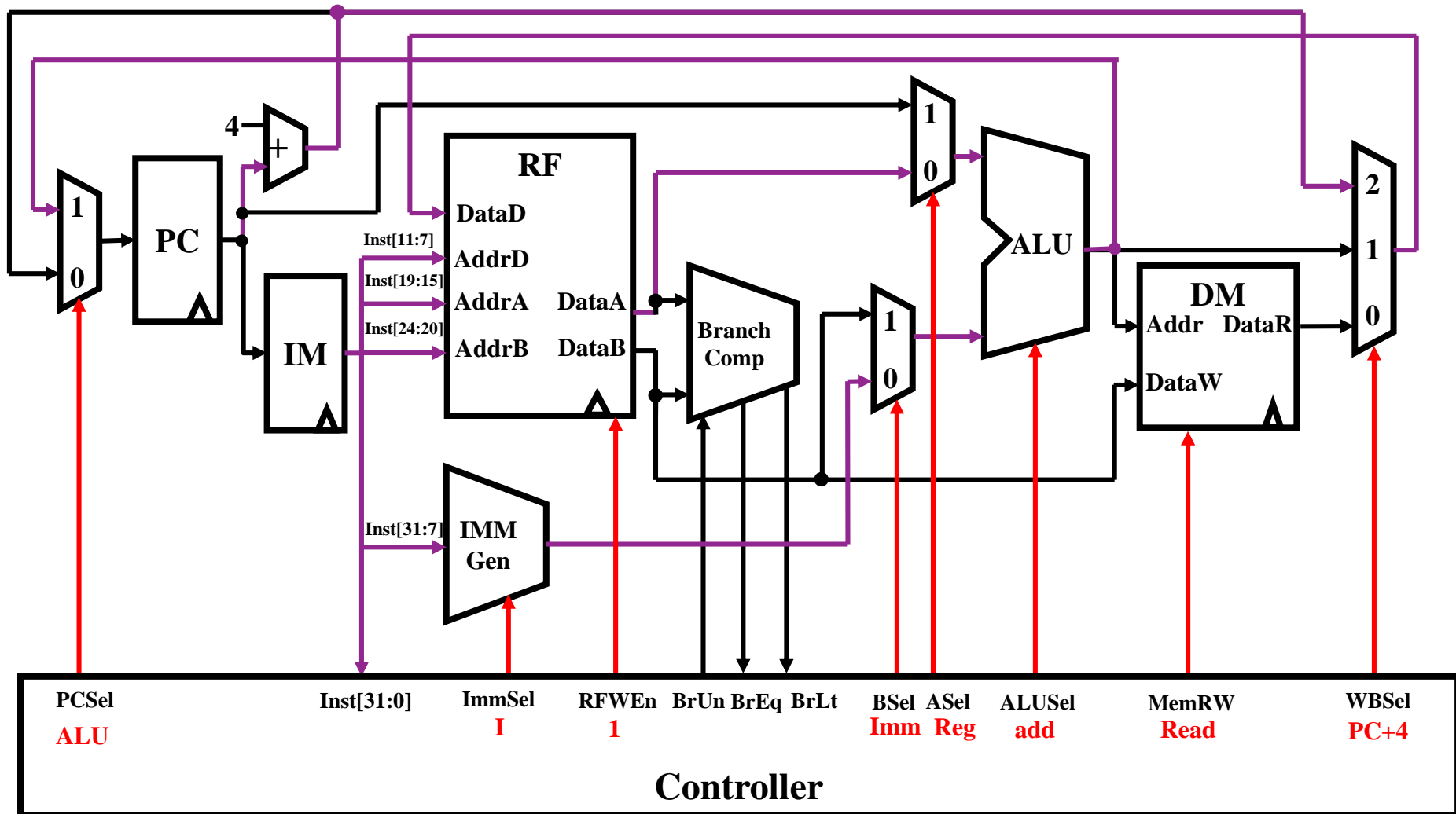

# auipc指令


auipc rd, imm

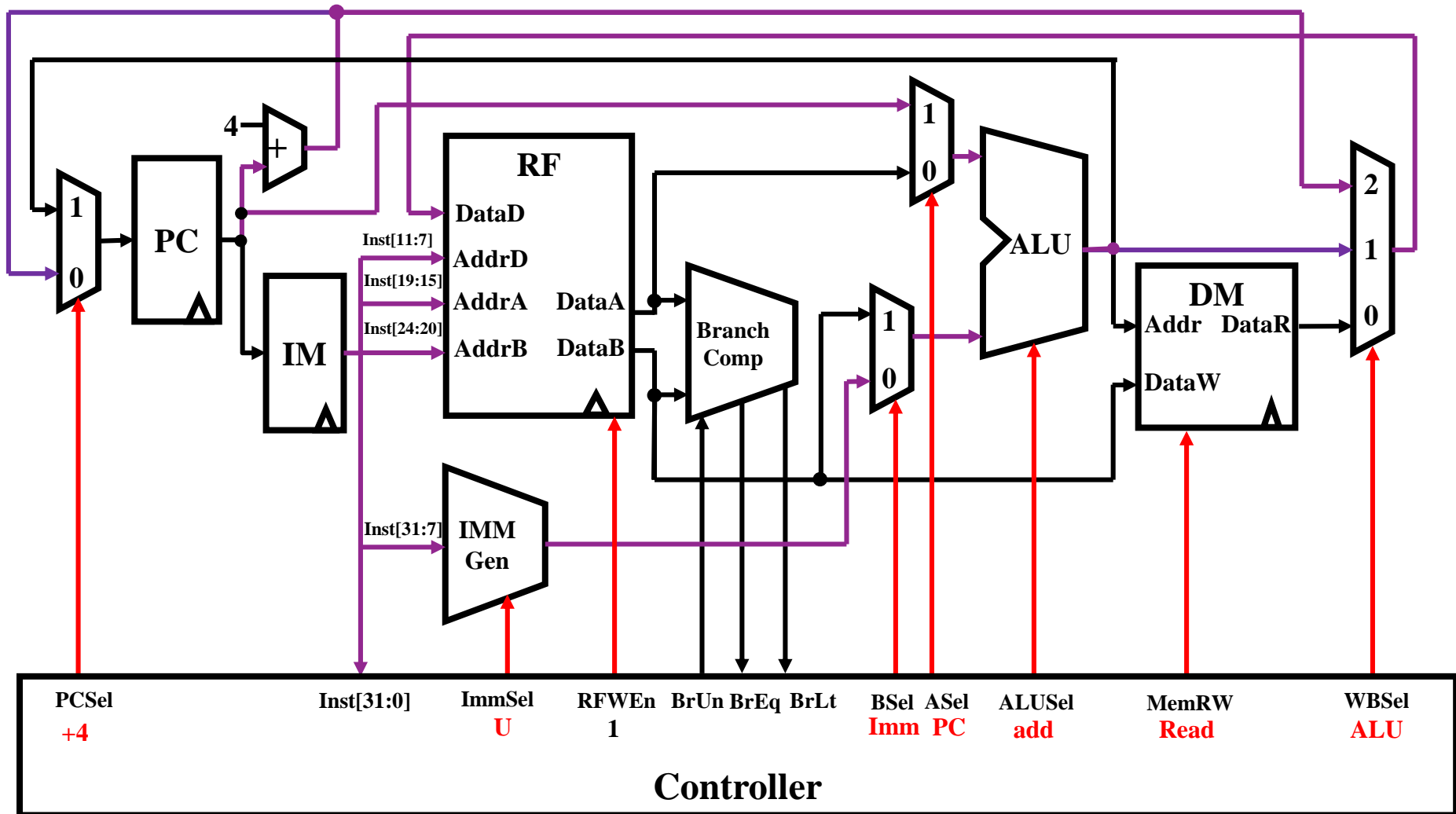

# 信号整理

inst[31:0]	BrEq	BrLT	PCSel	ImmSel	BrUn	ASel	BSel	ALUSel	MemR W	RegWE n	WBSel
add	-	-	+4	-	-	Reg	Reg	Add	Read	1	ALU
sub	-	-	+4	-	-	Reg	Reg	Sub	Read	1	ALU
(R-R Op)	-	-	+4	-	-	Reg	Reg	(Op)	Read	1	ALU
addi	-	-	+4	I	-	Reg	Imm	Add	Read	1	ALU
lw	-	-	+4	I	-	Reg	Imm	Add	Read	1	Mem
sw	-	-	+4	S	-	Reg	Imm	Add	Write	0	-
beq	0	-	+4	B	-	PC	Imm	Add	Read	0	-
	1	-	ALU	B	-	PC	Imm	Add	Read	0	-
bne	0	-	ALU	B	-	PC	Imm	Add	Read	0	-
	1	-	+4	B	-	PC	Imm	Add	Read	0	-
blt	-	1	ALU	B	0	PC	Imm	Add	Read	0	-
bltu	-	1	ALU	B	1	PC	Imm	Add	Read	0	-
jalr	-	-	ALU	I	-	Reg	Imm	Add	Read	1	PC+4
jal	-	-	ALU	J	-	PC	Imm	Add	Read	1	PC+4
auipc	-	-	+4	U	-	PC	Imm	Add	Read	1	ALU

# 完整的单周期CPU

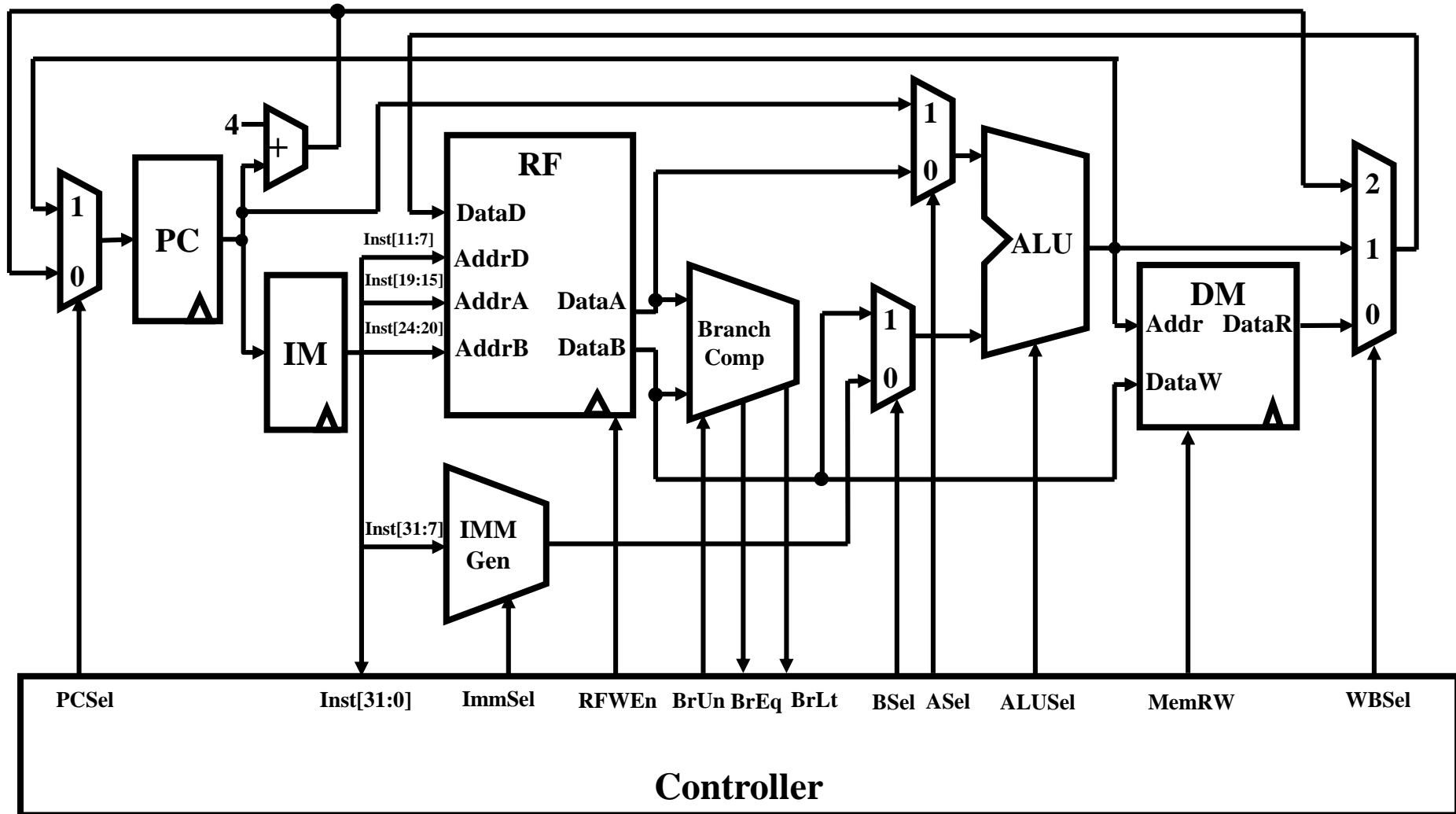



# 单周期CPU特点

## □ 优点

- 每条指令占用一个时钟周期
- 逻辑设计简单，时序设计也简单

## □ 缺点

- 各组成部件的利用率不高
  - 维持有效信号
- 时钟周期应满足执行时间最长指令的要求
  - Load指令

## □ $CPI = 1$

# 例题

□ 在ThinPAD设计一个单周期CPU，用少量RISC-v指令计算Fibonacci数，显示在LED上。

■ 要求：

■ 1.给出计算程序的汇编代码和机器代码；

■ 2.为便于观察，采用手动时钟实现；

■ 3. 将当前PC值送数码管上显示。

■ 提示：

■ 1. 选用ADD、ADDi、Jal三条指令实现；

■ 2.避免访存：指令放FPGA中，计算结果只在通用寄存器中保留当前值。

# 小结

---

## □ 单周期CPU设计

- 全部控制信号
- 无需状态信息
- 控制信号生成：组合逻辑电路
  - 输入：inst, breq, brlt
  - 输出：完成指令功能所需要的全部控制信号

# 阅读和思考

---

## □ 阅读

## □ 思考

- 单周期CPU设计中是否存在什么不足？
- 可以从哪几个方面对其进行改进？

## □ 实践

- 设计能实现ThinPAD RISC-V指令系统的数据通路(单周期)，并列出具各硬件模块所需要的控制信号。

---

谢谢