

数字逻辑电路

(2020级本科生课程)

清华大学计算机系
陶品

taopin@tsinghua.edu.cn

办公室：FIT 3—531 (13717813059)

3.3 常用的中规模组合逻辑电路

3.3.1 译码器

3.3.2 数据选择器

⇒ 3.3.3 编码器

3.3.4 数据比较器


3.3.5 奇偶校验器

3.3.6 可编程逻辑器件

3.3.7 运算器（算术逻辑单元 ALU）

3.3.3 编码器 (0)

■ 如果给出一个这样的逻辑图，同学们能不能分析出逻辑功能？

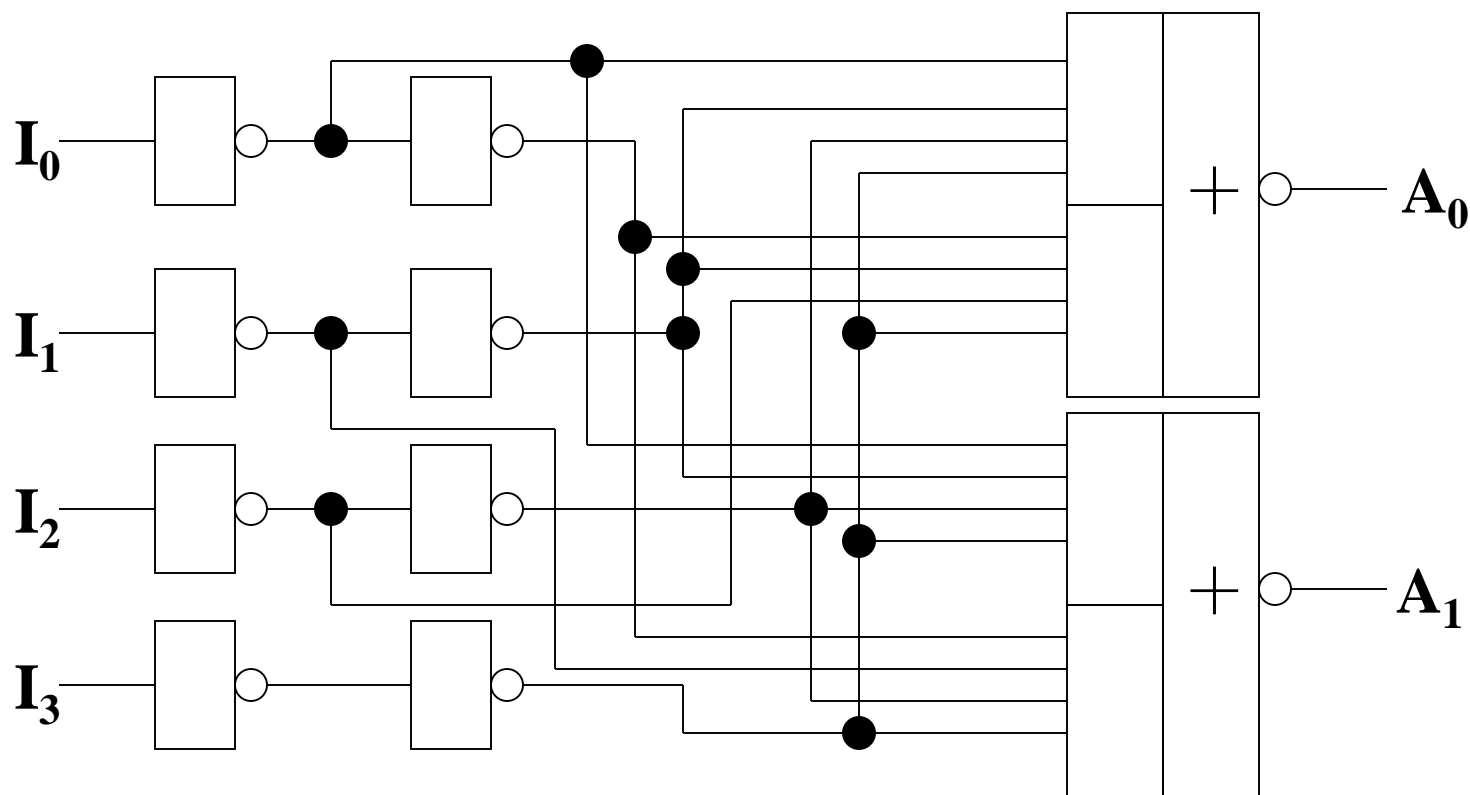

3.3.3 编码器 (1)

■ 编码器(Encoder)

- 编码器原理

- 优先编码器(Priority Encoder)

- 8-3优先编码器

- 扩展应用：16-4 优先编码器

3.3.3 编码器 (2)

■ 编码器(Encoder)原理


□ 功能：将译码器反过来，对应输入的每一个状态，输出一个编码。

□ 常用编码器

- 4-2编码，将输入的4个状态编成2位二进制数码；
- 8-3编码，将输入的8个状态编成3位二进制数码；
- BCD编码，将10个输入编成BCD码。

3.3.3 编码器 (3)

■ 为什么要用编码器?

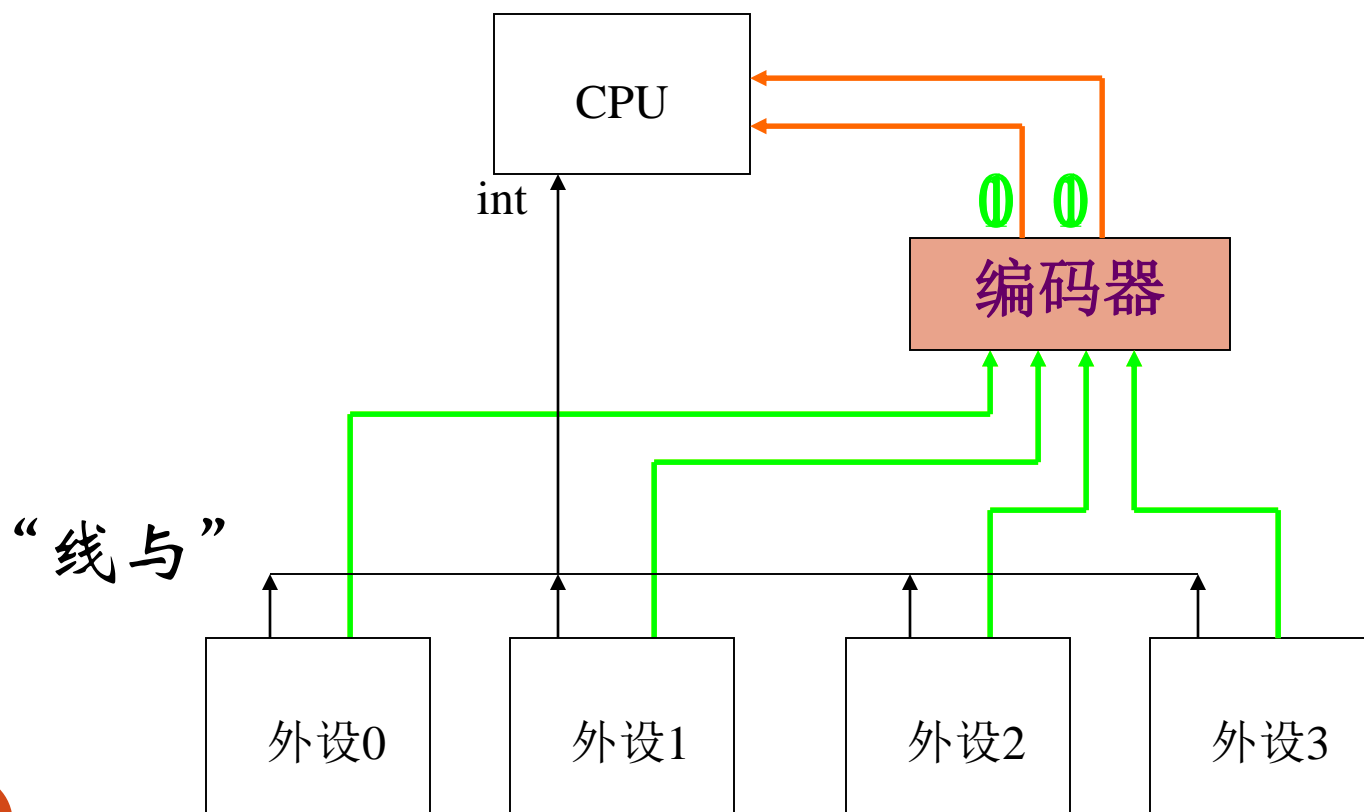


3.3.3 编码器 (4)

- 4-2编码器：将输入的4个状态编成2位二进制数码

功能表


I_0	I_1	I_2	I_3	A_0	A_1
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1

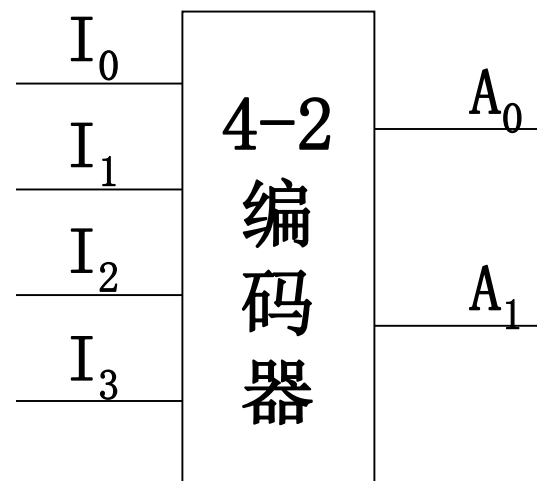

$$\begin{cases} A_0 = I_0 \bar{I}_1 I_2 I_3 + I_0 I_1 I_2 \bar{I}_3 = \overline{\bar{I}_0 I_1 I_2 I_3} + \overline{I_0 I_1 \bar{I}_2 I_3} \\ A_1 = I_0 I_1 \bar{I}_2 I_3 + I_0 I_1 I_2 \bar{I}_3 = \overline{\bar{I}_0 I_1 I_2 I_3} + \overline{I_0 \bar{I}_1 I_2 I_3} \end{cases}$$

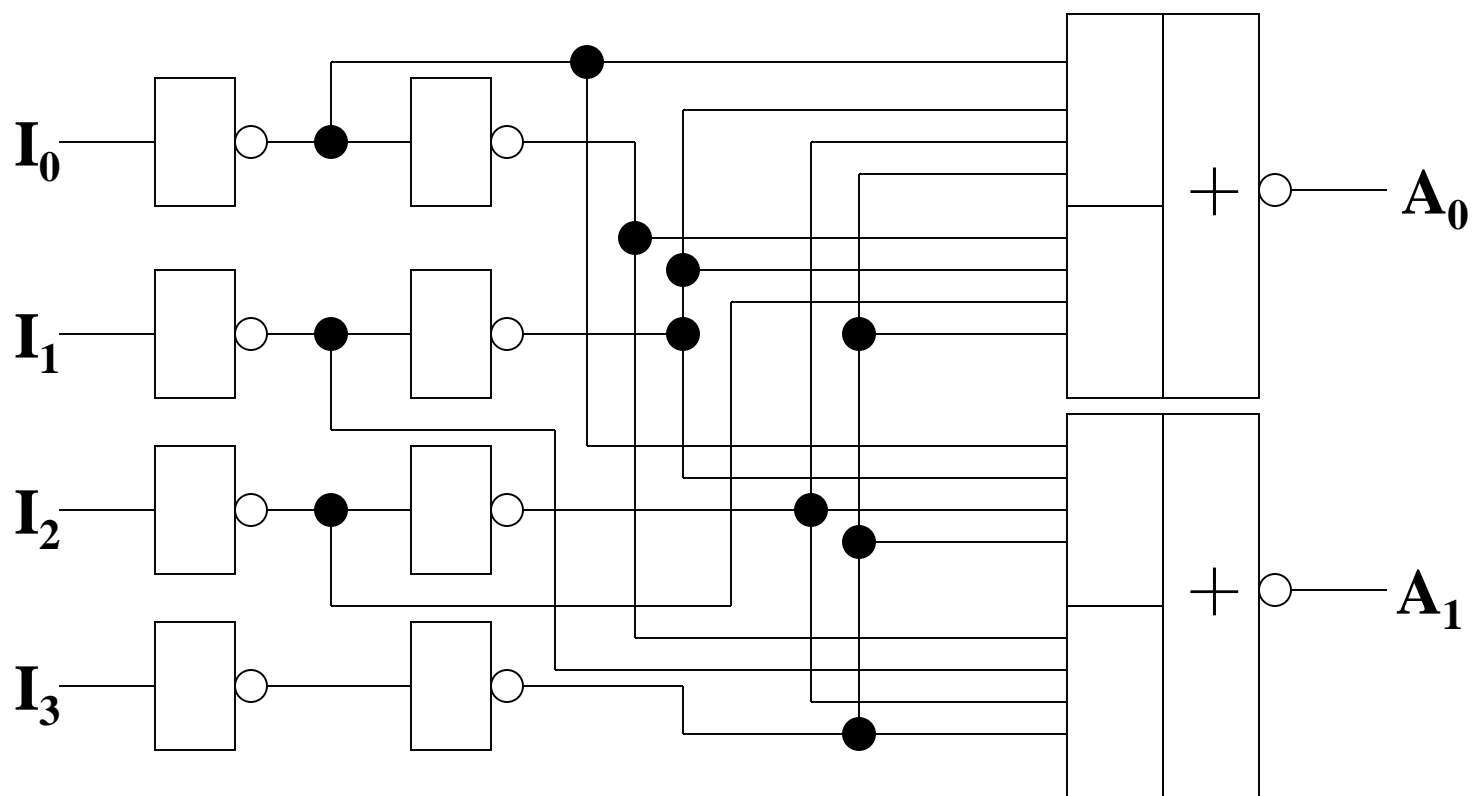
3.3.3 编码器 (5)

$$\begin{cases} A_0 = I_0 \bar{I}_1 I_2 I_3 + I_0 I_1 \bar{I}_2 \bar{I}_3 = \overline{\bar{I}_0 I_1 I_2 I_3} + \overline{I_0 I_1 \bar{I}_2 I_3} \\ A_1 = I_0 I_1 \bar{I}_2 I_3 + I_0 \bar{I}_1 I_2 \bar{I}_3 = \overline{\bar{I}_0 I_1 I_2 I_3} + \overline{I_0 \bar{I}_1 I_2 I_3} \end{cases}$$



3.3.3 编码器 (6)

■ 如果给出一个这样的逻辑图，同学们能不能分析出逻辑功能？

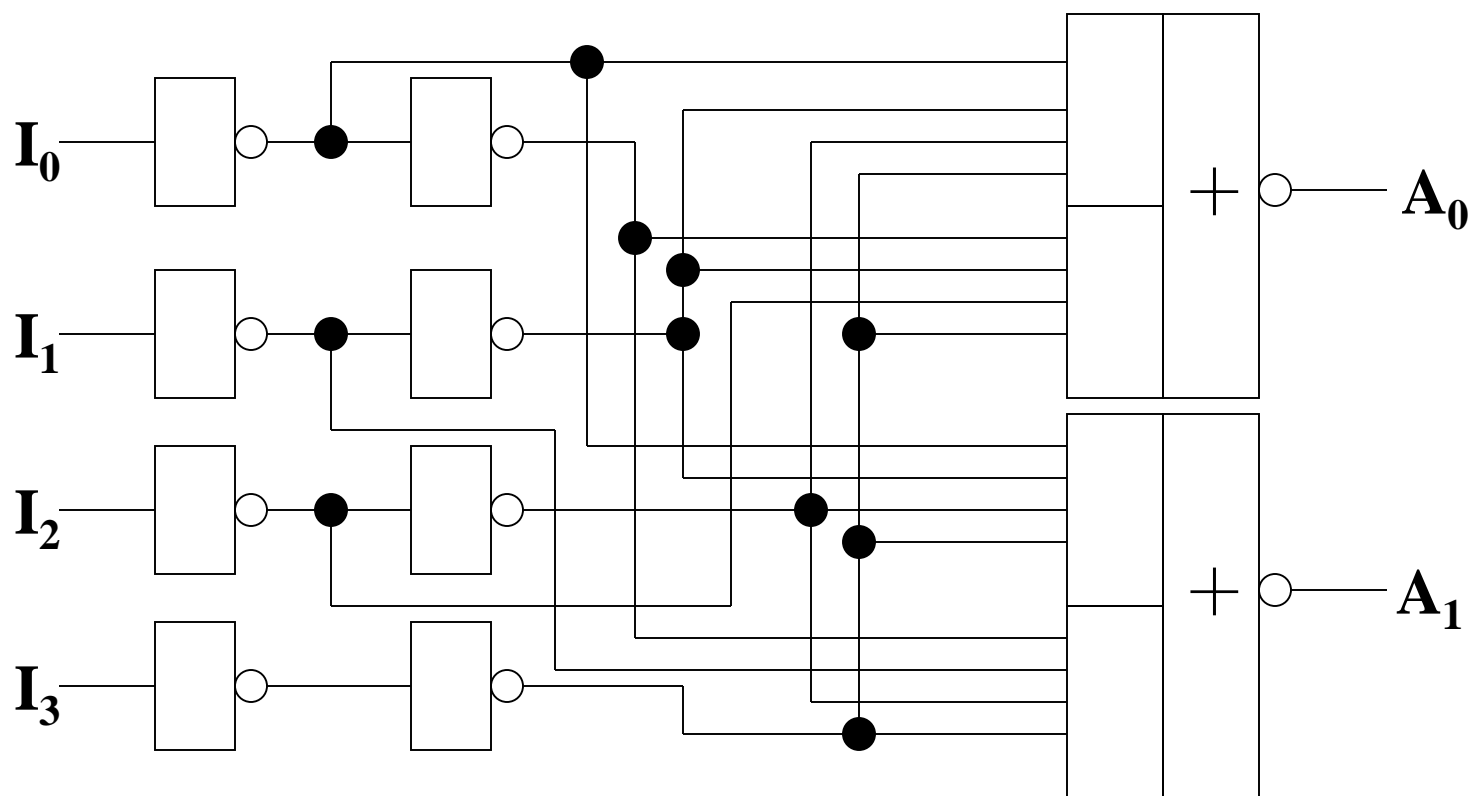

3.3.3 编码器 (7)

- 8-3编码器的设计与4-2编码器类似，课堂上不在讲解，希望同学们自己课后练习。


3.3.3 编码器 (8)

■ 8421码编码器

□ 功能：将输入信号编码成8421码。

□ 输入： $X_0 \sim X_9$

□ 输出： $Y_0 \sim Y_3$

 

3.3.3 编码器 (9)

■ 8421码编码器功能表及输出表达式

X_9	X_8	X_7	X_6	X_5	X_4	X_3	X_2	X_1	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

$$Y_3 = X_8 + X_9$$

$$Y_2 = X_4 + X_5 + X_6 + X_7$$

$$Y_1 = X_2 + X_3 + X_6 + X_7$$

$$Y_0 = X_1 + X_3 + X_5 + X_7 + X_9$$

3.3.3 编码器 (10)


■ 根据8421码编码器输出表达式画出逻辑图

$$Y_3 = X_8 + X_9$$

$$Y_2 = X_4 + X_5 + X_6 + X_7$$

$$Y_1 = X_2 + X_3 + X_6 + X_7$$

$$Y_0 = X_1 + X_3 + X_5 + X_7 + X_9$$

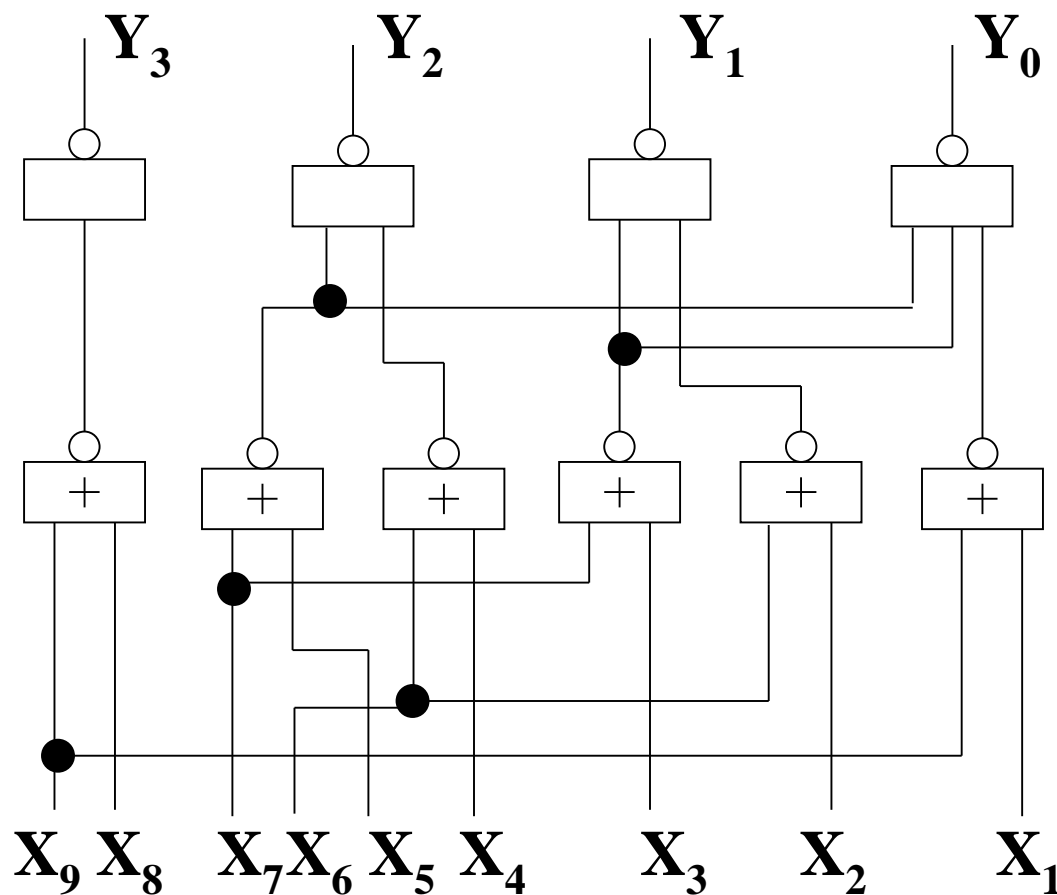

3.3.3 编码器 (11)

- 前面设计的编码器存在的问题

- 4-2编码器

- 8421码编码器

3.3.3 编码器 (12)

● 4-2编码器的问題

功能表

I_0	I_1	I_2	I_3	A_0	A_1
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1

假设 $I_1 = "0"$, $I_2 = "0"$,

从输出表达式中可以得到

$$A_0 = "1" \quad A_1 = "1"$$

产生问题的原因是：2-4编码器的功能表中没有完全包含输入的全部逻辑组合。

$$\begin{cases} A_0 = \overline{\overline{I_0 I_1 I_2 I_3}} + \overline{\overline{I_0 I_1 I_2 I_3}} \\ A_1 = \overline{\overline{I_0 I_1 I_2 I_3}} + \overline{\overline{I_0 I_1 I_2 I_3}} \end{cases}$$

3.3.3 编码器 (11)

■ 前面设计的编码器存在的问题

- 只有互斥输入时，才能用这种编码器。
即在任一时刻所有输入线中最多只允许有一个为“0”（4-2编码器）或“1”（8421码编码器），否则编码器会发生混乱。

■ 解决办法：

- 采用优先编码器。

3.3.3 编码器 (13)

■ 优先编码器

□ 当两条或两条以上线为“0”时，优先按输入编号大的编码，称优先编码器 (Priority Encoder)。


□ 以8-3优先编码器为例

3.3.3 编码器 (14)

■ 8-3优先编码器

8键键盘优先编码器设计

 - 1) 需要对各键进行编码 A_2, A_1, A_0
- 2) 需要设定输入使能 $\overline{E_i}$
- 3) 需要设定输出的编码是否有效 指示 G_S
- 4) 需要设定是否允许编码级联输出 E_0



8-3 优先编码功能表

\overline{Ei}	0	1	2	3	4	5	6	7	A_0	A_1	A_2	G_s	E_o
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	X	0	1	1	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	0	1
0	X	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1

(A_2, A_1, A_0 用反码编码, G_s 为编码输出有效, \overline{Ei} 为使能输入, E_o 为允许级联输出)

8-3 优先编码功能表

\overline{Ei}	0	1	2	3	4	5	6	7	A_0	A_1	A_2	G_S	Eo
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	X	0	1	1	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	0	1
0	X	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1

$$\overline{A_0} = \overline{7} + 7\overline{6}\overline{5} + 7\overline{6}5\overline{4}\overline{3} + 7\overline{6}54\overline{3}2\overline{1} = \overline{7} + \overline{6}\overline{5} + \overline{6}4\overline{3} + \overline{6}42\overline{1}$$

吸收率 $(A + \overline{A}B = A + B)$

8-3 优先编码功能表

\overline{Ei}	0	1	2	3	4	5	6	7	A_0	A_1	A_2	G_S	Eo
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	X	0	1	1	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	0	1
0	X	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1

$$\overline{A_1} = \overline{7} + \overline{76} + 7654\overline{3} + 76543\overline{2} = \overline{7} + \overline{6} + 54\overline{3} + 54\overline{2}$$

8-3优先编码功能表

\overline{Ei}	0	1	2	3	4	5	6	7	A_0	A_1	A_2	G_S	EO
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	X	0	1	1	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	0	1
0	X	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1

$$\overline{A_2} = \overline{7} + \overline{76} + \overline{765} + \overline{7654} = \overline{7} + \overline{6} + \overline{5} + \overline{4}$$

8-3 优先编码功能表

$\overline{E_i}$	0	1	2	3	4	5	6	7	A_0	A_1	A_2	G_s	E_0
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	X	0	1	1	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	0	1
0	X	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1

$$E_0 = \overline{\overline{E_i}} \bullet 76543210$$

$$G_s = \overline{E_0} \bullet \overline{\overline{E_i}}$$

优先编码功能表

\overline{Ei}	0	1	2	3	4	5	6	7	A_0	A_1	A_2	G_s	E_o
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	X	0	1	1	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	0	1
0	X	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1

(A_2, A_1, A_0 用反码编码, $\overline{E_i}$ 为使能输入, G_s 为编码输出有效, E_o 为允许级联输出)

$$\overline{A_0} = \overline{7} + \overline{765} + \overline{76543} + \overline{7654321} = \overline{7} + \overline{65} + \overline{643} + \overline{6421}$$

$$\overline{A_1} = \overline{7} + \overline{76} + \overline{76543} + \overline{765432} = \overline{7} + \overline{6} + \overline{543} + \overline{542}$$

$$\overline{A_2} = \overline{7} + \overline{76} + \overline{765} + \overline{7654} = \overline{7} + \overline{6} + \overline{5} + \overline{4}$$

$$\overline{E_o} = \overline{\overline{\overline{Ei}} \bullet 76543210} \quad \overline{G_s} = \overline{\overline{\overline{E_o}} \bullet \overline{\overline{\overline{Ei}}}}$$

\overline{Ei}	0	1	2	3	4	5	6	7	A_0	A_1	A_2	G_s	Eo
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	X	0	1	1	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	0	1
0	X	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1


- 如果 $\overline{Ei}=0$ ，输入有“0”，则 $G_s = “0”$ ， $Eo = “1”$ 编码有效，级联禁止
- 如果 $\overline{Ei}=0$ ，输入全为“1”，则 $G_s = “1”$ ， $Eo = “0”$ 编码无效，级联有效
- 如果 $\overline{Ei}=1$ ，无论输入为何值， $G_s = “1”$ ， $Eo = “1”$ 编码无效，级联禁止
- 输出编码为反码，即用“000”表示7，用“111”表示0

3.3.3 编码器 (15)

● 将8-3优先编码器扩展为16-4优先编码器


高位有效，强制
低位无效

生成相应的编码
输出

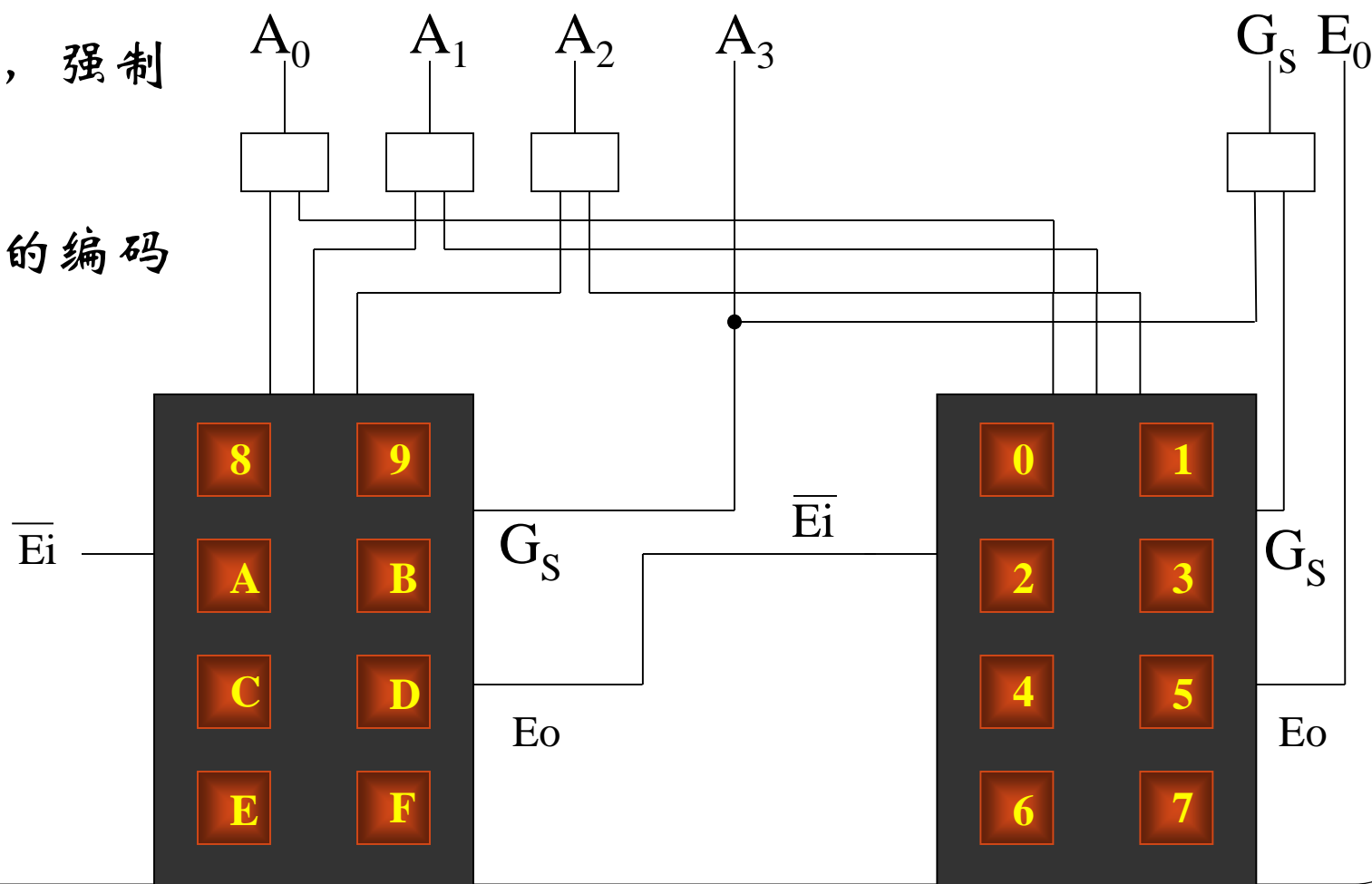

3.3.3 编码器 (16)


■ 将8-3优先编码器扩展为16-4优先编码器

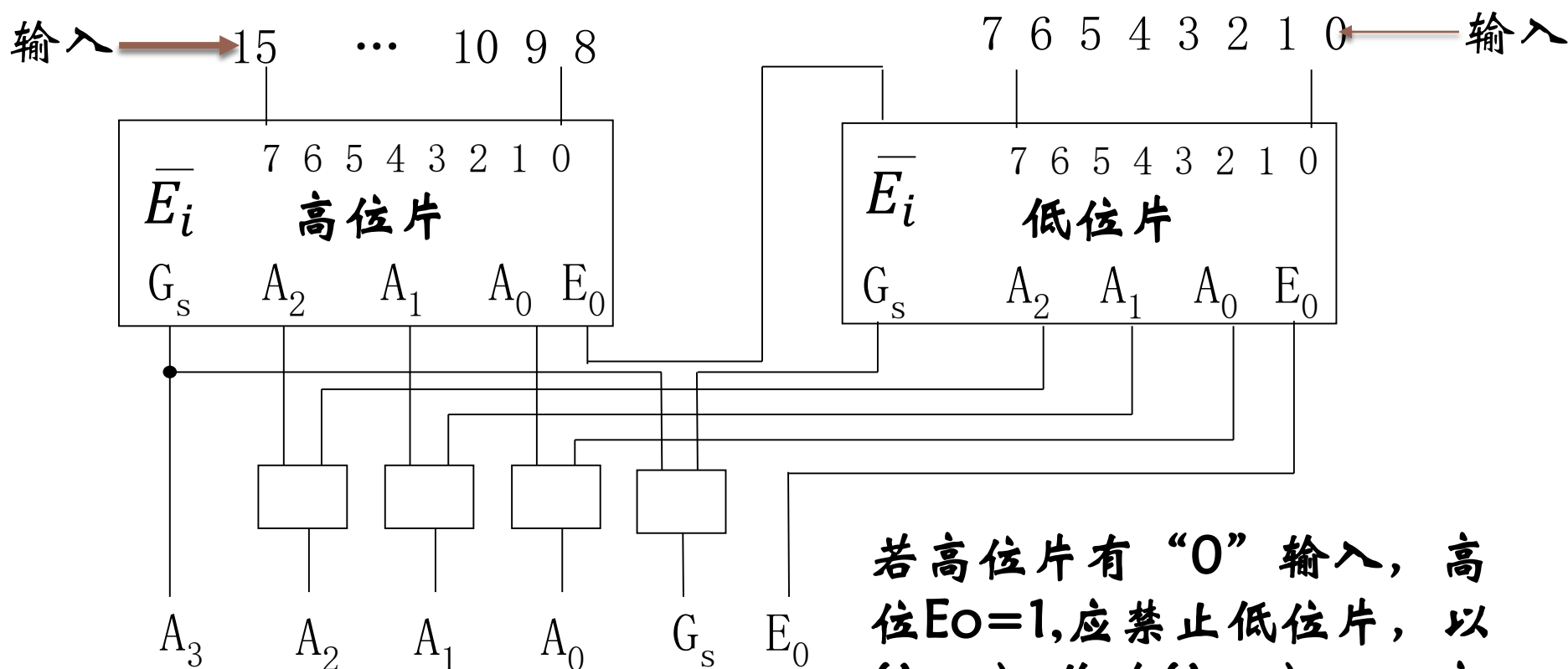

若高位片有“0”输入，高位 $E_0=1$ ，应禁止低位片，以 $(A_2 \sim A_0)_{\text{高}}$ 作为 $(A_2 \sim A_0)_{16-4}$ ，高位片的 $G_s (=0)$ 作为 $(A_3)_{16-4}$

3.3.3 编码器 (16)

■ 将8-3优先编码器扩展为16-4优先编码器

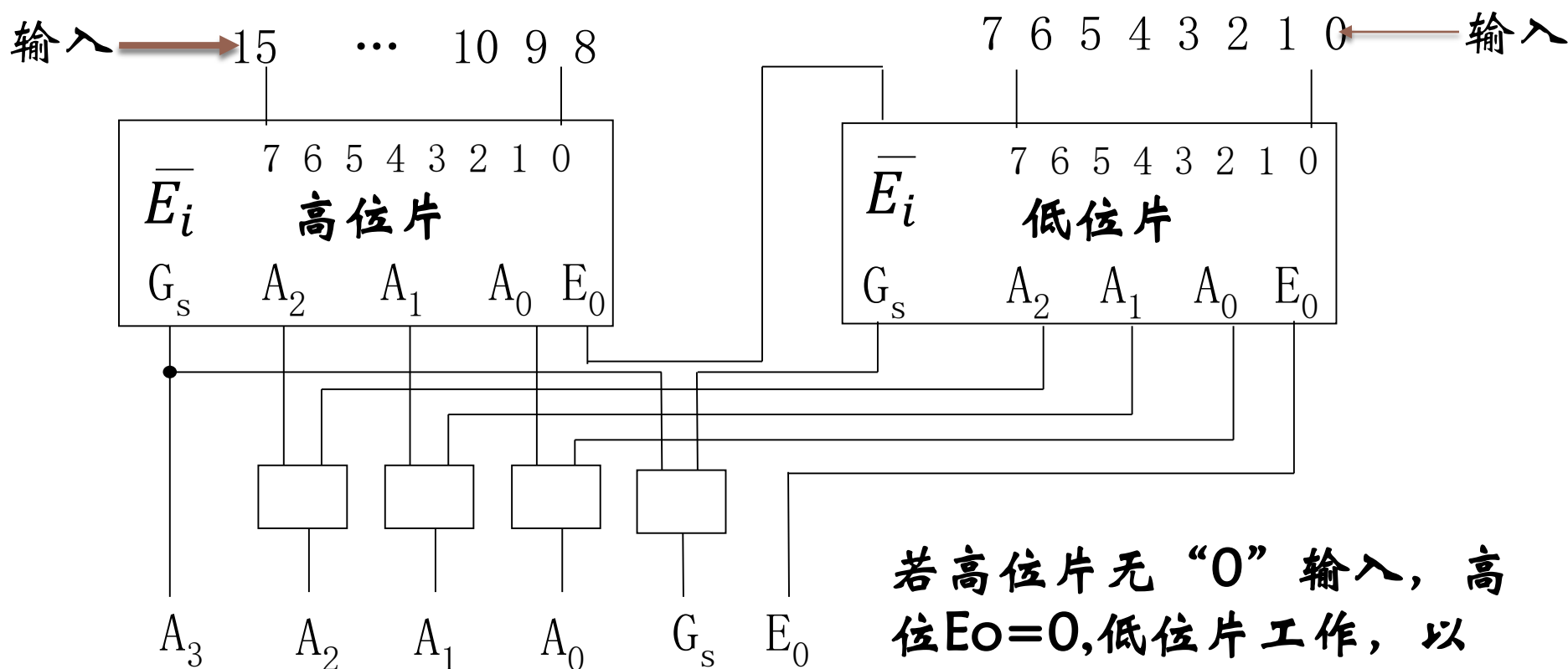

若高位片无“0”输入，高位 $E_0=0$ ，低位片工作，以 $(A_{2\sim0})_{\text{低}}$ 作为 $(A_{2\sim0})_{16-4}$ ， $(A_3)_{16-4}$ 为“1”

3.3.3 编码器 (18)

- 优先编码器在计算机中的应用
 - 设备按照优先等级编码，用于中断响应
 - 键盘输入的读取
 -

3.3 常用的中规模组合逻辑电路

3.3.1 译码器

3.3.2 数据选择器

3.3.3 编码器

⇒ 3.3.4 数据比较器

3.3.5 奇偶校验器

3.3.X 可编程逻辑器件

3.3.6 运算器（算术逻辑单元 ALU）

3.3.4 数据比较器(1)

■ 3.3.4 数据比较器

- 定义：数字系统中能够完成数据比较功能的部件
- 功能：比较A、B两数，判断 $A > B$ 、 $A < B$ 、 $A = B$ 。
- 基本运算：以四位比较为例说明。

$A_3 A_2 A_1 A_0$ 从高位开始比较， 若 $A_3 > B_3$ 则 $A > B$ ，
 $B_3 B_2 B_1 B_0$ 若 $A_3 < B_3$ 则 $A < B$ ，
 若 $A_3 = B_3$ 则再比较低位

3.3.4 数据比较器(2)

■ 3.3.4 数据比较器

□ 广义的比较条件

$A_i > B_i$ 的条件: $A_i=1, B_i=0$; 即 $A_i \cdot \overline{B_i} = 1$ 或 $Z = A_i \cdot \overline{A_i B_i} = 1$


$A_i < B_i$ 的条件: $A_i=0, B_i=1$; 即 $\overline{A_i} \cdot B_i = 1$ 或 $W = B_i \cdot \overline{A_i B_i} = 1$

$A_i = B_i$ 的条件: $\overline{A_i \oplus B_i} = 1$ 或 $Y = \overline{(A_i \cdot \overline{A_i} \cdot B_i) + (\overline{A_i} \cdot B_i \cdot B_i)} = 1$

3.3.4 数据比较器(3)

数据比较器功能表

$A_3 B_3$	$A_2 B_2$	$A_1 B_1$	$A_0 B_0$	$A > B$	$A < B$	$A = B$
$A_3 > B_3$	X	X	X	1	0	0
$A_3 < B_3$	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	X	X	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	X	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	1

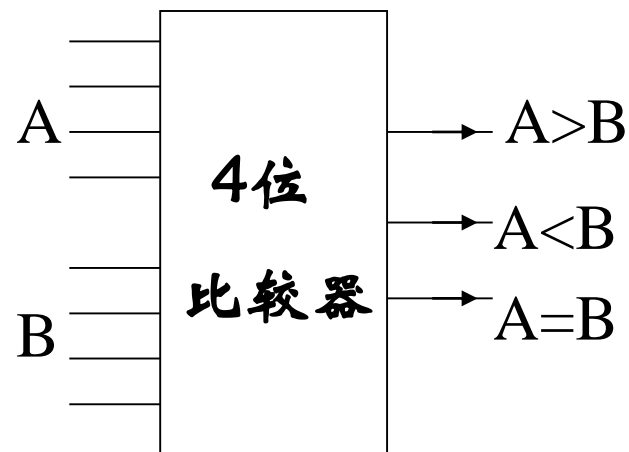


3.3.4 数据比较器(3)

$$W_i = "A_i < B_i" = B_i \cdot \overline{A_i} \cdot \overline{B_i}$$

$$Y_i = "A_i = B_i" = \overline{(A_i \cdot \overline{A_i} \cdot \overline{B_i}) + (\overline{A_i} \cdot B_i \cdot \overline{B_i})}$$

 
$$Z_i = "A_i > B_i" = A_i \cdot \overline{A_i} \cdot B_i$$



 3.3.4 数据比较器(4)

■ 3.3.4 数据比较器


- **分段比较**：多片比较器构成更长位数的方法
- 比较器不仅输出比较结果，还要能接受其它片输出的结果。



3.3.4 数据比较器(5)

■ 3.3.4 数据比较器

□ 应用举例：用两片4位数字比较器构成一个8位的数字比较器

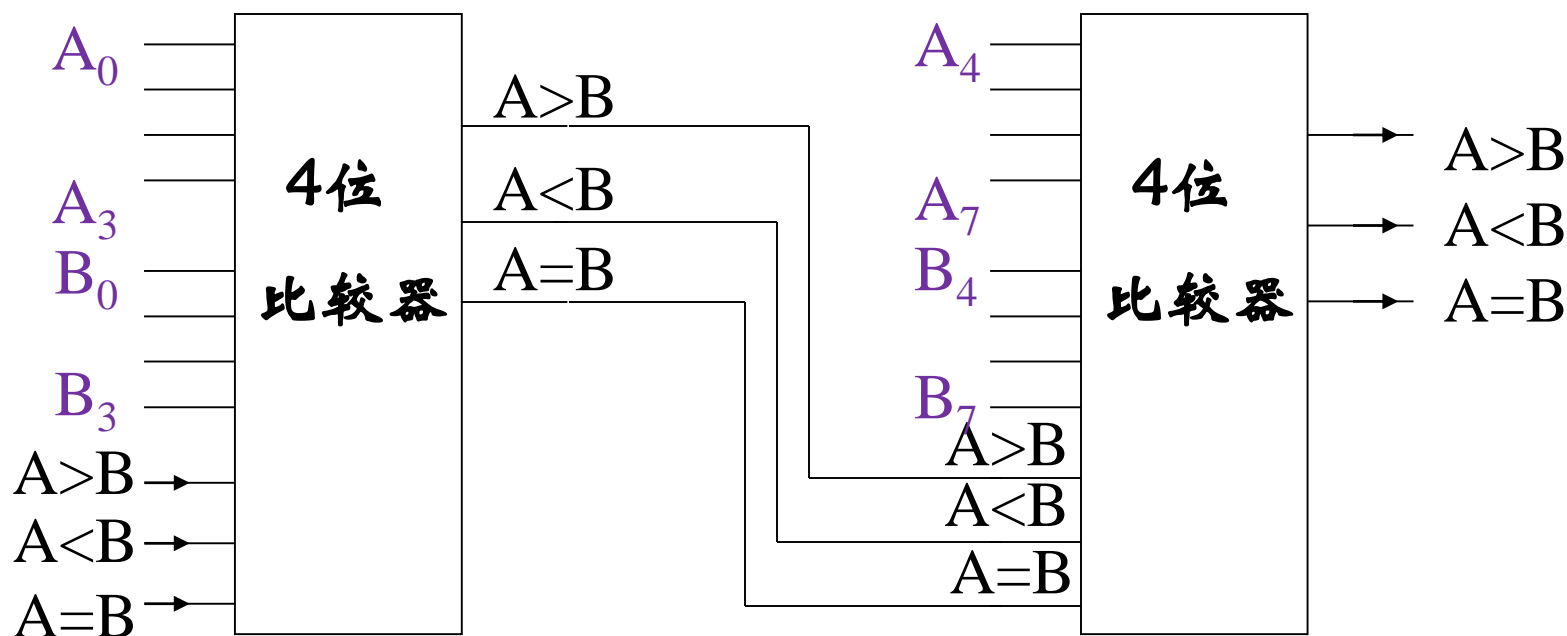

3.3 常用的中规模组合逻辑电路

3.3.1 译码器

3.3.2 数据选择器

3.3.3 编码器

3.3.4 数据比较器

⇒ 3.3.5 奇偶校验器

3.3.X 可编程逻辑器件

3.3.6 运算器（算术逻辑单元 ALU）


3.3.5 奇偶校验器

■ 3.3.5 奇偶校验器


- “奇偶检测”是检测数据中包含奇数个“1”，还是偶数个“1”。
- 奇偶校验：发送或存储时产生奇偶校验码，在接收方或读出时进行奇偶校验，判断是否出错
- 采用奇偶校验方法，去检查数据传输和记录中是否产生了错误
- 但是只能发现“1位错”，而且不能纠错
- 要产生更强的检错和纠错能力，要增加校验位数

奇偶校验器逻辑结构图


用于发送和接收的奇偶校验逻辑结构图

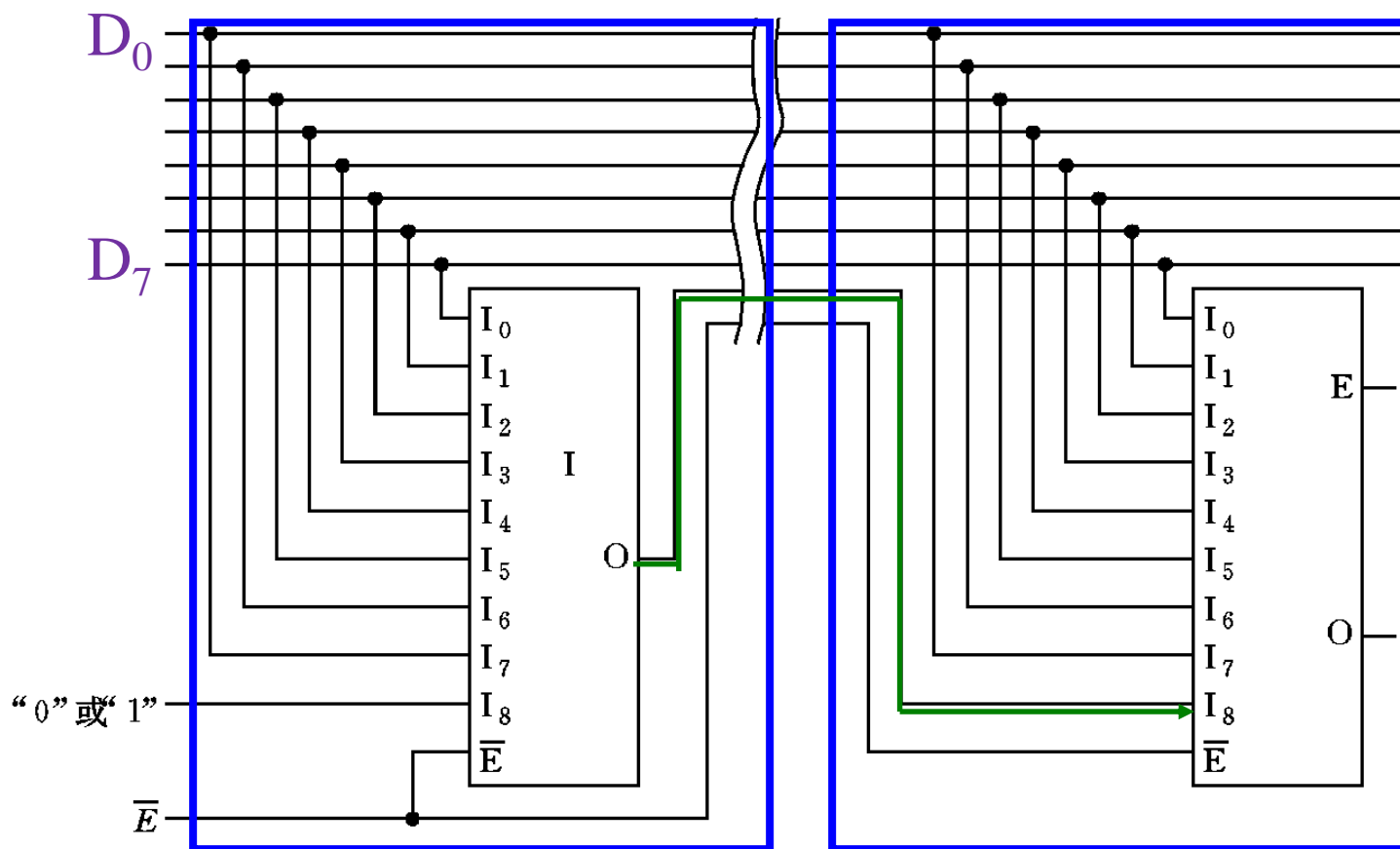

异或门构成八位奇偶校验位产生电路

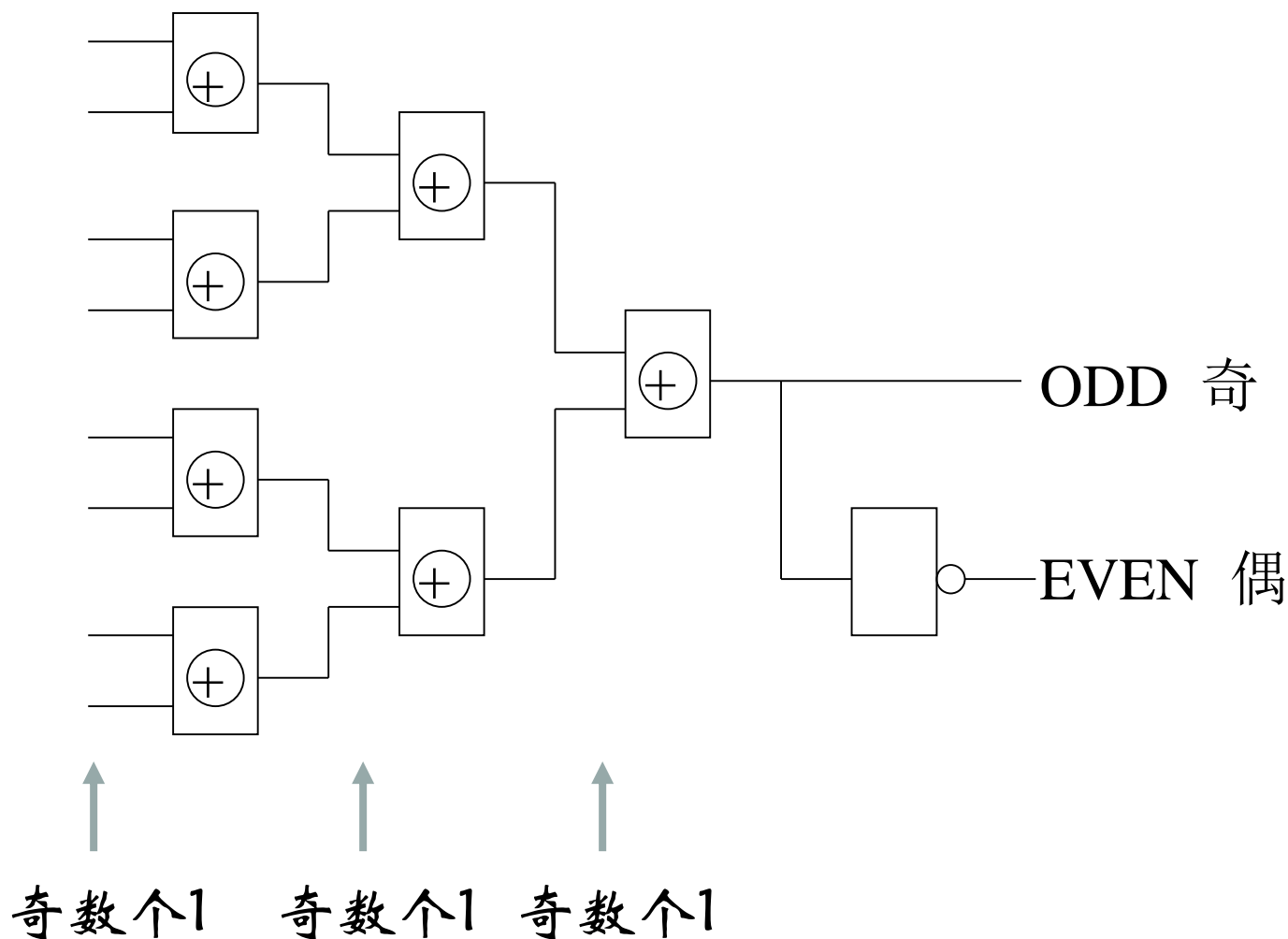

九位奇偶检验电路

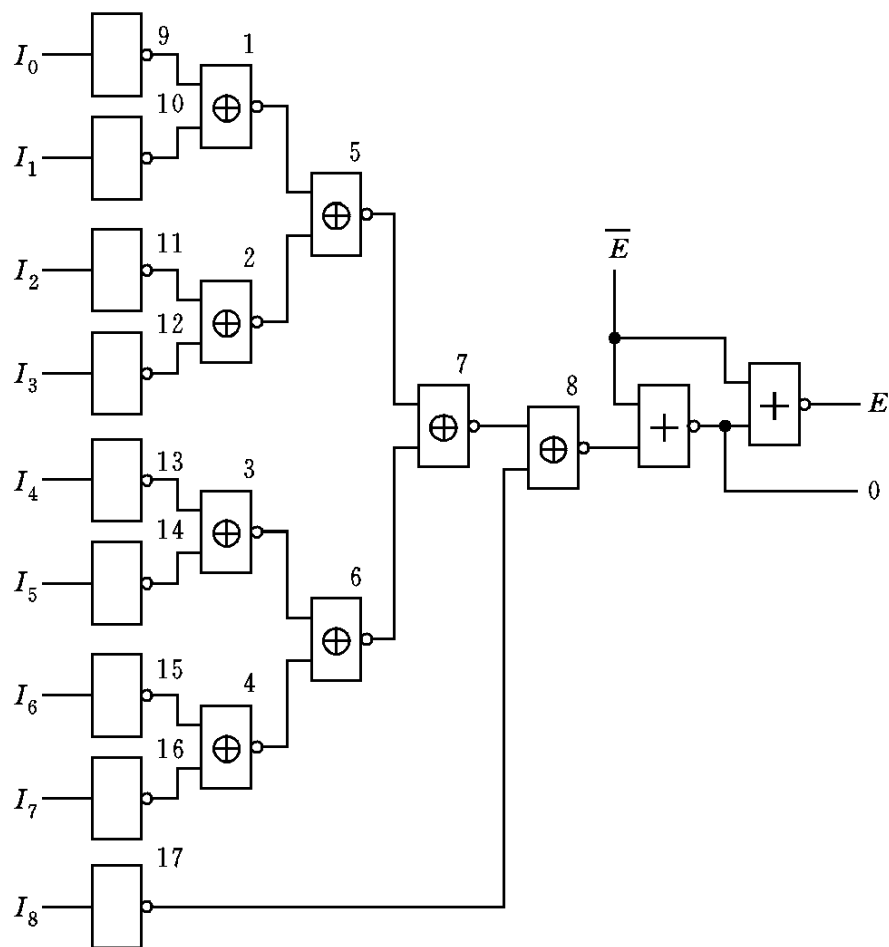

3.3 常用的中规模组合逻辑电路

小结

3.3.1 译码器

3.3.2 数据选择器

3.3.3 编码器

3.3.4 数据比较器

3.3.5 奇偶校验器

3.3.X 可编程逻辑器件



3.3.6 运算器（算术逻辑单元 ALU）

重提延时问题

延时导致了尖峰与零重叠，被称为组合逻辑电路的竞争与冒险。

  3.3.1 译码器 (25)

■ 当AB从“11”变到“00”时，输出应从 $Y_3=0$ 变成 $Y_0=0$ 。假设AB不能同时到来，存在偏移(Skew)，导致尖峰信号更宽。



29


t_{spike} 加宽、两处出现零重叠

$t_{overlap}$ = 1级延迟
 t_{spike} = t_{skew} + 1级延迟

- a) 除了加使能端 (\bar{E})，还有别的办法吗？
b) 组合逻辑电路中的延时一定会导致错误吗？

3.3.1 译码器 (27)

使用 \bar{E} 来抑制零重叠和尖峰，译码器的输出波形变窄了。

 

组合逻辑电路的竞争与冒险

竞争：由于延迟时间的影响，使得输入信号经过不同路径到达输出端的时间有先有后，这一现象称为竞争。


非临界竞争-----不产生错误输出的竞争称为非临界竞争。

临界竞争-----导致错误输出的竞争称为临界竞争。

冒险：由竞争导致输出错误信号。

注意！组合电路中的险象是一种瞬态现象，它表现为在输出端产生不应有的尖脉冲，暂时地破坏正常逻辑关系。一旦瞬态过程结束即可恢复正常逻辑关系。

例如，如下图所示是由与非门构成的组合电路，该电路有3个输入变量，1个输出函数。

 

根据逻辑电路图可写出
输出函数表达式为


$$F = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC}} = AB + \bar{A}C$$

假设输入变量 **B=C=1**，将B、C的值代入上述函数表达式，可得 $F = A + \bar{A}$


由互补律可知，函数 $F = A + \bar{A}$ 的值应恒为1，即 **B=C=1** 时，无论A怎样变化，输出F的值都应保持1不变。

当考虑电路中存在的时间延迟时，该电路的实际输入、输出关系又将怎样呢？

 当 $B=C=1$ 时，假定每个门的延迟时间为 t_{pd} ，则实际输入、输出关系可用如下所示的时间图来说明。



$$F = AB + \bar{A}C$$

 

如果某种组合下函数同时存在 A 和 \bar{A} ，会出现冒险。

险象的判断

判断电路是否可能产生险象的方法有**代数法**和**卡诺图法**。

代数法：

● 检查函数表达式中是否存在具备竞争条件的变量，即是否有某个变量 X 同时以原变量和反变量的形式出现在函数表达式中。

● 若存在具备竞争条件的变量 X ，则尝试消去函数式中的其他变量，看函数表达式是否会变为 $X + \bar{X}$ 或者 $X \cdot \bar{X}$ 的形式。若会，则说明对应的逻辑电路可能产生险象。

例 已知描述某组合电路的逻辑函数表达式为 $F = \overline{\overline{A}C} + \overline{A}B + AC$ ，试判断该逻辑电路是否可能产生险象。

解 由表达式可知，变量A和C均具备竞争条件，所以，应对这两个变量分别进行分析。先考察变量A，为此将B和C的各种取值组合分别代入函数表达式中，可得到如下结果：

$$\begin{aligned} BC=00 \quad F &= \overline{A} \\ BC=01 \quad F &= A \\ BC=10 \quad F &= \overline{A} \\ BC=11 \quad F &= A + \overline{A} \end{aligned}$$

可见，当 $B=C=1$ 时，A的变化可能使电路产生险象。类似地，将A和B的各种取值组合分别代入函数表达式中，可由代入结果判断出变量C发生变化时不会产生险象。


险象的判断

当描述电路的逻辑函数为“与-或”表达式时，采用卡诺图判断险象比代数法更为直观、方便。

卡诺图法：作出函数卡诺图，并画出和函数表达式中各“与”项对应的卡诺圈。若卡诺圈之间存在“相切”关系，即两卡诺圈之间存在不被同一卡诺圈包含的相邻最小项，则该电路可能产生险象。

例 已知某逻辑电路对应的函数表达式为 $F = \bar{A}D + \bar{A}C + ABC$ 试判断该电路是否可能产生险象。

解 作出给定函数的卡诺图，如下图所示。

 

由卡诺图可知，卡诺圈 1 和卡诺圈 2 之间存在相邻最小项 m_{10} 和 m_{11} ，且 m_{10} 和 m_{11} 不被同一卡诺圈所包含，所以这两个卡诺圈“相切”。这说明相应电路可能产生险象。

所得结论可用代数法进行验证，假定 $B=D=1$ ， $C=0$ ，代入函数表达式 F 之后可得 $F = A + \bar{A}$ ，可见相应电路可能由于 A 的变化而产生险象。

险象的消除

如何消除或避开电路中可能出现的险象？

有如下几种常用的方法。


一、用增加冗余项的方法消除险象

增加冗余项的方法是，通过在函数表达式中“或”上冗余的“与”项或者“与”上冗余的“或”项，消除可能产生的险象。


冗余项的选择可以采用代数法或者卡诺图法确定。

消除尖峰的方法：增加冗余项

$$F = AB + \bar{A}C$$

 

$$F = AB + \bar{A}C + BC$$

 


当 $B=C=1$ 时 $F = A + \bar{A}$

卡诺图相切

在 F 中增加条件 BC

		BA			
		00	01	11	10
C	0			1	
	1	1		1	1

增加冗余项后的逻辑电路如下图所示。

 


当只有一个输入变量发生变化时，该组合逻辑电路不再产生险象。

冗余项的选择也可以通过在函数卡诺图上增加多余的卡诺圈来实现。

具体方法：若卡诺图上某两个卡诺圈“相切”，则用一个多余的卡诺圈将它们之间的相邻最小项圈起来，与多余卡诺圈对应的“与”项即为要加入函数表达式中的冗余项。


二、 电容滤波法

 消除险象的另一种方法是在组合电路输出端连接一个惯性延时环节。通常采用RC电路作惯性延时环节，如图所示。



图中的RC电路实际上是一个低通滤波器。由于竞争引起的险象都是一些频率很高的尖脉冲信号，因此，险象在通过RC电路后能基本被滤掉，保留下来的仅仅是一些幅度极小的毛刺，它们不再对电路的可靠性产生影响

输出信号经滤波后的效果如下图所示。

 


注意：采用这种方法时，必须适当选择惯性环节的时间常数($\tau = RC$)，一般要求 τ 大于尖脉冲的宽度，以便能将尖脉冲“削平”；但也不能太大，否则将使正常输出信号产生不允许的畸变。

三、选通法

选通法不必增加任何器件，仅仅是利用选通脉冲的作用，从时间上加以控制，使输出避开险象脉冲。

 例如，下图所示与非门电路的输出函数表达式为

$$F = \overline{\overline{A \cdot 1} \cdot \overline{1 \cdot \overline{A}}} = A + \overline{A}$$



该电路当A发生变化时，可能产生“0”型险象。但通过选通脉冲对电路的输出门加以控制，令选通脉冲在电路稳定后出现，则可使输出避开险象脉冲，送出稳定输出信号。

组合逻辑电路的竞争与冒险

■ 消除竞争与冒险的方法

1. 增加冗余项

- ✓ 利用卡诺图相切
- ✓ 该方法只适用于只有一个输入变量发生变化的情况

2. 电容滤波法

3. 选通法

3.3 常用的中规模组合逻辑电路

3.3.1 译码器

3.3.2 数据选择器

3.3.3 编码器

3.3.4 数据比较器

3.3.5 奇偶校验器

⇒ 3.3.6 可编程逻辑器件

3.3.7 运算器（算术逻辑单元 ALU）

第五章 可编程逻辑电路

- “软件固化”，“以存代算”思想的体现
- 用软件设计硬件：硬件描述语言(HDL)
- 硬件设计的进步：方便、灵活、可修改设计
 - 用户可编程
 - 设计方便
 - 易于实现

中小规模可编程逻辑器件

可编程逻辑器件PLD (Programmable Logic Device)
是一大类器件的总称, 包括:

- ROM (Read-Only Memory) 只读存储器
- PLA (Programmable Logic Array) 可编程逻辑阵列
- PAL (Programmable Array Logic) 可编程阵列逻辑
- GAL (General Array Logic) 通用阵列逻辑

第五章 可编程逻辑电路

■ 中小规模可编程逻辑器件

- ⇒ ☐ 只读存储器 (ROM)
- ☐ 可编程逻辑阵列 (PLA)
- ☐ 可编程阵列逻辑 (PAL)
- ☐ 通用阵列逻辑 (GAL)

§ 1. ROM(只读存储器)

■ 两大类存储器 (Memory)

□ ROM (Read-Only Memory)

- 一旦信息写入，在机器上只读

□ RAM (Random-Access Memory)

- 随机存储器，在运行状态可读可写

■ ROM功能

□ 存放固定信息

- 程序，常数，指令，.....

■ ROM的优点

□ 信息非“易失” (Nonvolatile)

□ 结构简单，规律性强，容量大

§ 1. ROM

■ 三种ROM

□ 掩模型ROM (Mask ROM) (工厂编程)

- 用户提交码点, 在工厂编程


□ 可编程ROM (PROM) (用户一次编程)

- 出厂保留全部熔丝, 用户可编程但不可改写


□ 可改写ROM (EPROM) (用户多次编程)

- 光可改写 (UV EPROM)
- 电可改写 (E²PROM)

ROM 分类

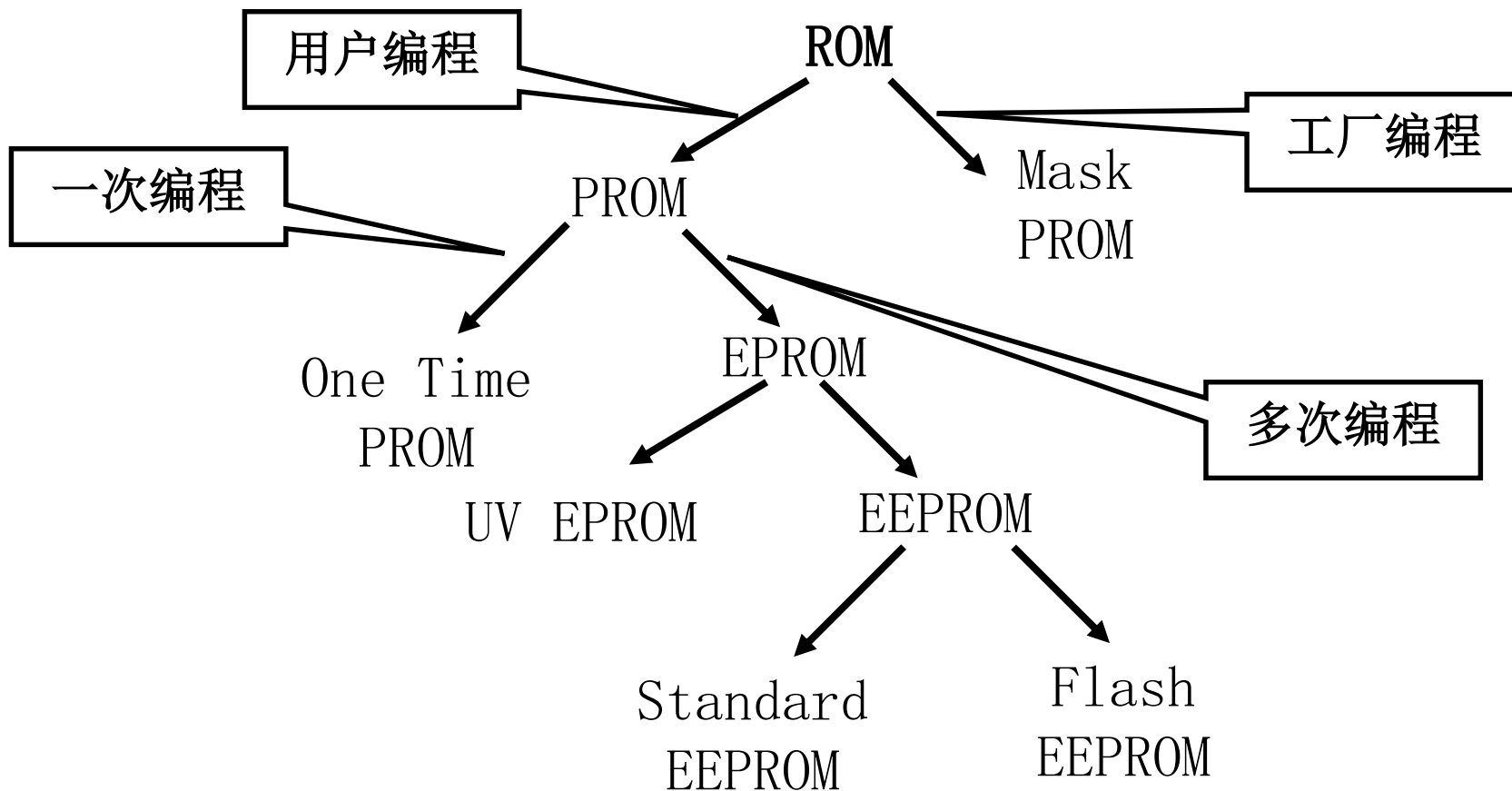




§ 1. ROM

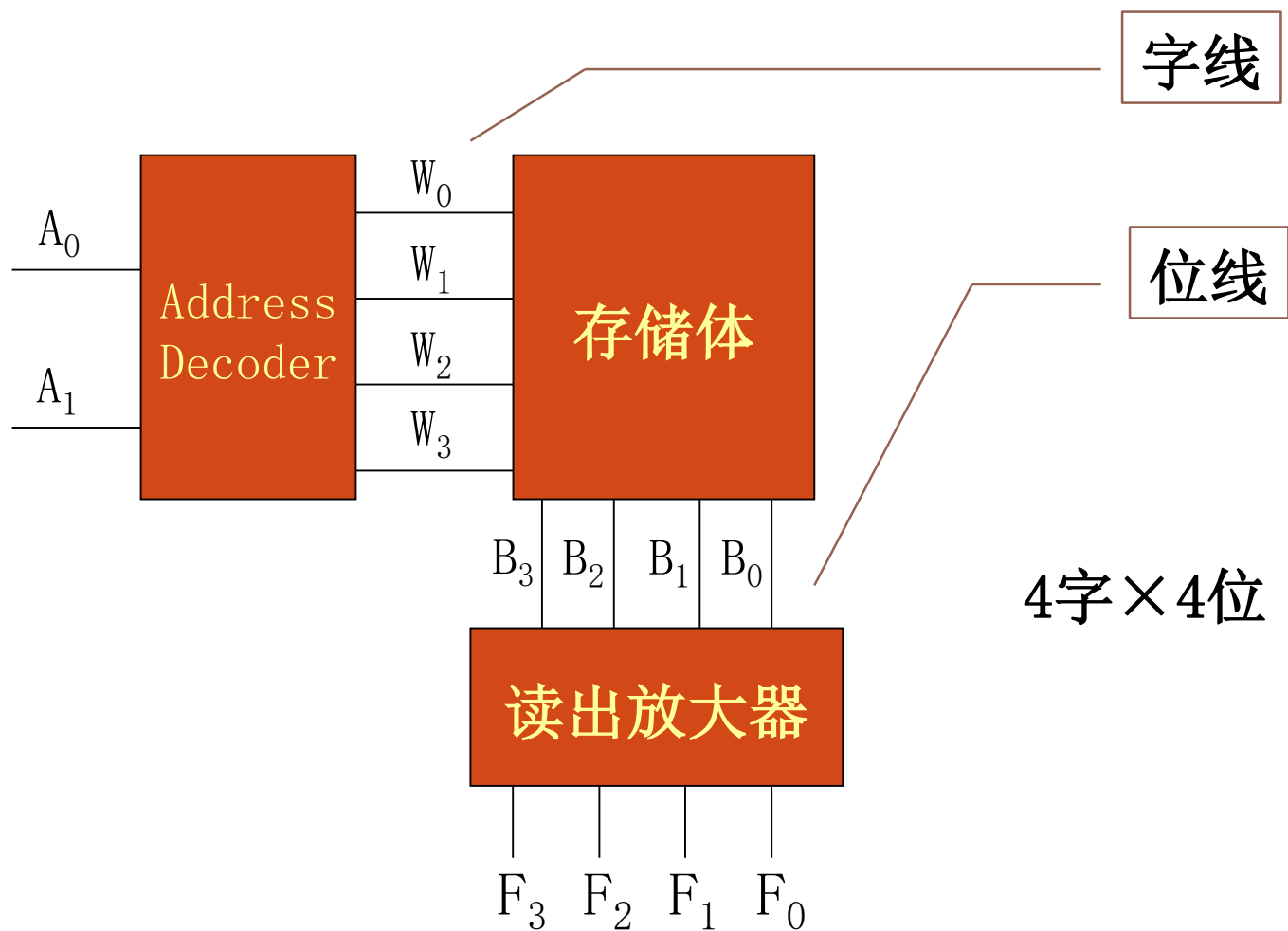


§ 1. ROM

地址译码



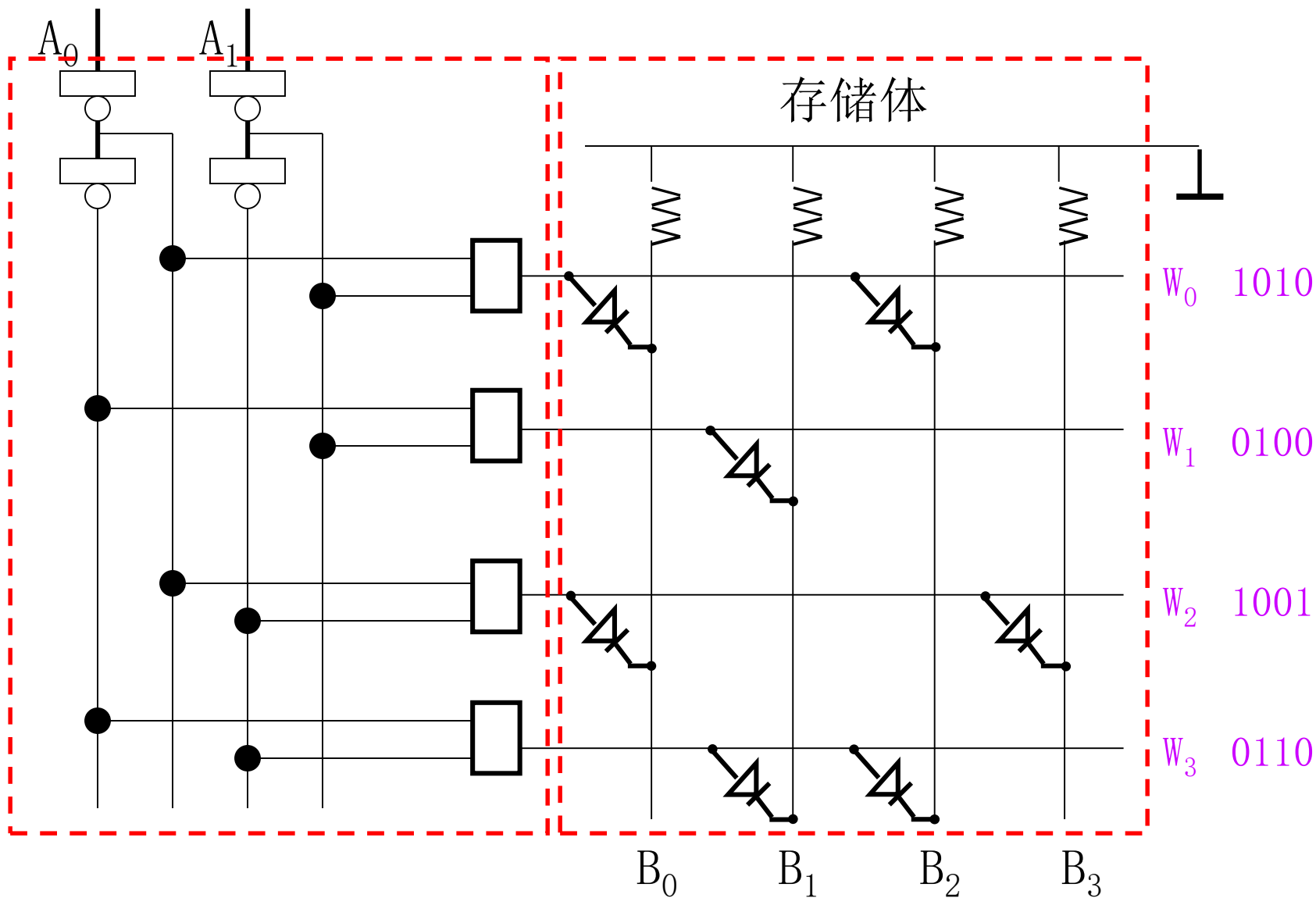


 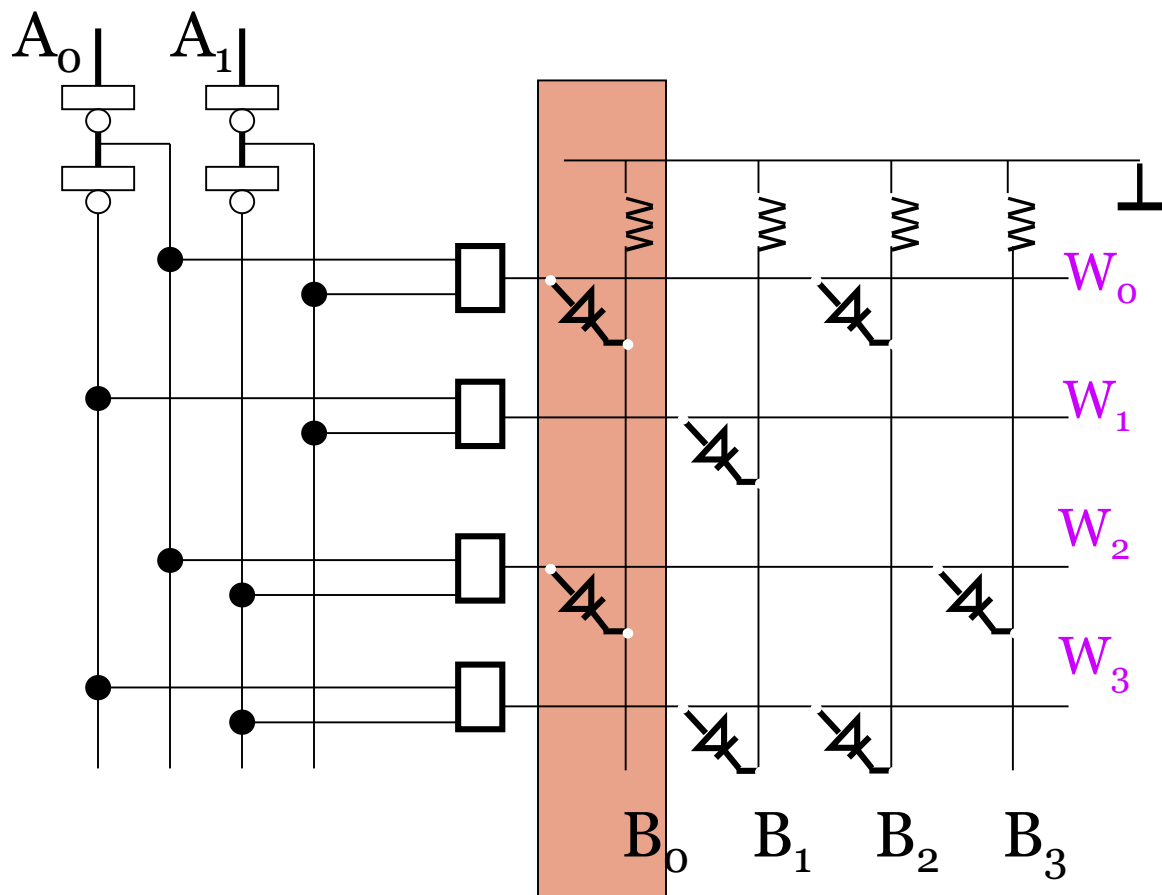


二极管或门





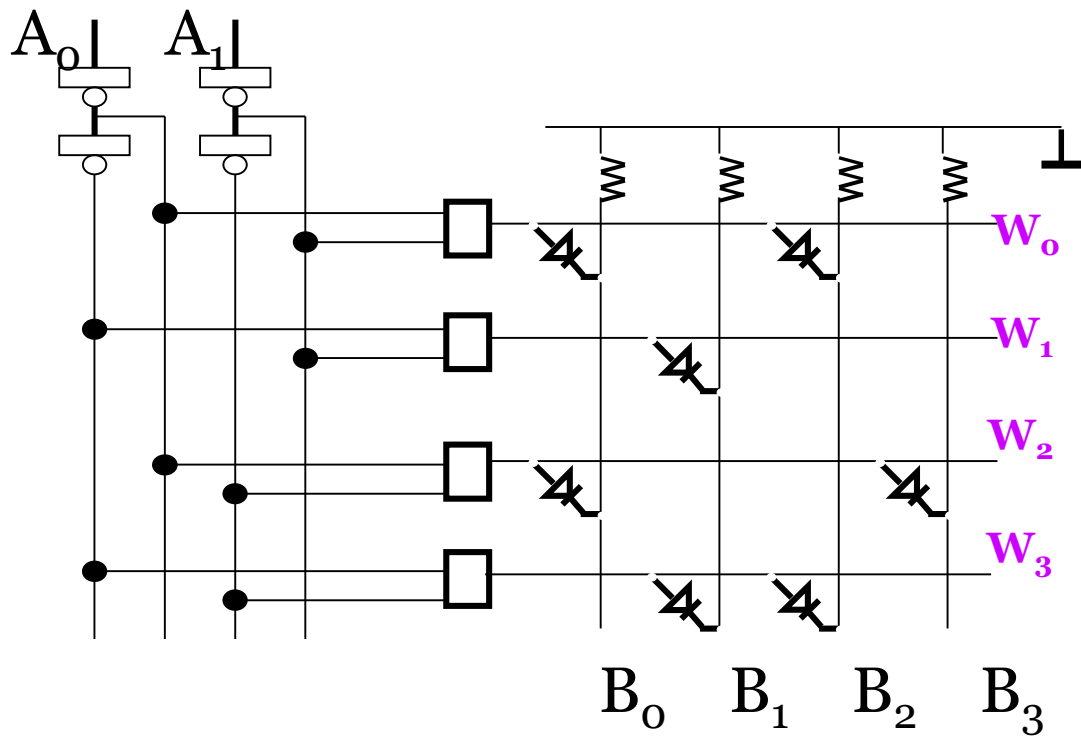


存储体可以画为：或阵列

   

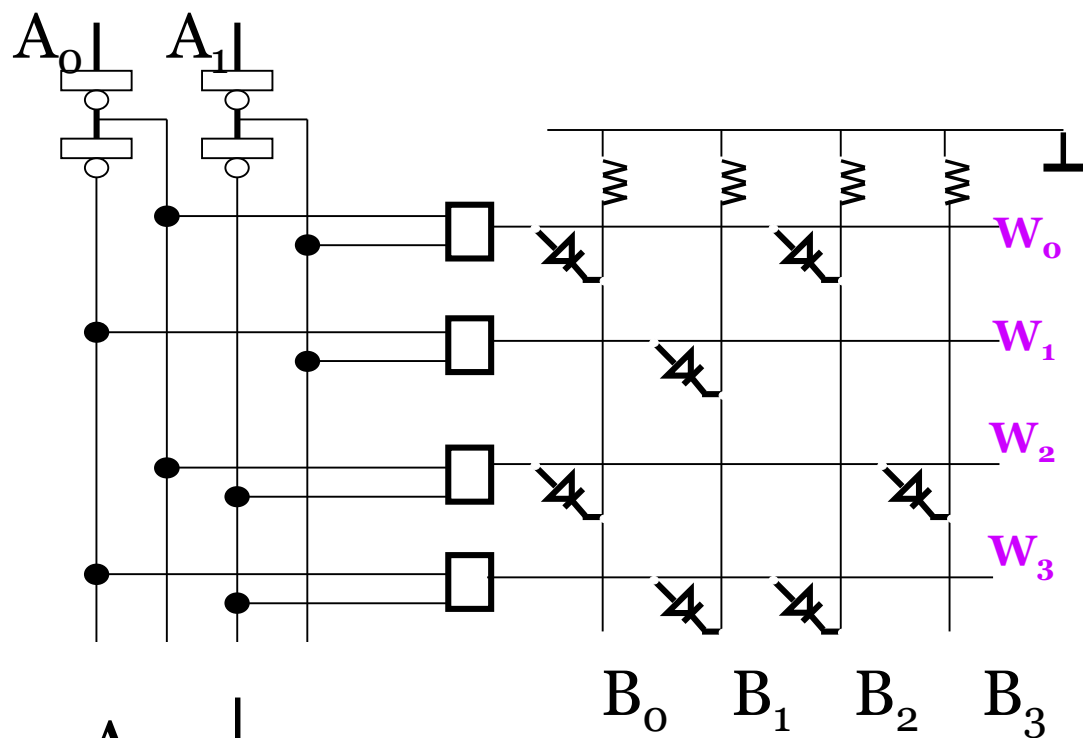


地址译码：与阵列

     


ROM存储器逻辑结构

地址译码：与阵列

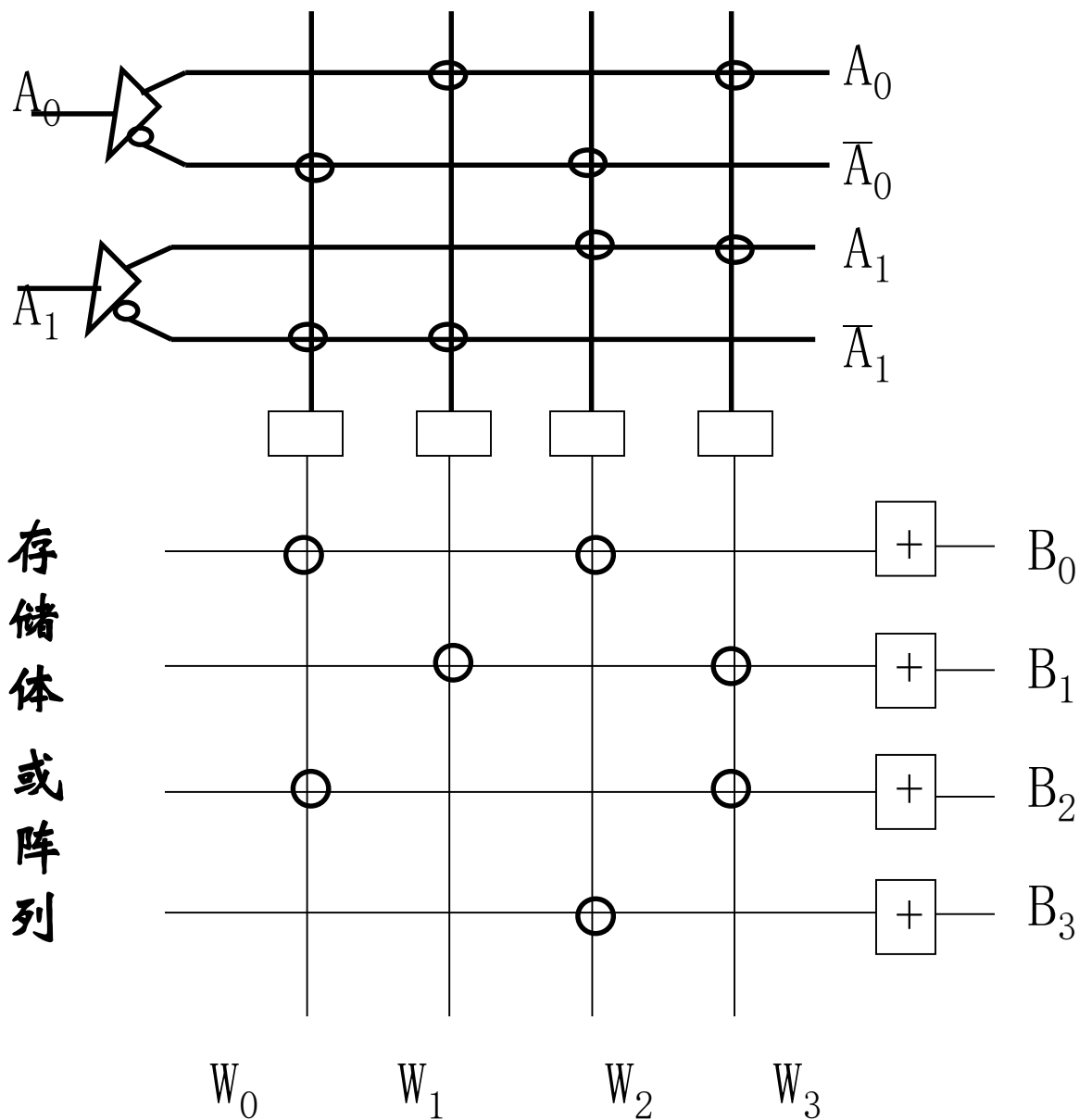


PROM的结构

与阵列固定、或阵列可编程

 


固定连接

 


可编程连接



已编程连接

 


不连接

 

§ 1. ROM


例：8×4 ROM

 


§ 1. ROM的应用

■ 码制变换

□ 8421 → 典型的Gray Code

 


十进制数	8421码	典型格雷码
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
.....
15	1111	1000

 


与阵列 $8 \times 16 = 128$ ，或阵列 $4 \times 16 = 64$ ，总点数192

推荐ROM中与阵列的画法

 

用4位二进制计数器+ROM实现 典型格雷码计数器

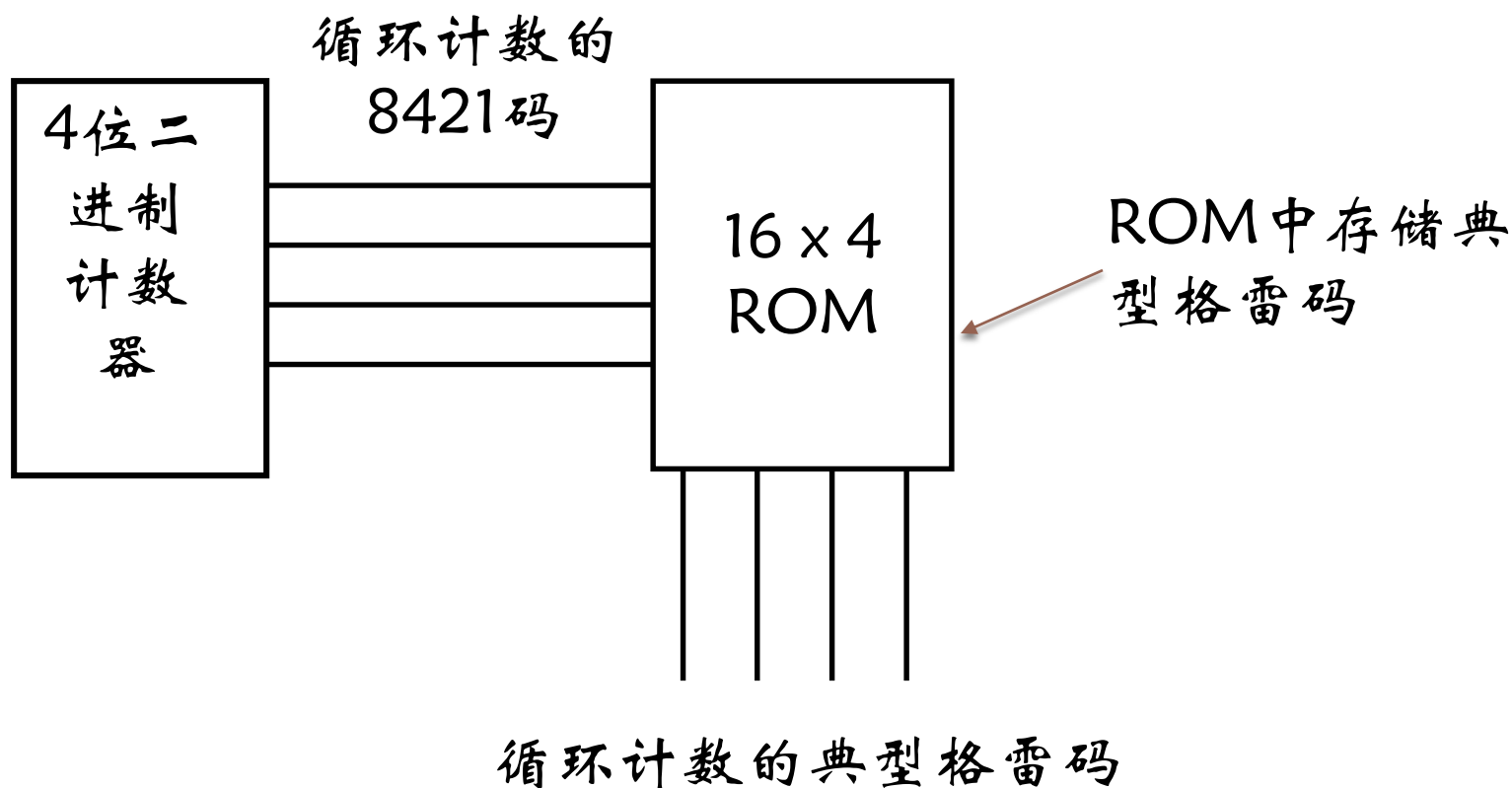

ROM实现--三位二进制数的平方

- ROM是用与门构成的变量译码器及或门组合而成
- 将真值表存储在ROM里实现组合函数的功能
- 可以用软件方式来建立布尔函数的信息

Inputs			Outputs						Decimal
A ₂	A ₁	A ₀	B ₅	B ₄	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	1	1	0	0	1	0	0	1	9
1	0	0	0	1	0	0	0	0	16
1	0	1	0	1	1	0	0	1	25
1	1	0	1	0	0	1	0	0	36
1	1	1	1	1	0	0	0	1	49

B₀与A₀相同

B₁为恒"0"


可选择8×4bit
的ROM

ROM真值表---三位二进制平方

选择 $8 \times 4\text{bit}$ 的ROM

函数输入对应ROM的地址


ROM输出对应平方的输出值

 

ROM真值表

A_2	A_1	A_0	B_5	B_4	B_3	B_2
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0

用ROM存储计算机程序

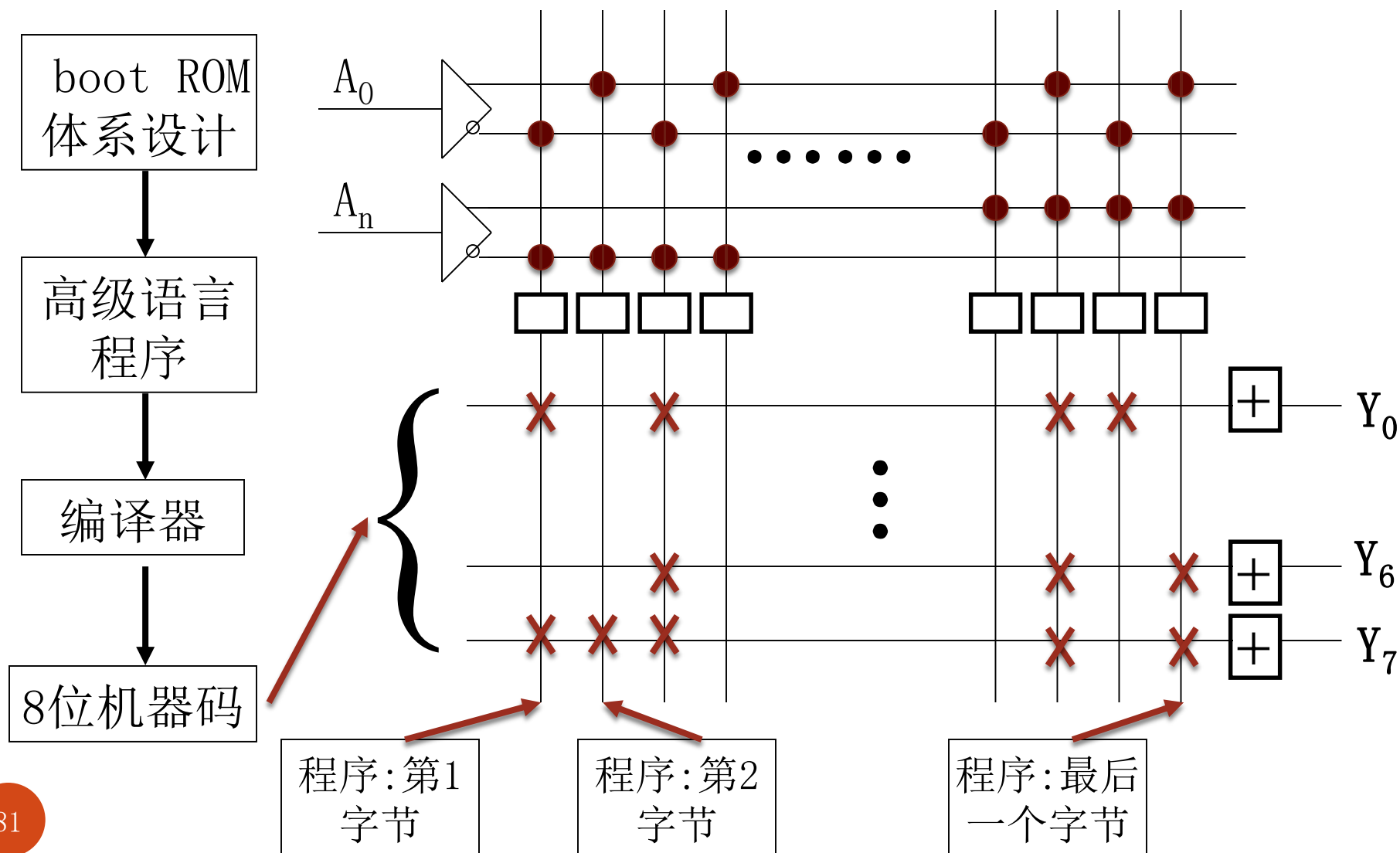

第五章 可编程逻辑电路

■ 中小规模可编程逻辑器件

- 只读存储器 (ROM)

⇒ □ 可编程逻辑阵列 (PLA)

- 可编程阵列逻辑 (PAL)

- 通用阵列逻辑 (GAL)

■ 大规模可编程逻辑电路

§ 2. 可编程逻辑阵列 (PLA)

■ ROM的特点


- 输入地址和存储信息一一对应。
- 与阵列是译码器，包括全部最小项，信息表完全

■ PLA针对ROM这一特点

- 逻辑压缩


● 从逻辑设计的角度

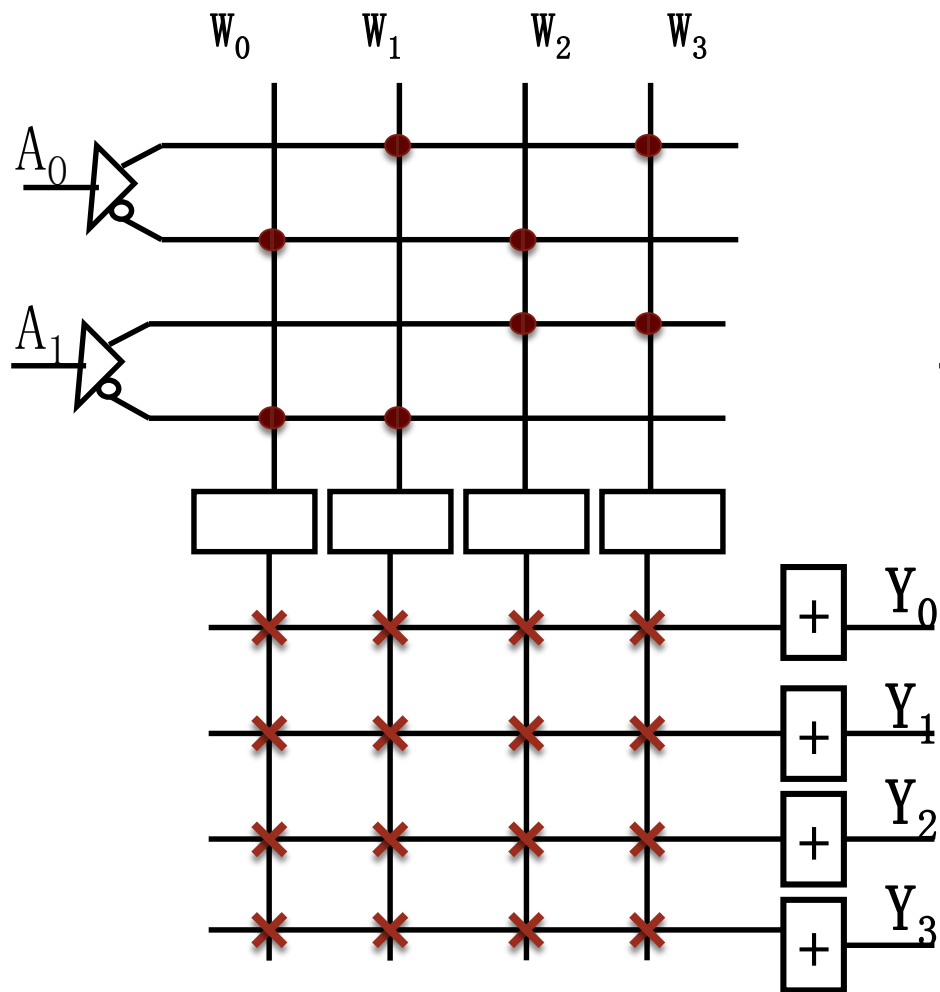- ROM与阵列产生的全部最小项 (2^n 个)
- 不管实际的逻辑函数需要多少个最小项，这 2^n 个最小项都存在与ROM芯片中。
- 为了提高芯片的利用率，与阵列不一定产生所有的最小项，只需产生逻辑函数所需的乘积项即可。




PROM

与阵列固定、或阵列可编程

 


PLA

与、或阵列均可编程

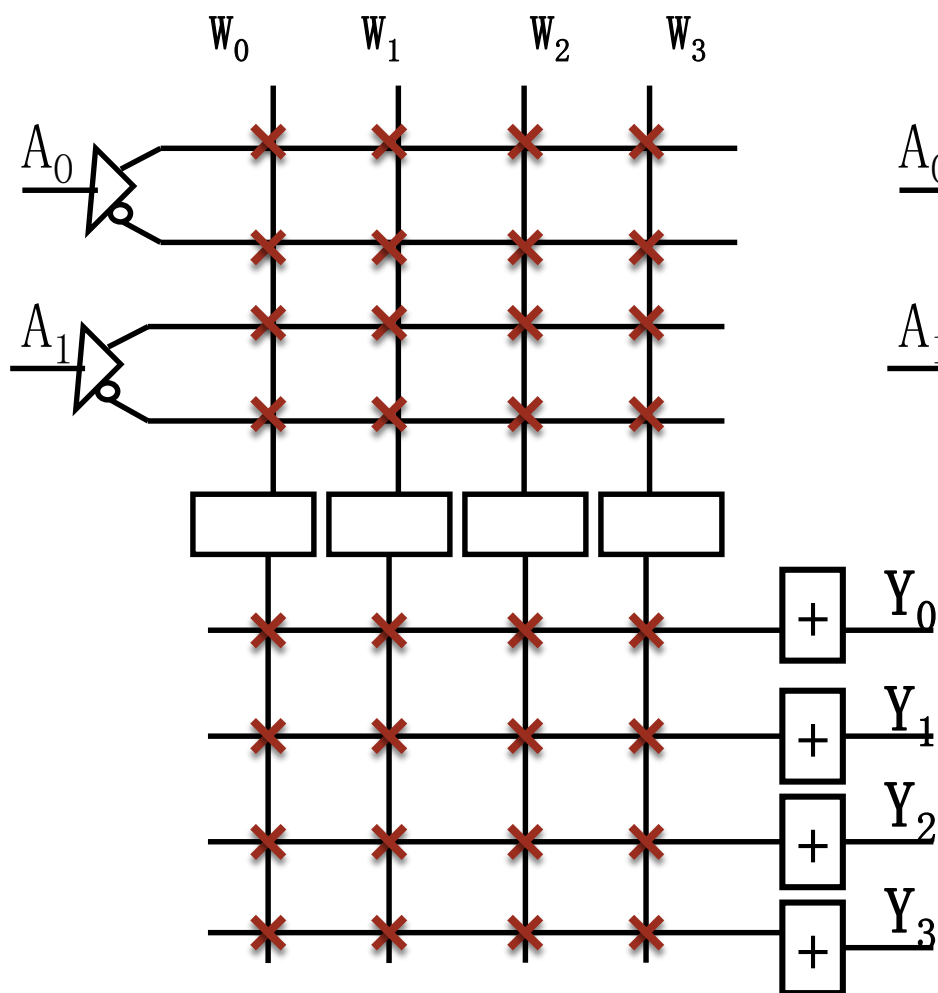

PLA

与、或阵列均可编程

 

PAL

与阵列可编程、或阵列固定

PLA可编程逻辑阵列

■ PLA实现组合逻辑

- PLA实现组合逻辑时，将逻辑表达式写成最简与-或表达式
- 再用与项(乘积项:product)的“或”操作构成或阵列

PLA可编程逻辑阵列

■ 例：用PLA实现8421码到格雷码的转换

□ 8421码表示为 $B_3B_2B_1B_0$ ，格雷码表示为 $G_3G_2G_1G_0$ 。

□ 格雷码和8421码的转换关系如下：

十进制数	8421码	典型格雷码
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
.....
15	1111	1000

PLA可编程逻辑阵列

■ 例：用PLA实现8421码到格雷码的转换

□ 8421码表示为 $B_3B_2B_1B_0$ ，格雷码表示为 $G_3G_2G_1G_0$ 。

□ 格雷码和8421码的转换关系如下：

$$G_3 = B_3$$

$$G_2 = B_3 \oplus B_2 = \overline{B_3}B_2 + B_3\overline{B_2}$$

$$G_1 = B_2 \oplus B_1 = \overline{B_2}B_1 + B_2\overline{B_1}$$

$$G_0 = B_1 \oplus B_0 = \overline{B_1}B_0 + B_1\overline{B_0}$$



$$P_0 = B_3$$

$$P_1 = \overline{B_3}B_2$$

$$P_2 = B_3\overline{B_2}$$

$$P_3 = \overline{B_2}B_1$$

$$P_4 = B_2\overline{B_1}$$

$$P_5 = \overline{B_1}B_0$$

$$P_6 = B_1\overline{B_0}$$

将每个不同的与项用乘积项 P_i 表示

PLA可编程逻辑阵列

■ 将 G_i 用 P_i 表示, 可得

$$G_3 = P_0$$

$$G_2 = P_1 + P_2$$

$$G_1 = P_3 + P_4$$

$$G_0 = P_5 + P_6$$

P项用与阵列实现,
 G_i 用或阵列实现

$$P_0 = B_3$$

$$P_1 = \overline{B_3} B_2$$


$$P_2 = B_3 \overline{B_2}$$

$$P_3 = \overline{B_2} B_1$$

$$P_4 = B_2 \overline{B_1}$$

$$P_5 = \overline{B_1} B_0$$

$$P_6 = B_1 \overline{B_0}$$

 


$$\begin{aligned}
 P_0 &= B_3 \\
 P_1 &= \overline{B_3} B_2 \\
 P_2 &= B_3 \overline{B_2} \\
 P_3 &= \overline{B_2} B_1 \\
 P_4 &= B_2 \overline{B_1} \\
 P_5 &= \overline{B_1} B_0 \\
 P_6 &= B_1 \overline{B_0}
 \end{aligned}$$

$$G_3 = P_0$$

$$G_2 = P_1 + P_2$$

$$G_1 = P_3 + P_4$$

$$G_0 = P_5 + P_6$$

 

与阵列 $8 \times 7 = 56$ ，或阵列 $4 \times 7 = 28$ ，总点数 84

§ 2 .PLA

例如：存储信息表

用16x8 ROM存储


与阵列 ?x?

或阵列 ?x?

输入				输出							
I3	I2	I1	I0	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1

P267

用ROM存储表7-1

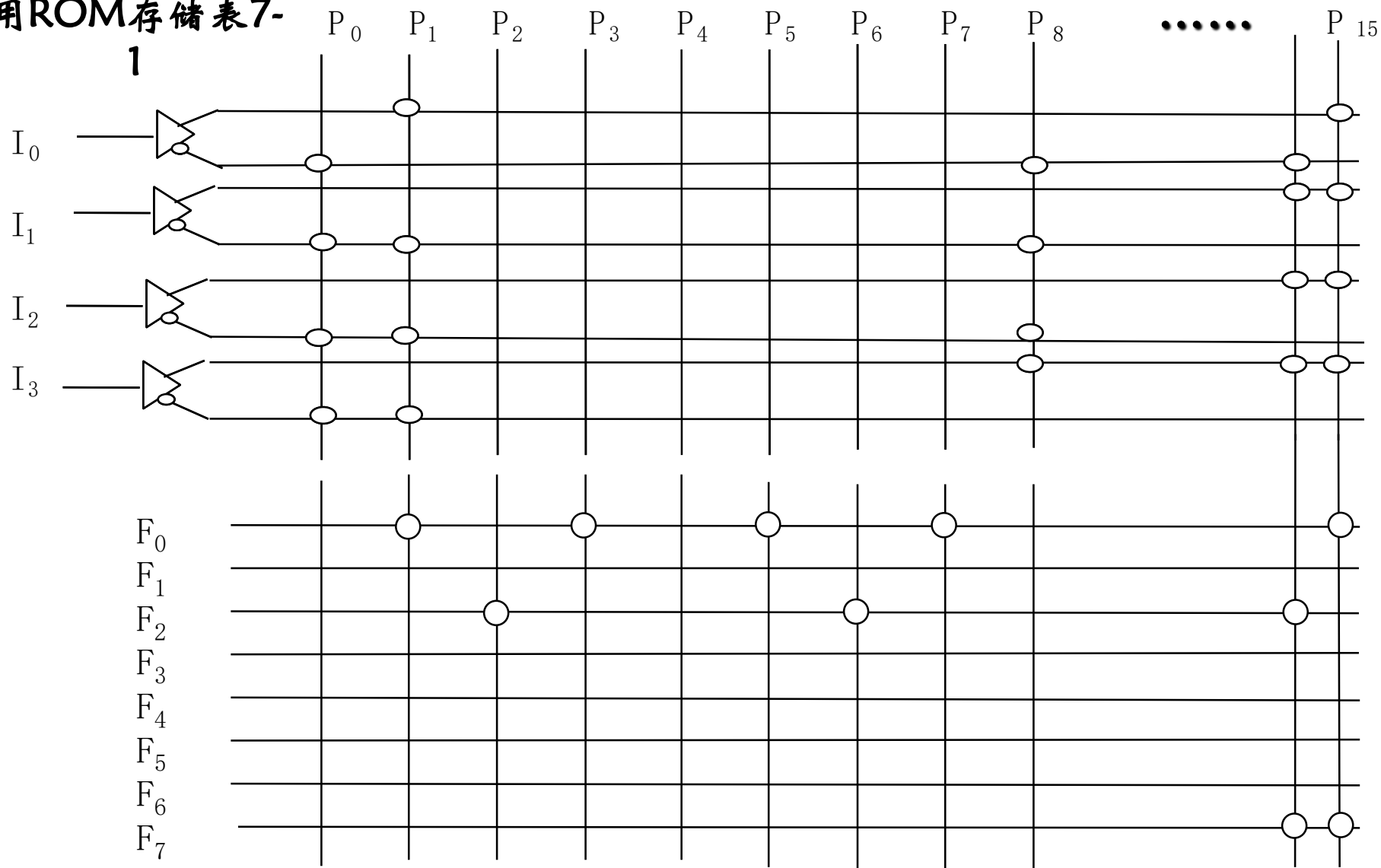

ROM容量：与阵列8x16，
或阵列8x16

(注：只画了 F_0, F_2, F_7 很多省略)

将表达式逻辑压缩

$$F_0 = I_0$$

$$F_1 = 0$$

$$F_2 = I_1 \overline{I_0}$$

$$F_3 = I_2 \overline{I_1} I_0 + \overline{I_2} I_1 I_0$$

$$F_4 = I_2 \overline{I_1} \overline{I_0} + \overline{I_3} I_2 I_0 + I_3 \overline{I_2} I_0$$

$$F_5 = \overline{I_3} I_2 I_0 + I_3 I_2 I_1$$


$$F_6 = I_3 \overline{I_2} + I_3 I_2 I_1$$

$$F_7 = I_3 I_2 I_1$$

输入				输出							
I3	I2	I1	I0	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1

§ 2 .PLA

■ 表达式的或项转化为乘积项 (product)

 

§ 2 .PLA

■ 表达式的或项转化为乘积项 (product)

$$F_0 = P_0$$

$$F_1 = 0$$

$$F_2 = P_1$$

$$F_3 = P_2 + P_3$$

$$F_4 = P_4 + P_5 + P_6$$

$$F_5 = P_5 + P_7$$

$$F_6 = P_7 + P_8$$

$$F_7 = P_7$$

§ 2 .PLA

■ 根据含有乘积项的表达式作图

$$P_0 = I_0$$

$$P_1 = I_1 \overline{I_0}$$

$$P_2 = I_2 \overline{I_1} I_0$$

$$P_3 = \overline{I_2} I_1 I_0$$


$$P_4 = I_2 \overline{I_1} \overline{I_0}$$

$$P_5 = \overline{I_3} I_2 I_0$$

$$P_6 = I_3 \overline{I_2} I_0$$

$$P_7 = I_3 I_2 I_1$$

$$P_8 = I_3 \overline{I_2}$$

 

§ 2 . PLA

$$F_0 = P_0$$

$$F_1 = 0$$

$$F_2 = P_1$$


$$F_3 = P_2 + P_3$$

$$F_4 = P_4 + P_5 + P_6$$

$$F_5 = P_5 + P_7$$

$$F_6 = P_7 + P_8$$

$$F_7 = P_7$$

 

$2N$ (输入数)


PLA容量

与阵列: 8×9

或阵列: 8×9

M (输出数)

P 项数

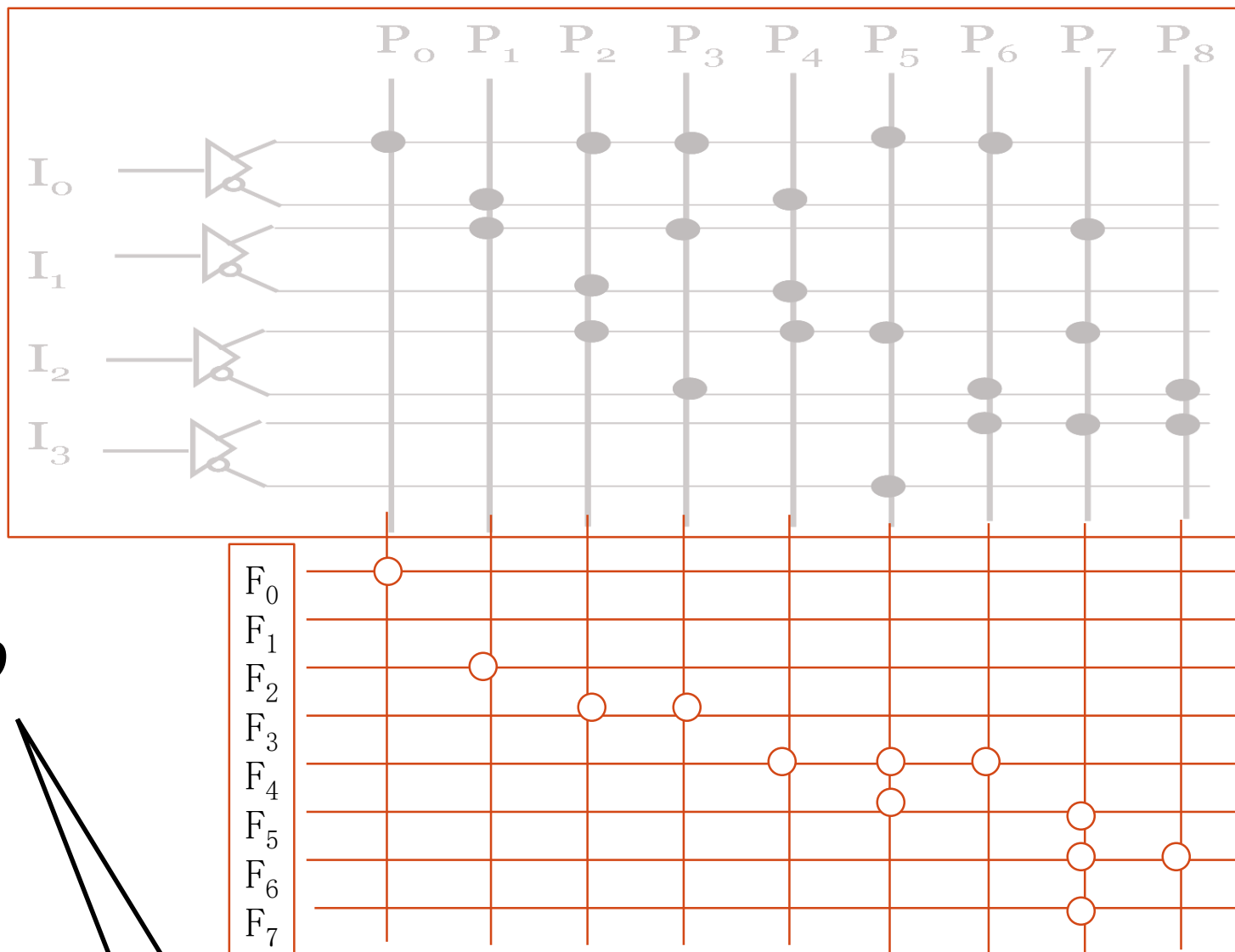

总点数: PLA: 144

ROM: $16 \times 8 + 8 \times 16 = 256$

§ 2 .PLA小结

■ PLA的特点

□ 与阵列可编：形成P项（不是最小项）

□ 或阵列可编

● PLA的读出方式

➤ 一组地址可选中多个P项

● PLA与ROM的区别

➤ ROM的信息表原封不动，全译码

➤ PLA作了逻辑压缩，信息表改动很大，但逻辑上等价

● PLA的容量表示：

(输入数) X (P项数) X (输出数)

PROM, PLA, PAL对比

■ PROM

- 与阵列固定，或阵列可编程，实现组合逻辑
- 实现时序逻辑电路需要外加触发器

■ PLA

- 与或阵列均可编程，实现组合逻辑
- 实现时序逻辑电路需要外加触发器

■ PAL

- 与阵列可编程，或阵列固定
- 不同的芯片可实现不同的逻辑，有些PAL只能实现组合逻辑电路，有些只能实现时序逻辑电路。
- 一次性编程

PROM, PLA, PAL对比

■ PROM、PLA、PAL共同存在的问题：

□ 不存在只用一种芯片，即可以实现组合逻辑电路，又可以实现时序逻辑电路

■ GAL是为解决这一问题而产生的芯片

□ GAL:通用阵列逻辑 (General Array Logic)

可编程器件工艺演化过程

■ PROM → PLA

- 或阵列可编程
- 与、或阵列都可编程，灵活，节省码点

■ PLA → PAL

- 工艺：简化工艺，降低成本(熔丝工艺，一次编程)
- 结构：输入/输出公用
- PAL是专用词，MMI公司的产品

■ PAL → GAL

- 工艺：电可擦除，多次编程。(Lattice公司1985年专利)
- 结构：输出宏单元，更通用，
- 或阵列不可编程

作业：4.12, 4.19, 4.20, 4.21, 7.5

- 4.12 设计一种称之为 4 位桶状移位器的组合逻辑电路, 它可将 4 位输入数据 $D_0D_1D_2D_3$ 直接从输出端 $Y_0Y_1Y_2Y_3$ 输出 (即 $Y_0Y_1Y_2Y_3 = D_0D_1D_2D_3$), 也可将输入数据左移 1 位输出 (即 $Y_0Y_1Y_2Y_3 = D_1D_2D_3D_0$)、左移 2 位及左移 3 位输出, 要求:
- (1) 列出功能表;
 - (2) 写出输出逻辑表达式;
 - (3) 画出逻辑图 (用门电路实现);
 - (4) 为测试 S_1 至 Y_1 的传输延迟, 应如何设置各输入端, 并给出此时各输出端的状态或波形, 画出此时输入输出时序图, 给出传输延迟的定义表示。

4.19 用 BCD 译码器, 8 选 1 数据选择器及“与非”门组成能控制的 3 位并行等值比较器, 列其功能表(要求比较器禁止时输出为“1”)。用上述电路的开关参数, 写出此比较器的开关参数的表示式。

4.20 用“与非”门及 8 选 1 数据选择器, 4 选 1 数据选择器分别实现真值表所给出的函数, 画出逻辑图。

表 4-9

A	B	C	F
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0

4.21 用 8 选 1 数据选择器实现下列函数：

$$(1) F = \overline{X \overline{Y} Z} + (XZ + \overline{X} Z)W + \overline{X} Y \overline{W}$$

$$(2) F = \sum m^4(0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11)$$

7.5 有一块 $4 \times 10 \times 7$ 的 PLA 器件，由它来实现将 8421 码变换为 7 段显示译码的变换器。