

点亮数字人生

计01 容逸朗 2020010869

1 实验内容

1. 使用至多两个带译码的数码管和至少一个不带译码的数码管，分别循环显示奇数列、偶数列和自然数列；
2. 使用一个不带译码的数码管，循环显示学号和实验室房号。（即 20200108699208）

其中 2 的优先级较 1 高，故只需要实现任务 2 即可。

2 实验步骤

2.1 实验过程

1. 首先编写实验代码；
2. 根据代码用到的接口适当更改 pin 的方案；
3. 编译代码，若不通过则回到步骤 1；
4. 若编译通过，则把程序导入芯片中；
5. 根据 pin 方案在合适位置上插线。

2.2 实验代码

实验所用的完整代码如下：

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity id is
7  port(
8      display: out std_logic_vector(6 downto 0); --不带译码器
9      clk, rst: in std_logic
10 );
11 end id;
12
13 architecture bhv of id is
14
15     signal cnt: integer := 1; --下一码的位置
16     signal key: std_logic_vector(3 downto 0) := "0010"; --初值为 2
17     begin
18
```

```

19     process(clk, rst)
20     begin
21
22         if (clk'event and clk='1') then --若按下 clk 键
23             cnt <= cnt + 1; --则显示下一位
24
25             if (cnt >= 13) then --到达循环终点
26                 cnt <= 0; --置下一位为 0
27             end if;
28
29             case (cnt) is
30                 when 0=> key <= "0010"; --2
31                 when 1=> key <= "0000"; --0
32                 when 2=> key <= "0010"; --2
33                 when 3=> key <= "0000"; --0
34                 when 4=> key <= "0000"; --0
35                 when 5=> key <= "0001"; --1
36                 when 6=> key <= "0000"; --0
37                 when 7=> key <= "1000"; --8
38                 when 8=> key <= "0110"; --6
39                 when 9=> key <= "1001"; --9
40                 when 10=> key <= "1001"; --9
41                 when 11=> key <= "0010"; --2
42                 when 12=> key <= "0000"; --0
43                 when 13=> key <= "1000"; --8
44                 when others=> key <="0111"; --输出不同的值用于检查错误
45             end case;
46
47         end if;
48
49         if (rst='1') then --若按下重置键
50             cnt <= 1; --下一个输出的位置
51             key <= "0010"; --则回到最初的情况
52         end if;
53     end process;
54
55
56     process(key) --不带译码器的需要进行译码处理
57     begin
58         case key is --以下是各数的编码规则
59             when "0000"=> display<="1111110"; --0
60             when "0001"=> display<="0110000"; --1
61             when "0010"=> display<="1101101"; --2
62             when "0011"=> display<="1111001"; --3
63             when "0100"=> display<="0110011"; --4

```

```

64         when "0101" => display <= "1011011"; --5
65         when "0110" => display <= "1011111"; --6
66         when "0111" => display <= "1110000"; --7
67         when "1000" => display <= "1111111"; --8
68         when "1001" => display <= "1110011"; --9
69         when "1010" => display <= "1110111"; --a
70         when "1011" => display <= "0011111"; --b
71         when "1100" => display <= "1001110"; --c
72         when "1101" => display <= "0111101"; --d
73         when "1110" => display <= "1001111"; --e
74         when "1111" => display <= "1000111"; --f
75         when others => display <= "0000000"; --其他情况全灭
76     end case;
77 end process;
78 end bhv;

```

2.3 代码说明

在实验中我主要利用了两个输入端和七个输出端：

```

1  entity id is
2  port(
3      display: out std_logic_vector(6 downto 0); --不带译码器
4      clk, rst: in std_logic
5  );
6  end id;

```

其中 `clk` 代表计数器，`rst` 代表重置键，`display` 是对应数码管的输出。

同时为了代码的简洁性，我加入了两个临时变量 `cnt` 和 `key`，前者代表计数器当前值（对应下一位的位置），后者代表应输出的数码。

```

1  signal cnt: integer := 1; --下一码的位置
2  signal key: std_logic_vector(3 downto 0) := "0010"; --初值为 2

```

按下计数器键后，需要增加计数器的值，若计数器到达循环的最后一位时重置为 0。可以这样操作的原因是由于同一个 process 内的代码是并行计算的，因此可以在计数器（代表下一个位置），才不会影响输出。

```

1  process(clk, rst)
2  begin
3      if (clk'event and clk='1') then --若按下 clk 键
4          cnt <= cnt + 1; --则显示下一位
5
6          if (cnt >= 13) then --到达循环终点

```

```

7         cnt <= 0; --置下一位为 0
8     end if;
9
10    -- 按 cnt 的值更改 key
11
12    -- 若 rst 被按下, 则重设
13
14    end if;
15 end process;

```

在过程中还需要按计数器更改 `key` 的值:

```

1 case (cnt) is
2     when 0=> key <= "0010"; --2
3     when 1=> key <= "0000"; --0
4     when 2=> key <= "0010"; --2
5     when 3=> key <= "0000"; --0
6     when 4=> key <= "0000"; --0
7     when 5=> key <= "0001"; --1
8     when 6=> key <= "0000"; --0
9     when 7=> key <= "1000"; --8
10    when 8=> key <= "0110"; --6
11    when 9=> key <= "1001"; --9
12    when 10=> key <= "1001"; --9
13    when 11=> key <= "0010"; --2
14    when 12=> key <= "0000"; --0
15    when 13=> key <= "1000"; --8
16    when others=> key <= "0111"; --输出不同的值用于检查错误
17 end case;

```

还需要考虑按下重置键的情况, 这时相当于回到变量的初始值:

```

1 if (rst='1') then --若按下重置键
2     cnt <= 1; --下一个输出的位置
3     key <= "0010"; --则回到最初的情况
4 end if;

```

我们还需要一个程序将四位数据译为七位编码:

```

1 process (key) --不带译码器的需要进行译码处理
2 begin
3     case key is --以下是各数的编码规则
4         when "0000"=> display<="1111110"; --0
5         when "0001"=> display<="0110000"; --1

```

```
6      when"0010"=> display<="1101101"; --2
7      when"0011"=> display<="1111001"; --3
8      when"0100"=> display<="0110011"; --4
9      when"0101"=> display<="1011011"; --5
10     when"0110"=> display<="1011111"; --6
11     when"0111"=> display<="1110000"; --7
12     when"1000"=> display<="1111111"; --8
13     when"1001"=> display<="1110011"; --9
14     when"1010"=> display<="1110111"; --a
15     when"1011"=> display<="0011111"; --b
16     when"1100"=> display<="1001110"; --c
17     when"1101"=> display<="0111101"; --d
18     when"1110"=> display<="1001111"; --e
19     when"1111"=> display<="1000111"; --f
20     when others=>display<="0000000"; --其他情况全灭
21 end case;
22 end process;
```