

# 串行密码锁

计01 容逸朗 2020010869

## 1 实验内容

用状态机设计一个 4 位十六进制串行电子密码锁，具体功能如下所示：

- 设置密码。用户可以串行设置 4 位十六进制密码。
- 验证密码。用户串行输入密码，如果密码符合则点亮开锁灯，否则点亮错误灯。
- 密码预置。为管理员创建万用密码以备管理。
- 系统报警。开锁 3 次失败后点亮警灯，并锁定密码锁，只有输入管理员密码才可开锁并解除报警。

## 2 实验原理

### 2.1 状态机设计

状态机的状态如下表所示：

状态	用途	用户操作	条件1	次态	条件2	次态
0	初始状态	点击 rst	-	0		
0	设置密码的第一位	点击 clk	MODE: 00, 输入失败次败为 0	1		
0	检验密码的第一位	点击 clk	MODE: 01, 密码正确	4	密码错误	0
1	设置密码的第二位	点击 clk	设置成功	2		
2	设置密码的第三位	点击 clk	设置成功	3		
3	设置密码的第四位	点击 clk	设置成功	0		
4	检验密码的第二位	点击 clk	密码正确	5	密码错误	0
5	检验密码的第三位	点击 clk	密码正确	6	密码错误	0
6	检验密码的第四位	点击 clk	密码正确	0	密码错误	0

### 2.2 实验代码

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
6
```

```

7  entity lock is
8      port(
9          rst, clk: in std_logic;
10         code: in std_logic_vector(3 downto 0);
11         mode: in std_logic_vector(1 downto 0);
12         unlock: out std_logic;
13         alarm, err: buffer std_logic;
14         state_id: buffer std_logic_vector(3 downto 0)
15     );
16     subtype pw1 is integer range 0 to 15;
17     type pw4 is array(3 downto 0) of pw1;
18     subtype states is integer range 0 to 6;
19 end lock;
20
21 architecture bhv of lock is
22     signal state: states := 0;
23     signal cnt: integer := 0; -- 错误次数
24     signal pwd: pw4 := (0, 0, 0, 0);
25     signal super_pwd: pw4 := (1, 1, 1, 2); -- 管理员密码
26     -- 需要注意密码输入顺序是相反的，即上面的代码代表了 2111，而不是 1112
27     signal tar_pwd: integer;
28     signal c_user, c_admin: std_logic;
29 begin
30     tar_pwd <= conv_integer(code);
31     process(rst, clk)
32     begin
33         if (rst = '1') then
34             state <= 0;
35             unlock <= '0';
36             err <= '0';
37         elsif (clk'event and clk = '1') then
38             if (mode = "00" and alarm = '0' and cnt = 0) then -- 若为设置
39                 case state is
40                     when 0 | 1 | 2 => pwd(state) <= tar_pwd; state <= state + 1;
41                     when 3 => pwd(state) <= tar_pwd; unlock <= '1'; state <= 0;
42                     when others => null;
43                 end case;
44             elsif (mode = "01") then -- 若为验证
45                 case state is
46                     when 0 =>
47                         if (alarm = '0' and tar_pwd = pwd(0)) then
48                             -- 与用户设置的密码的首位匹配
49                             if (tar_pwd /= super_pwd(0)) then -- 不与管理员密码匹配
50                                 c_admin <= '0';

```

```

51         end if;
52         c_user <= '1';
53         state <= 4;
54     elsif (tar_pwd = super_pwd(0)) then
55         -- 与管理员密码的首位匹配
56         if (tar_pwd /= pwd(0)) then -- 不与用户设置的密码匹配
57             c_user <= '0';
58         end if;
59         c_admin <= '1';
60         state <= 4;
61     else -- 完全没有匹配任何一个密码
62         state <= 0;
63         err <= '1';
64         if (cnt > 1) then -- 超过错误次数上限
65             alarm <= '1';
66         else
67             cnt <= cnt + 1;
68         end if;
69     end if;
70     when 4 | 5 | 6 =>
71         if (alarm = '0' and c_user = '1' and tar_pwd = pwd(state -
72 3)) then -- 与用户设置的密码匹配
73             if (tar_pwd /= super_pwd(state - 3)) then
74                 c_admin <= '0';
75             end if;
76             if (state = 6) then -- 与用户设置的密码完全匹配
77                 unlock <= '1';
78                 alarm <= '0';
79                 cnt <= 0;
80                 state <= 0;
81             else
82                 state <= state + 1;
83             end if;
84         elsif (c_admin = '1' and tar_pwd = super_pwd(state - 3))
85 then
86         -- 与管理员密码匹配
87         if (tar_pwd /= pwd(state - 3)) then
88             c_user <= '0';
89         end if;
90         if (state = 6) then -- 与管理员密码完全匹配
91             unlock <= '1';
92             alarm <= '0';
93             cnt <= 0;
94             state <= 0;

```

```

93         else
94             state <= state + 1;
95         end if;
96     else -- 完全没有匹配任何一个密码
97         err <= '1';
98         state <= 0;
99         if (cnt > 1) then -- 超过错误次数上限
100             alarm <= '1';
101         else
102             cnt <= cnt + 1;
103         end if;
104     end if;
105     when others => null;
106 end case;
107 end if;
108 end if;
109 end process;
110
111 process(state) -- 输出当前状态
112 begin
113     case state is
114         when 0 => state_id <= "0000";
115         when 1 => state_id <= "0001";
116         when 2 => state_id <= "0010";
117         when 3 => state_id <= "0011";
118         when 4 => state_id <= "0100";
119         when 5 => state_id <= "0101";
120         when 6 => state_id <= "0110";
121         when others => null;
122     end case;
123 end process;
124
125 end bhv;
126

```

工作原理：上面的代码是根据 2.1 节的状态机所设计的，这里利用了 `c_user` 和 `c_admin` 两个中间变量表示当前检测对应的密码是否正确。具体原理可以参考代码中的注释。

## 3 电路功能测试

### 3.1 实际操作

#### 3.1.1 实验用具

本次实验使用了数字逻辑实验平台中的**带译码数码管**，一个**可编程模块**，两个**开关**和一个**触发器**。

#### 3.1.2 实验步骤

根据书上的端口设计接线。然后按照下述步骤测试：

1. 调整模式为 00 并点击 **rst**；
2. 输入密码 4，点击 **clk**，重复此操作 4 次；（即设置密码为 4444）
3. 此时开锁灯亮；
4. 调整模式为 01 并点击 **rst**；
5. 输入密码 4，点击 **clk**，重复此操作 4 次；
6. 此时开锁灯亮；
7. 点击 **rst**，输入密码 8，点击 **clk**（此时可看到错误灯亮），重复此操作 3 次；
8. 此时警报灯亮；
9. 点击 **rst**，输入密码 4，点击 **clk**，此时错误灯亮，说明密码锁被锁定；
10. 点击 **rst**，输入密码 2，点击 **clk**；
11. 点击 **rst**，输入密码 1，点击 **clk**，重复此操作 3 次；（管理员密码是 2111）
12. 此时警报灯灭，开锁灯亮。（密码锁解除锁定）

至此，代码和接线均无误。

### 3.2 仿真实验

#### 3.2.1 实验步骤

与 3.1.2 节类似，但测试的密码不同。

#### 3.2.2 仿真结果

随意选择可以得到如下结果：

 


图1 密码锁仿真结果

可以看见，密码锁运作正常。

## 4 遇到的问题与解决方法

在实验过程中，曾经出现过点击 3 次 clk 便打开密码锁的情况，为此增加了一个带译码数码管来显示当前状态编号，这时发现问题是因由于按键过于灵敏而导致的。