

# 数字逻辑电路

## (2020级本科生课程)

清华大学计算机系  
陶品

[taopin@tsinghua.edu.cn](mailto:taopin@tsinghua.edu.cn)

办公室：FIT 3—531 (13717813059)

## 3.3 常用的中规模组合逻辑电路

3.3.1 译码器

3.3.2 数据选择器

3.3.3 编码器

3.3.4 数据比较器

3.3.5 奇偶校验器

3.3.6 可编程逻辑器件

⇒ 3.3.7 运算器（算术逻辑单元 ALU）

## 3.3.6 运算器

### ■ 3.3.6 运算器（算术逻辑单元 ALU）

#### □ 加法器

- 一位加法器
- 四位串行进位加法器
- 快速加法器
- 16位加法器

#### □ 算术运算逻辑单元

- 四位算术逻辑运算单元

## 3.3.6 运算器

### 3.3.6 运算器（算数逻辑单元 ALU）


#### 加法器 Adder

半加器（Half Adder）：不考虑低位进位输入和向高位的进位输出，两数码 $X_n$ 、 $Y_n$ 相加，称半加。

#### 一位半加器功能表

$X_n$	$Y_n$	$H_n$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0
 
$$H_n = \overline{X_n}Y_n + X_n\overline{Y_n} = X_n \oplus Y_n$$
$$\overline{H_n} = X_nY_n + \overline{X_n}\overline{Y_n} = \overline{X_n \oplus Y_n}$$



## 3.3.6 运算器

### 3.3.6 运算器（算术逻辑单元 ALU）

加法器 Adder

全加器（Adder）：将 $X_n$ 、 $Y_n$ 及低位进位 $C_{n-1}$ 相加，并将进位输出 $C_n$ ，称全加。

一位全加器功能表

$X_n$	$Y_n$	$C_{n-1}$	$F_n$	$C_n$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	1	1	1	1


## 3.3.6 运算器

### 一位全加器 (Full Adder)

真值表

$X_n$	$Y_n$	$C_{n-1}$	$F_n$	$C_n$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	1	1	1	1

框图

 

## 3.3.6 运算器

### 一位全加器 (Full Adder)

卡诺图化简  $F_n$

$C_{n-1} \backslash X_n Y_n$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$F_n$

$$\begin{aligned} F_n &= \overline{X}_n \overline{Y}_n C_{n-1} + \overline{X}_n Y_n \overline{C}_{n-1} + X_n \overline{Y}_n \overline{C}_{n-1} + X_n Y_n C_{n-1} \\ &= \overline{C}_{n-1} (\overline{X}_n Y_n + X_n \overline{Y}_n) + C_{n-1} (\overline{X}_n \overline{Y}_n + X_n Y_n) \\ &= \overline{C}_{n-1} (X_n \oplus Y_n) + C_{n-1} \overline{(X_n \oplus Y_n)} \\ &= C_{n-1} \oplus (X_n \oplus Y_n) \end{aligned}$$

## 3.3.6 运算器

### ■ 一位全加器 (Full Adder)

#### □ 卡诺图化简 $C_n$

$$\begin{aligned} C_n &= X_n Y_n \bar{C}_{n-1} + X_n \bar{Y}_n C_{n-1} \\ &\quad + \bar{X}_n Y_n C_{n-1} + X_n Y_n C_{n-1} \end{aligned}$$

$C_{n-1} \backslash XY_n$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$\begin{aligned} C_n &= X_n Y_n + X_n C_{n-1} + Y_n C_{n-1} \\ &= X_n Y_n + (X_n + Y_n) C_{n-1} \end{aligned}$$

$$\bar{C}_n = \bar{X}_n \bar{Y}_n + \bar{X}_n \bar{C}_{n-1} + \bar{Y}_n \bar{C}_{n-1}$$




## 3.3.6 运算器

### ● 一位全加器实现方案1

$$F_n = X_n \overline{Y_n} \overline{C_{n-1}} + \overline{X_n} Y_n \overline{C_{n-1}} + \overline{X_n} \overline{Y_n} C_{n-1} + X_n Y_n C_{n-1}$$

$$C_n = X_n Y_n \overline{C_{n-1}} + X_n \overline{Y_n} C_{n-1} + \overline{X_n} Y_n C_{n-1} + X_n Y_n C_{n-1}$$

不化简，用全部最小项实现，需要3级门。

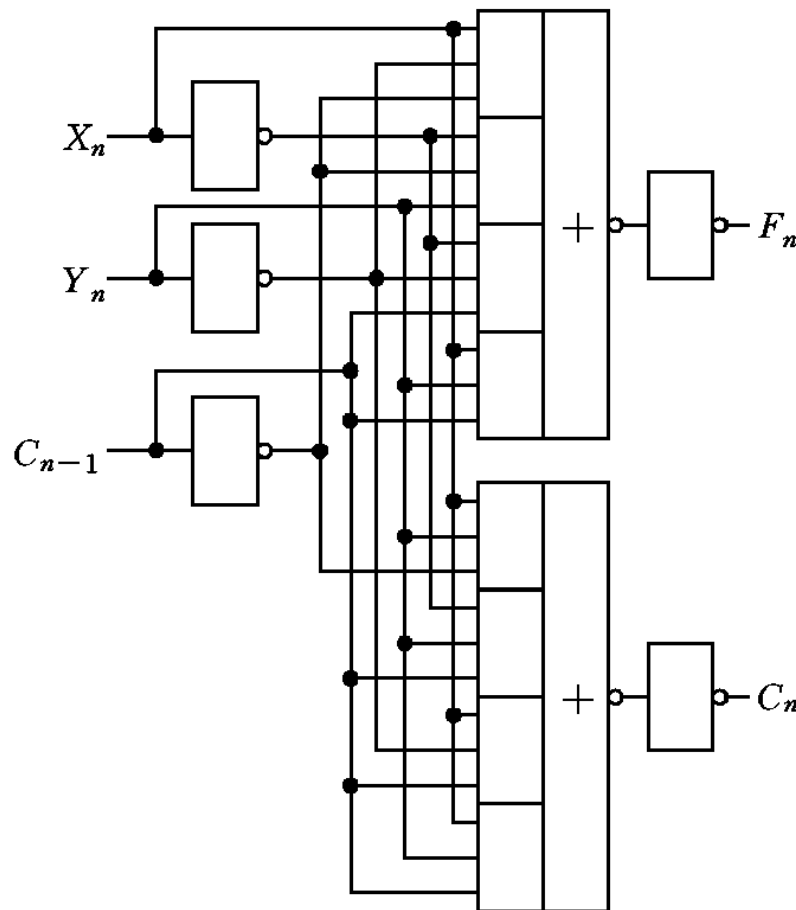

## 3.3.6 运算器

### ● 一位全加器实现方案2

写  $\overline{F}$   $\overline{C}$  的表达式

$$\overline{F} = \overline{X_n Y_n C_{n-1}} + \overline{X_n Y_n C_{n-1}} + \overline{X_n \overline{Y_n} C_{n-1}} + \overline{X_n Y_n \overline{C_{n-1}}}$$

$$F = \overline{\overline{F}} = \overline{\overline{X_n Y_n C_{n-1}} + \overline{X_n Y_n C_{n-1}} + \overline{X_n \overline{Y_n} C_{n-1}} + \overline{X_n Y_n \overline{C_{n-1}}}}$$

$$\overline{C_n} = \overline{X_n Y_n} + \overline{X_n C_{n-1}} + \overline{Y_n C_{n-1}}$$

$$C_n = \overline{\overline{C_n}} = \overline{\overline{X_n Y_n} + \overline{X_n C_{n-1}} + \overline{Y_n C_{n-1}}}$$


经变换后只要2级门。

## 3.3.6 运算器
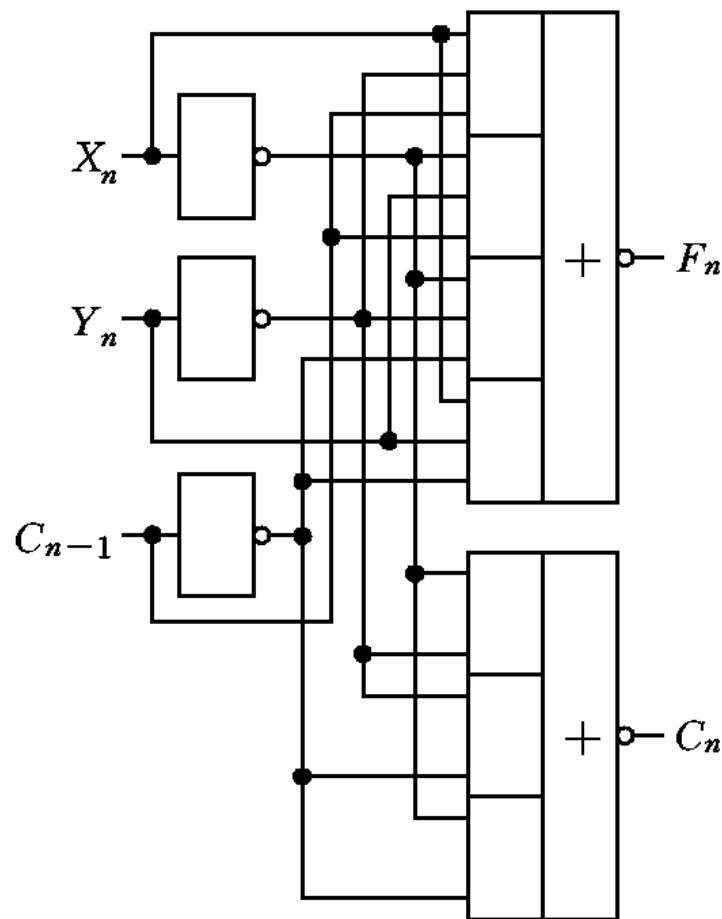
### ● 一位全加器实现方案2(续)


$$F = \overline{\overline{X_n Y_n C_{n-1}}} + \overline{\overline{X_n Y_n C_{n-1}}} + \overline{\overline{X_n Y_n C_{n-1}}} + \overline{\overline{X_n Y_n C_{n-1}}}$$

$$C_n = \overline{\overline{X_n Y_n}} + \overline{\overline{X_n C_{n-1}}} + \overline{\overline{Y_n C_{n-1}}}$$




## 3.3.6 运算器

### 四种形式的全加器 (1)

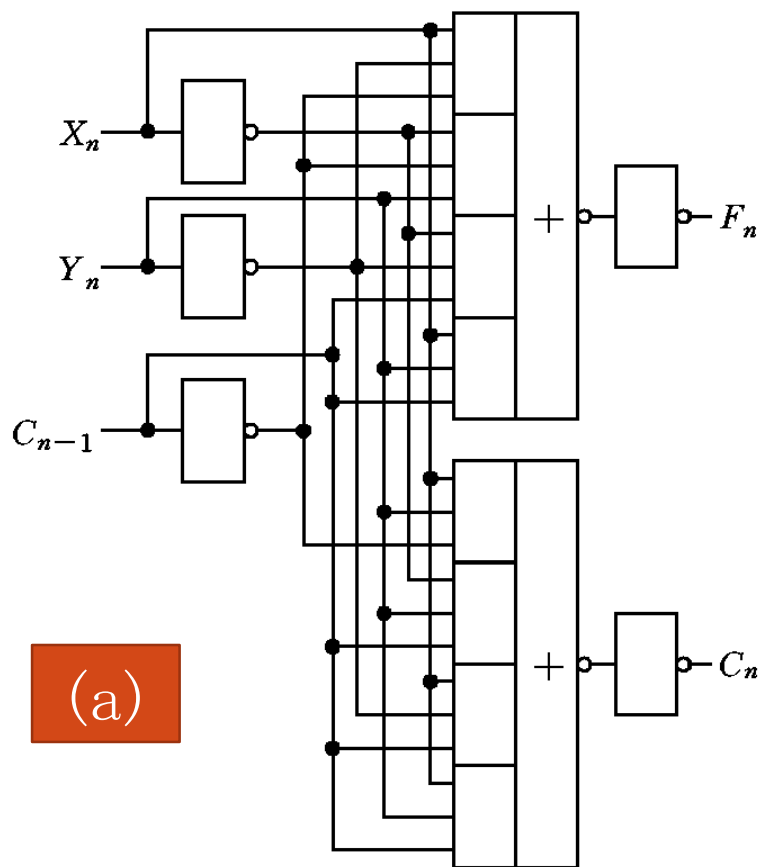

(a)

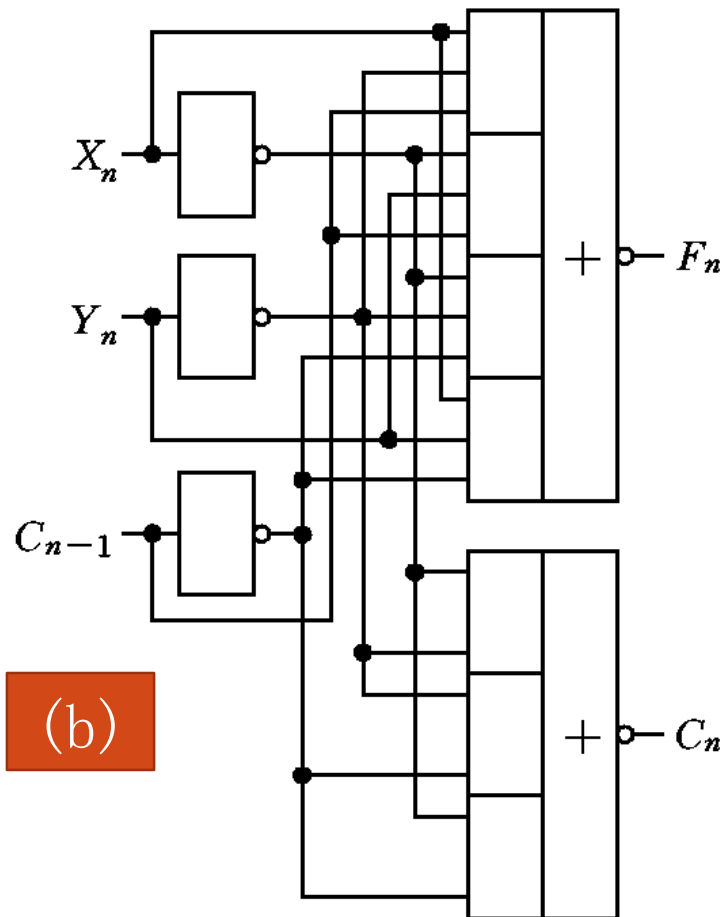

(b)

$C_n$ 和 $F_n$ 的形成需要三级门延迟  $C_n$ 和 $F_n$ 的形成需要二级门延迟

## 3.3.6 运算器

### 四种形式的1位全加器(2)

真值表

$X_n$	$Y_n$	$C_{n-1}$	$F_n$	$C_n$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

分析全加器真值表中 $F_n$ 和 $C_n$ 的对应关系,  $F_n$ 为“1”的条件有两个:

- 1、 $X_n Y_n C_{n-1}$ 均为“1”
- 2、 $X_n Y_n C_{n-1}$ 只有一个为“1”(有至少1个“1”且 $C_n$ 为“0”)

用 $C_n$ 表示 $F_n$ , 先组合出 $C_n$ , 再有 $F_n$

$$F_n = X_n Y_n C_{n-1} + X_n \overline{C_n} + Y_n \overline{C_n} + C_{n-1} \overline{C_n}$$


$$C_n = X_n Y_n + (X_n + Y_n) C_{n-1}$$

$$F_n = \overline{X_n} \overline{Y_n} \overline{C_{n-1}} + \overline{X_n} C_n + \overline{Y_n} C_n + \overline{C_{n-1}} C_n$$


$$C_n = \overline{X_n} \overline{Y_n} + (\overline{X_n} + \overline{Y_n}) \overline{C_{n-1}}$$

## 3.3.6 运算器

### 四种形式的全加器 (3)

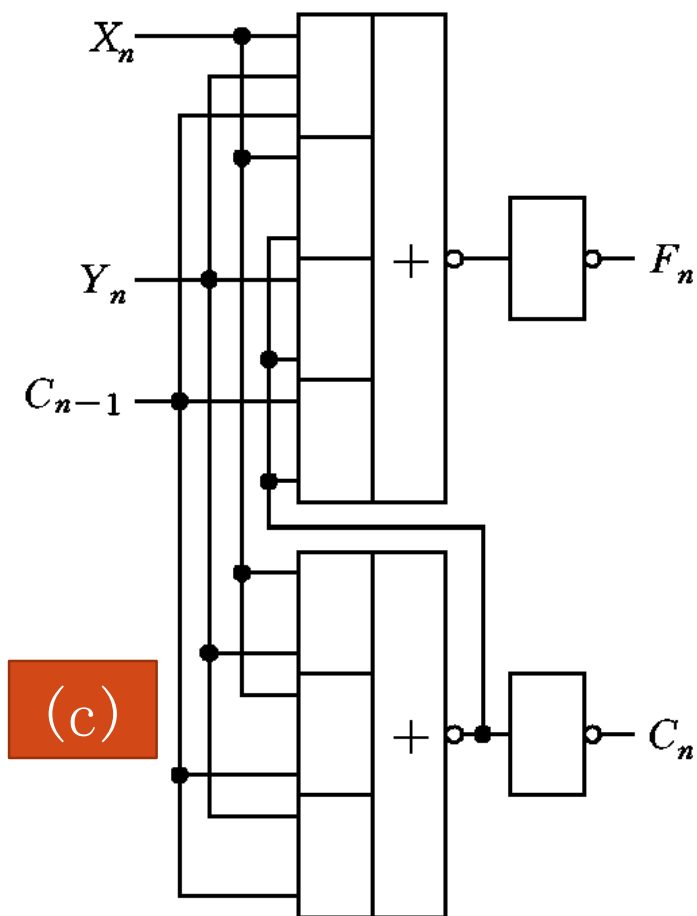

$C_n$ 的形成需要二级门延迟  
 $F_n$ 的形成需要三级门延迟

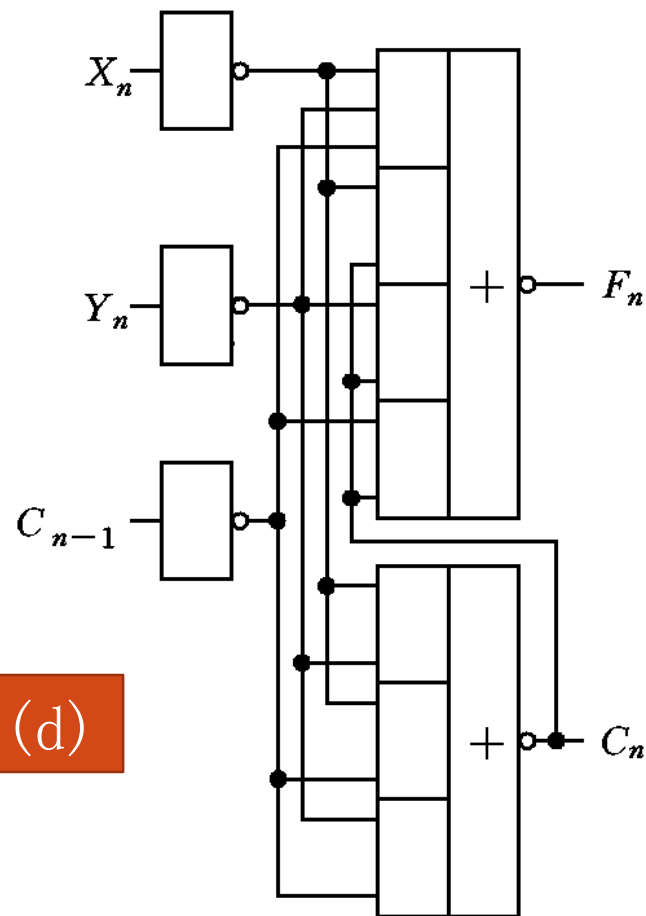

$C_n$ 的形成需要二级门延迟  
 $F_n$ 的形成需要三级门延迟

## 3.3.6 运算器

### ■ 3.3.6 运算器（算术逻辑单元 ALU）

#### □ 加法器


- 一位加法器
- 四位串行进位加法器
- 快速加法器
- 16位加法器

#### □ 算术运算逻辑单元

- 四位算术逻辑运算单元

## 3.3.6 运算器


### 四位串行进位加法器

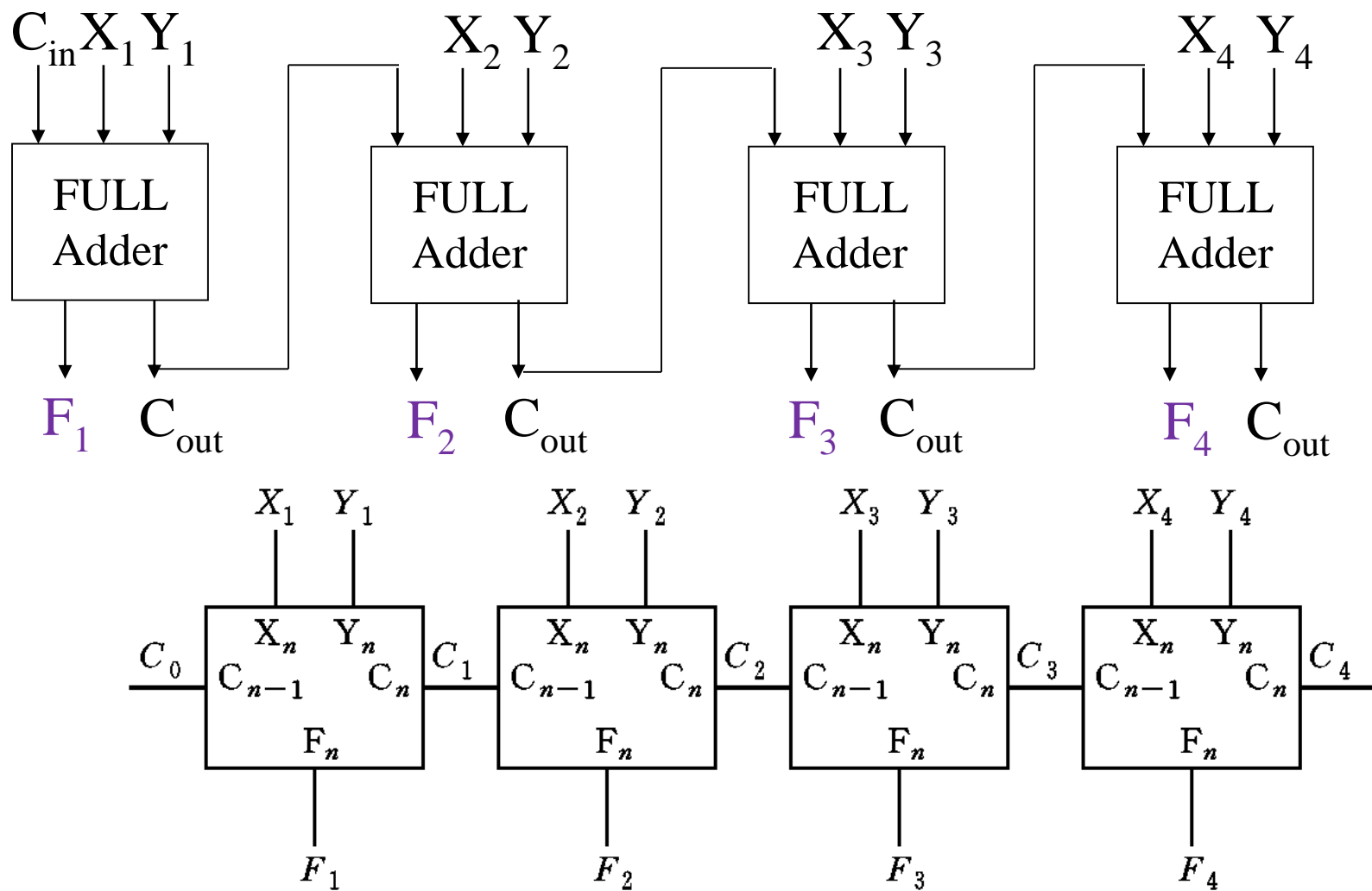



## 3.3.6 运算器


### 四种形式的全加器 (1)

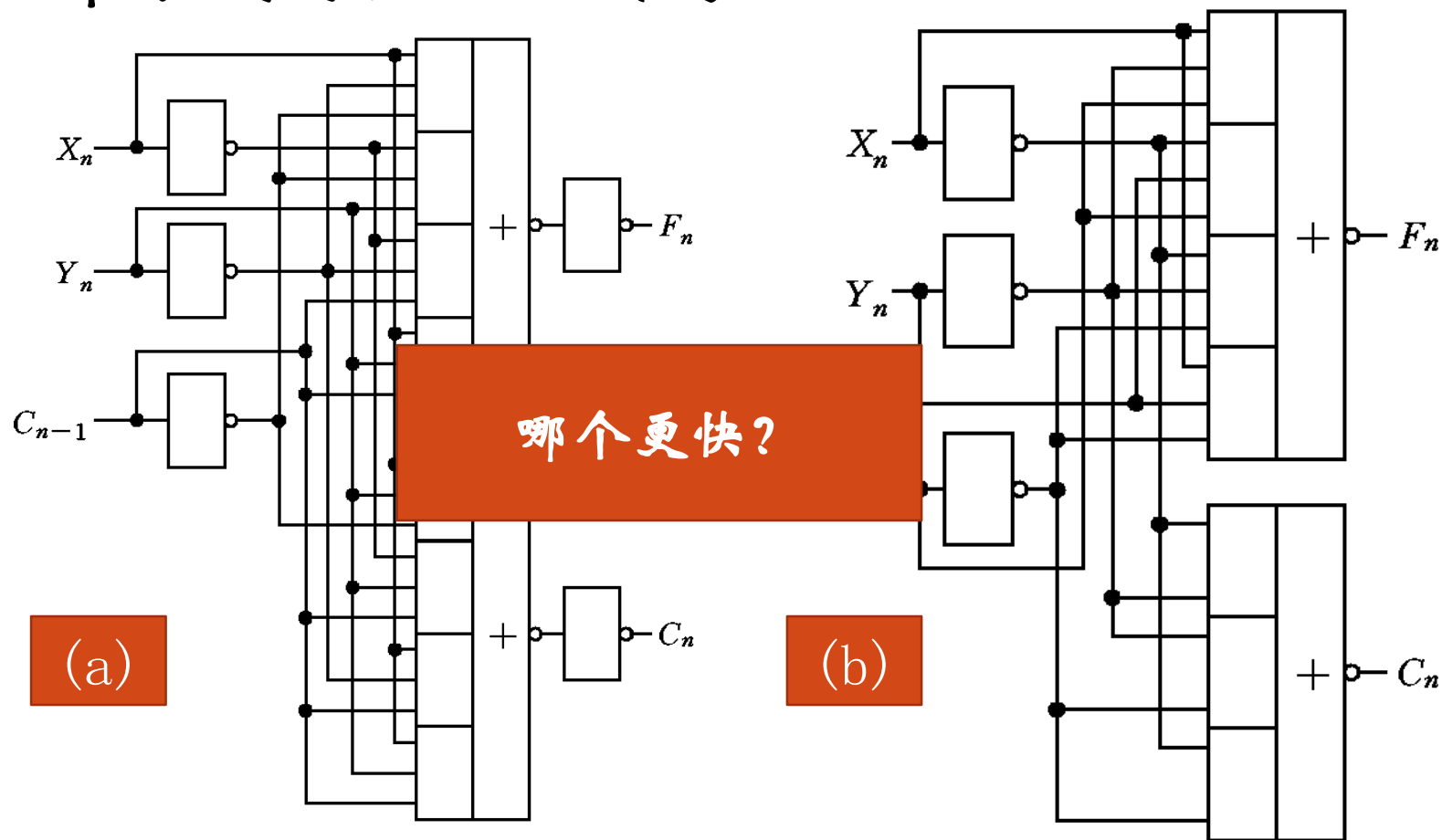

$C_n$ 和 $F_n$ 的形成需要三级门延迟     $C_n$ 和 $F_n$ 的形成需要二级门延迟

## 3.3.6 运算器

### ■ 四位串行进位加法器

 


■ 假设计算 $F_n$ 需要2级， $C_n$ 需要2级， $C_{in}$ 、 $X_i$ 和 $Y_i$ 同时到达。最后结果需要多少级延迟？

- $F_1$ 需要2级， $C_1$ 需要2级， $F_2$ 需要4级， $C_2$ 需要4级， $F_3$ 需要6级， $C_3$ 需要6级， $F_4$ 需要8级， $C_4$ 需要8级。

## 3.3.6 运算器

### ■ 四位串行进位加法器

 


■ 假设计算 $F_n$ 需要3级， $C_n$ 需要2级， $C_{in}$ 、 $X_i$ 和 $Y_i$ 同时到达。最后结果需要多少级延迟？

- $F_1$ 需要3级， $C_1$ 需要2级， $F_2$ 需要5级， $C_2$ 需要4级， $F_3$ 需要7级， $C_3$ 需要6级， $F_4$ 需要9级， $C_4$ 需要8级。

## 3.3.6 运算器

### 四种形式的全加器 (3)

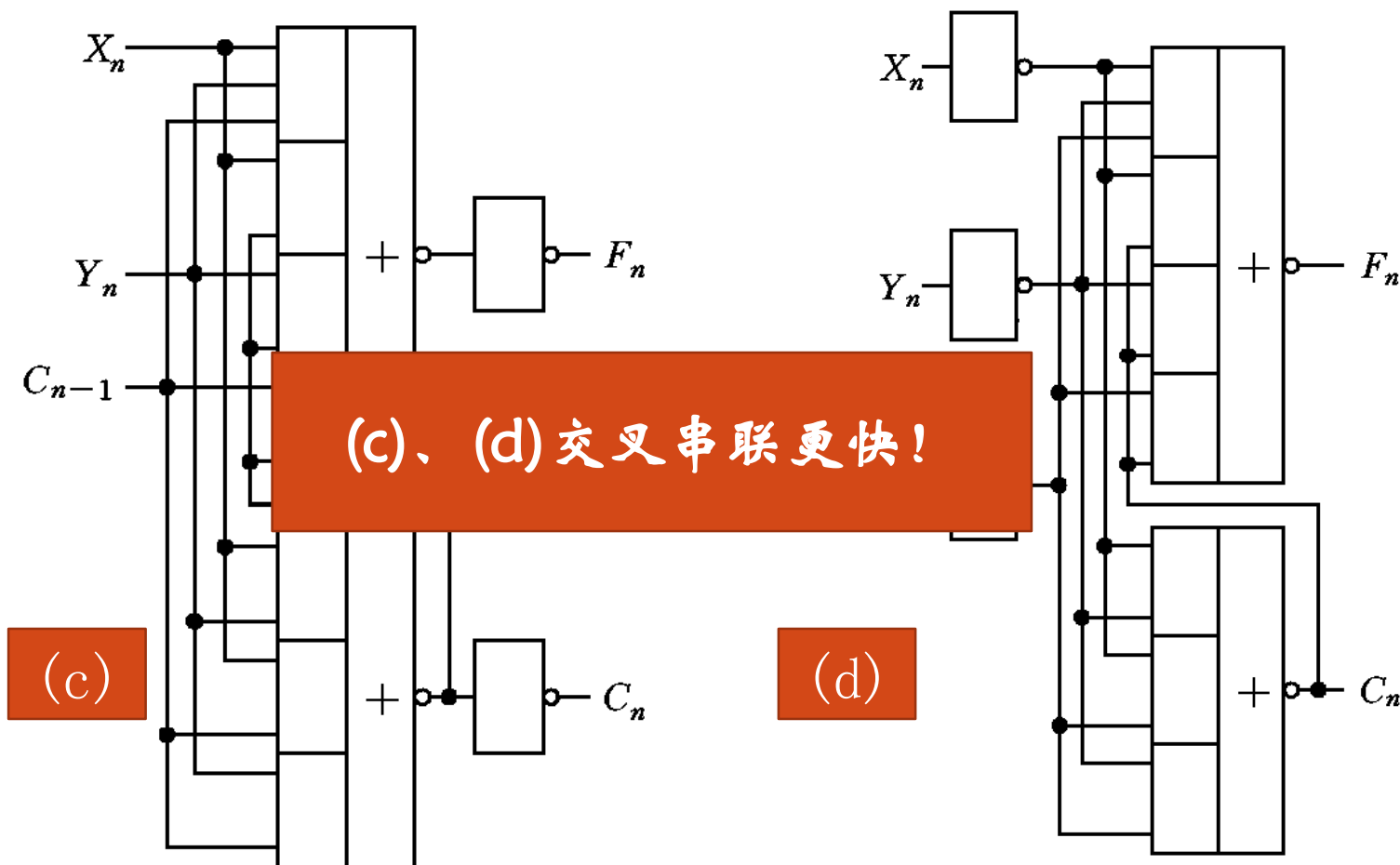

$C_n$ 的形成需要二级门延迟  
 $F_n$ 的形成需要三级门延迟

$C_n$ 的形成需要二级门延迟  
 $F_n$ 的形成需要三级门延迟

# 集成4位串行进位加法器

(c)、(d)两种一位加法器交叉串联， $C_4$ 、 $F_4$ 经4级门延迟生成，不仅提高了速度，还节省了门的数量！

 



图 4-51 集成化的 4 位串行进位加法器的逻辑图

- $F_1$  需要 3 级， $C_1$  需要 2 级， $F_2$  需要 3 级， $C_2$  需要 2 级，  
 $F_3$  需要 5 级， $C_3$  需要 4 级， $F_4$  需要 5 级， $C_4$  需要 4 级。

## 3.3.6 运算器(18)
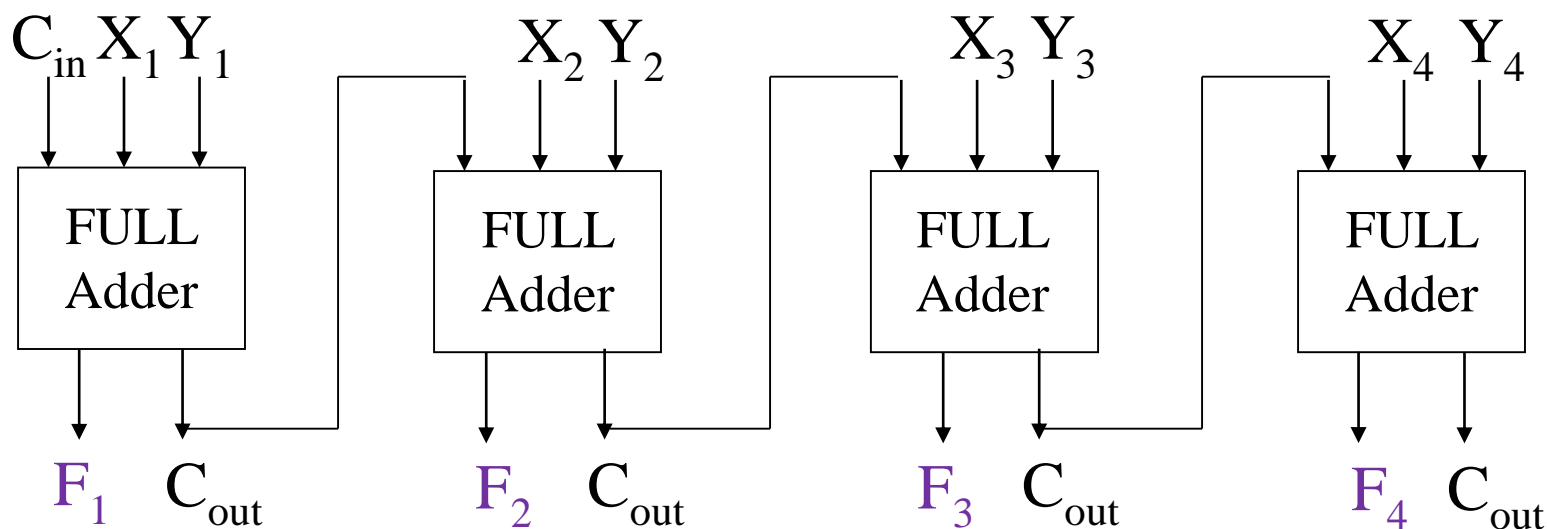
### ■ 四位串行进位加法器

- 问题：由于前一个加法完成**并提供进位后**，下一个加法器才能开始运算。延迟长，速度慢。
- 位数越多，加法完成的时间越长。
- 是否可以用专用的进位电路提高速度？



## 3.3.6 运算器(19)

### ■ 3.3.6 运算器（算数逻辑单元 ALU）

#### □ 加法器

- 一位加法器
- 四位串行进位加法器
- 快速加法器
- 16位加法器


#### □ 算术运算逻辑单元

- 四位算术逻辑运算单元

## 3.3.6 运算器(20)
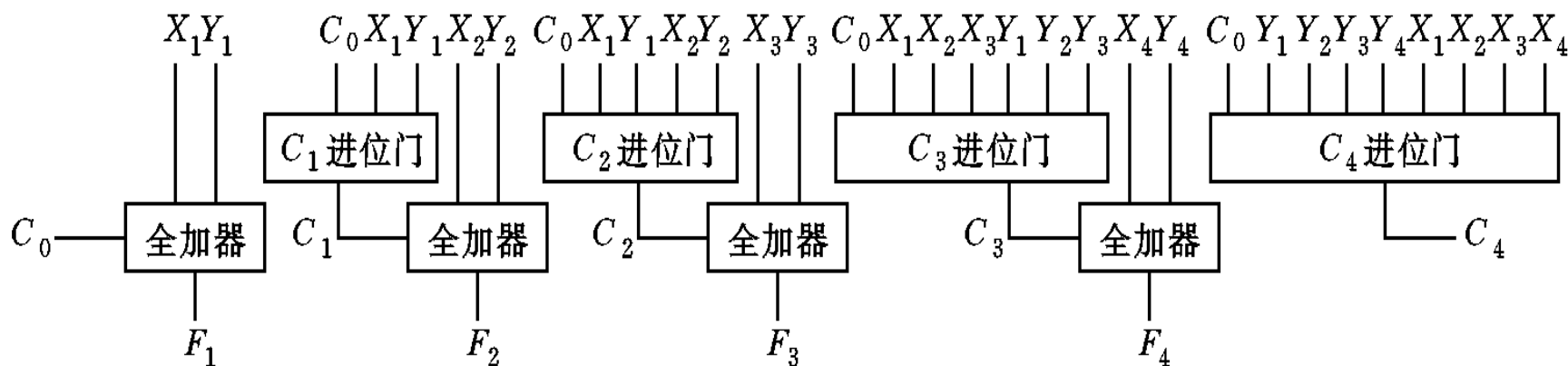
### ■ 快速加法器、超前进位加法器

□ 进位输入是由专门的“进位门”综合所有低位的加数、被加数及最低位进入输入后提供的。



$C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_3$ 、 $C_4$ 是怎样形成的？



## 3.3.6 运算器(21)

$G_i = X_i Y_i$  称为

产生进位函数

$P_i = X_i + Y_i$  称为

传递进位函数

快速加法器、超前进位加法器

$C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_3$ 、 $C_4$ 形成的条件

$$C_1 = X_1 Y_1 + (X_1 + Y_1) C_0$$

$$C_2 = X_2 Y_2 + (X_2 + Y_2) X_1 Y_1 + (X_2 + Y_2) (X_1 + Y_1) C_0$$

$$C_3 = X_3 Y_3 + (X_3 + Y_3) X_2 Y_2 + (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) X_1 Y_1 \\ + (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) (X_1 + Y_1) C_0$$

$$C_4 = X_4 Y_4 + (X_4 + Y_4) X_3 Y_3 + (X_4 + Y_4) (X_3 + Y_3) X_2 Y_2 \\ + (X_4 + Y_4) (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) X_1 Y_1 \\ + (X_4 + Y_4) (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) (X_1 + Y_1) C_0$$

### 3.3.6 运算器(22)

$$C_1 = X_1 Y_1 + (X_1 + Y_1) C_0 = G_1 + P_1 C_0$$

化简，得



$$C_1 = \overline{\overline{X_1 Y_1}} + (\overline{X_1} + \overline{Y_1}) \overline{C_0}$$

改写为



$$C_1 = \overline{\overline{X_1} + \overline{Y_1}} + \overline{\overline{X_1 Y_1} C_0} = \overline{\overline{P_1}} + \overline{\overline{G_1 C_0}}$$

### 3.3.6 运算器(23)

$$\begin{aligned}C_2 &= X_2Y_2 + (X_2 + Y_2)X_1Y_1 + (X_2 + Y_2)(X_1 + Y_1)C_0 \\&= G_2 + P_2G_1 + P_2P_1C_0\end{aligned}$$



$$C_2 = \overline{\overline{X_2Y_2}} + \overline{\overline{(X_2 + Y_2)X_1Y_1}} + \overline{\overline{(X_2 + Y_2)(X_1 + Y_1)C_0}}$$



$$\begin{aligned}C_2 &= \overline{\overline{X_2 + Y_2}} + \overline{\overline{X_2Y_2(X_1 + Y_1)}} + \overline{\overline{X_2Y_2X_1Y_1C_0}} \\&= \overline{\overline{P_2}} + \overline{\overline{G_2P_1}} + \overline{\overline{G_2G_1C_0}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C_3 &= X_3 Y_3 + (X_3 + Y_3) X_2 Y_2 + (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) X_1 Y_1 \\
&+ (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) (X_1 + Y_1) C_0 \\
&= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0
\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
C_3 &= \overline{\overline{X_3 Y_3}} + \overline{\overline{(X_3 + Y_3) X_2 Y_2}} + \overline{\overline{(X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) X_1 Y_1}} \\
&+ \overline{\overline{(X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) (X_1 + Y_1) C_0}}
\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
C_3 &= \overline{\overline{X_3 + Y_3}} + \overline{\overline{X_3 Y_3 (X_2 + Y_2)}} + \overline{\overline{X_3 Y_3 X_2 Y_2 (X_1 + Y_1)}} + \overline{\overline{X_3 Y_3 X_2 Y_2 X_1 Y_1 C_0}} \\
&= \overline{\overline{P_3}} + \overline{\overline{G_3 P_2}} + \overline{\overline{G_3 G_2 P_1}} + \overline{\overline{G_3 G_2 G_1 C_0}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C_4 &= X_4 Y_4 + (X_4 + Y_4) X_3 Y_3 + (X_4 + Y_4) (X_3 + Y_3) X_2 Y_2 \\
&+ (X_4 + Y_4) (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) X_1 Y_1 \\
&+ (X_4 + Y_4) (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) (X_1 + Y_1) C_0 \\
&= G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0
\end{aligned}$$




$$\begin{aligned}
C_4 &= \overline{\overline{X_4 + Y_4}} + \overline{\overline{X_4 Y_4 (X_3 + Y_3)}} + \overline{\overline{X_4 Y_4 X_3 Y_3 (X_2 + Y_2)}} \\
&+ \overline{\overline{X_4 Y_4 X_3 Y_3 X_2 Y_2 (X_1 + Y_1)}} + \overline{\overline{X_4 Y_4 X_3 Y_3 X_2 Y_2 X_1 Y_1 C_0}} \\
&= \overline{\overline{P_4}} + \overline{\overline{G_4 P_3}} + \overline{\overline{G_4 G_3 P_2}} + \overline{\overline{G_4 G_3 G_2 P_1}} + \overline{\overline{G_4 G_3 G_2 G_1 C_0}}
\end{aligned}$$

$$C_1 = \overline{\overline{X_1 + Y_1 + X_1 Y_1 C_0}} = \overline{\overline{P_1 + G_1 C_0}}$$

$$C_2 = \overline{\overline{X_2 + Y_2 + X_2 Y_2 (X_1 + Y_1) + X_2 Y_2 X_1 Y_1 C_0}} = \overline{\overline{P_2 + G_2 P_1 + G_2 G_1 C_0}}$$

$$C_3 = \overline{\overline{X_3 + Y_3 + X_3 Y_3 (X_2 + Y_2) + X_3 Y_3 X_2 Y_2 (X_1 + Y_1) + X_3 Y_3 X_2 Y_2 X_1 Y_1 C_0}}$$
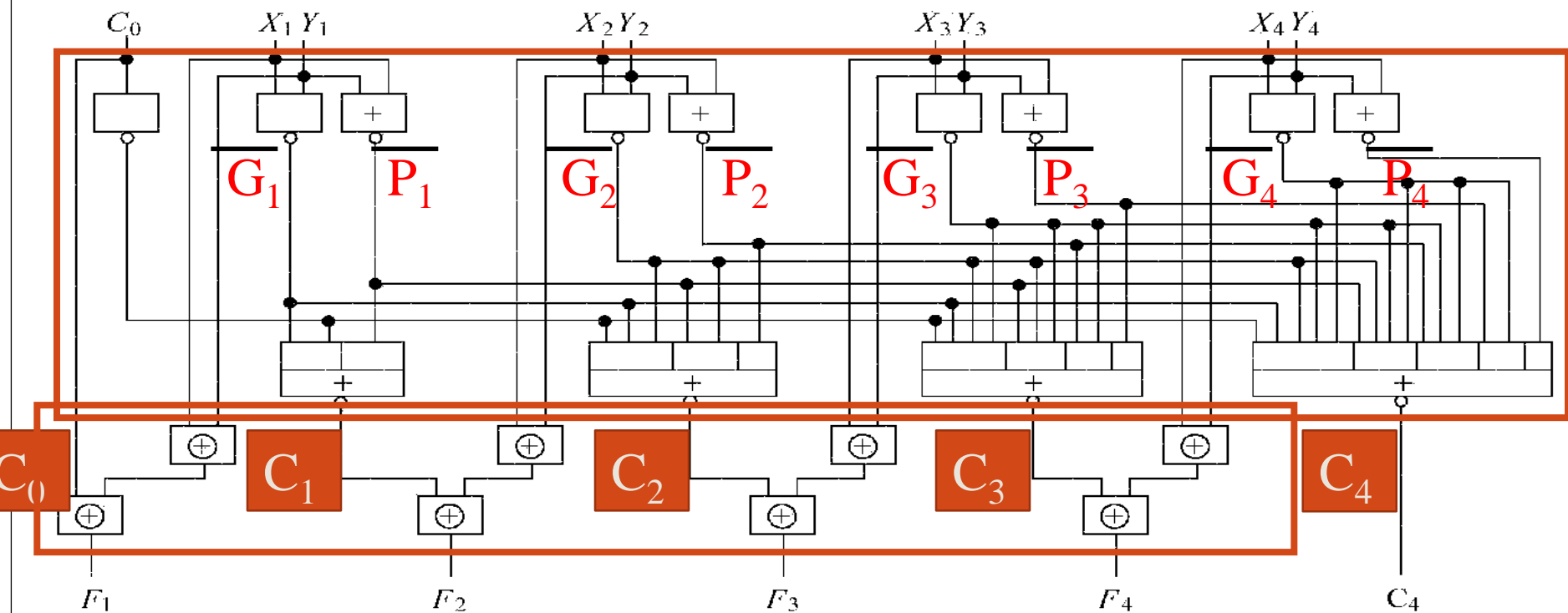
$$C_4 = \overline{\overline{X_4 + Y_4 + X_4 Y_4 (X_3 + Y_3) + X_4 Y_4 X_3 Y_3 (X_2 + Y_2) + X_4 Y_4 X_3 Y_3 X_2 Y_2 (X_1 + Y_1) + X_4 Y_4 X_3 Y_3 X_2 Y_2 X_1 Y_1 C_0}}$$




$C_i$  延迟级数与位数无关：都是2级； $F_i$  都是3级

## 3.3.6 运算器(24)
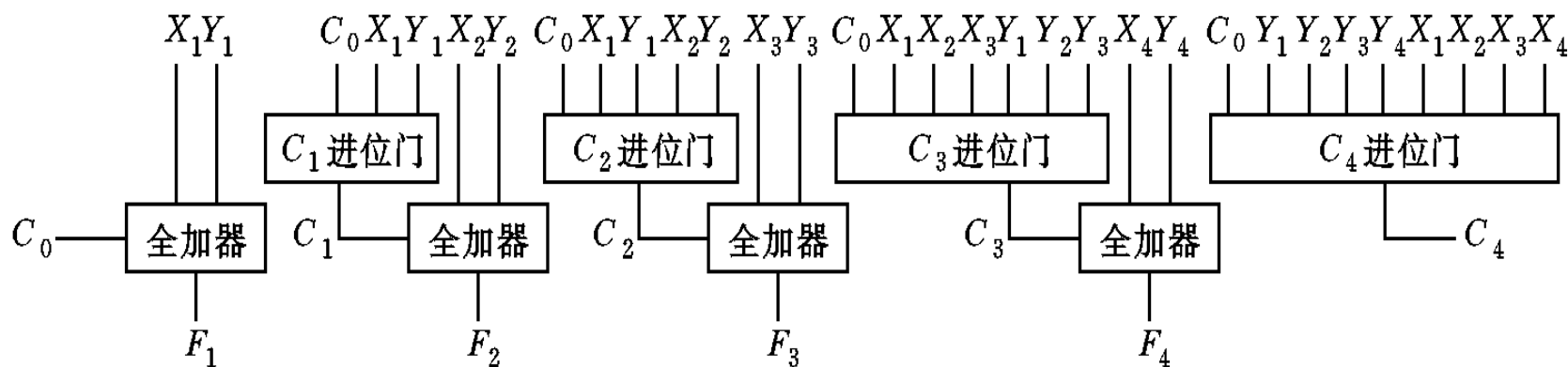
### ■ 快速加法器、超前进位加法器

- 进位输入是由专门的“进位门”综合所有低位的加数、被加数及最低位进位输入后提供的。
- 由于进位不是由前一级加法器提供的，所以快速加法器又称超前进位加法器或并行进位加法器。



## 3.3.6 运算器(25)

### ■ 3.3.6 运算器（算术逻辑单元 ALU）

#### □ 加法器

- 一位加法器
- 四位串行进位加法器
- 快速加法器
- 16位加法器

#### □ 算术运算逻辑单元

- 四位算术逻辑运算单元




## 3.3.6 运算器(26)

- 16位串行加法器和16位并行加法器

### □ 16位串行加法器

- 用4片4位快速加法器组成16位快速加法器

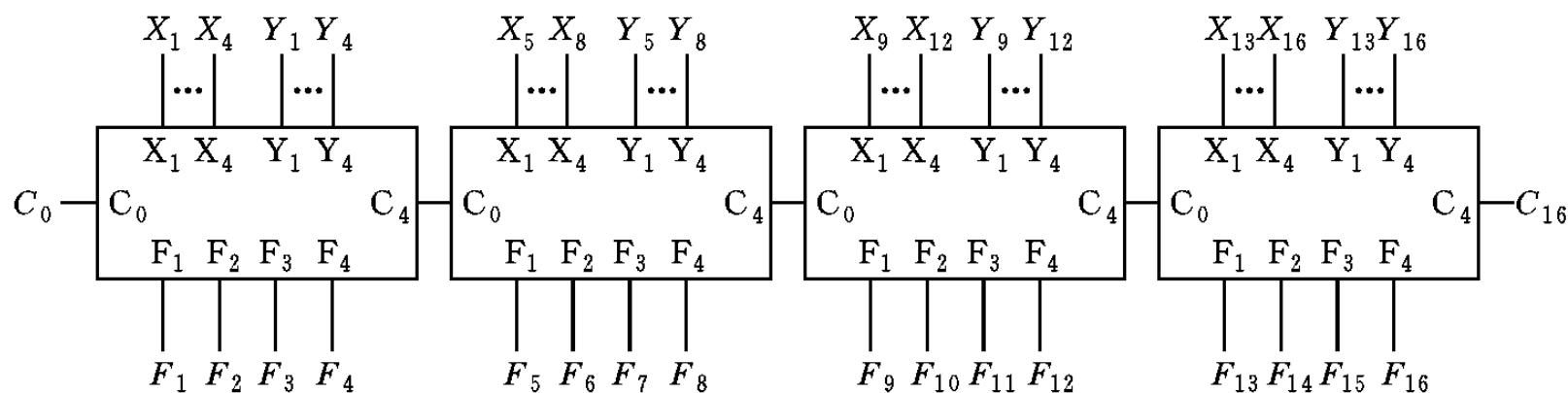

此时,片内虽然是并行,但片间进位仍是串行逐片传递,产生 $C_4, C_8, C_{12}, C_{16}$ 的延迟各是几级?  $F_i$ 要几级?(用P136图)

$C_4$ 需2级,  $F_1 \sim F_4$ 需3级;  $C_8$ 需4级,  $F_5 \sim F_8$ 需5级;  $C_{12}$ 需6级,

$F_9 \sim F_{12}$ 需7级;  $C_{16}$ 需8级,  $F_{13} \sim F_{16}$ 需9级.  $C_n = n/2$ 级

## 3.3.6 运算器(27)

### □ 16位并行进位加法器:

用类似4位快速加法器中C1、C2、C3、C4形成的原理，去形成片间快速进位C4、C8、C12、C16

$$\begin{aligned}C_4 &= (G_4 + P_4G_3 + P_4P_3G_2 + P_4P_3P_2G_1) + P_4P_3P_2P_1C_0 \\&= G_{m1} + P_{m1}C_0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C_8 &= G_8 + P_8G_7 + P_8P_7G_6 + P_8P_7P_6G_5 + P_8P_7P_6P_5C_4 \\&= G_8 + P_8G_7 + P_8P_7G_6 + P_8P_7P_6G_5 \\&\quad + P_8P_7P_6P_5(G_4 + P_4G_3 + P_4P_3G_2 + P_4P_3P_2G_1 + P_4P_3P_2P_1C_0) \\&= G_{m2} + P_{m2}(G_{m1} + P_{m1}C_0) = G_{m2} + P_{m2}G_{m1} + P_{m2}P_{m1}C_0\end{aligned}$$

### 3.3.6 运算器(28)

$$C_{12} = G_{m3} + P_{m3}G_{m2} + P_{m3}P_{m2}G_{m1} + P_{m3}P_{m2}P_{m1}C_0$$

$$C_{16} = G_{m4} + P_{m4}G_{m3} + P_{m4}P_{m3}G_{m2} + P_{m4}P_{m3}P_{m2}G_{m1} + P_{m4}P_{m3}P_{m2}P_{m1}C_0$$

### 3.3.6 运算器(29)

$$C_4 = G_{m1} + P_{m1}C_0$$

$$C_8 = G_{m2} + P_{m2}G_{m1} + P_{m2}P_{m1}C_0$$

$$C_{12} = G_{m3} + P_{m3}G_{m2} + P_{m3}P_{m2}G_{m1} + P_{m3}P_{m2}P_{m1}C_0$$

$$C_{16} = G_{m4} + P_{m4}G_{m3} + P_{m4}P_{m3}G_{m2} + P_{m4}P_{m3}P_{m2}G_{m1} + P_{m4}P_{m3}P_{m2}P_{m1}C_0$$

$$G_{m1} = G_4 + P_4G_3 + P_4P_3G_2 + P_4P_3P_2G_1 \quad P_{m1} = P_4P_3P_2P_1$$

$$G_{m2} = G_8 + P_8G_7 + P_8P_7G_6 + P_8P_7P_6G_5 \quad P_{m2} = P_8P_7P_6P_5$$

$$G_{m3} = G_{12} + P_{12}G_{11} + P_{12}P_{11}G_{10} + P_{12}P_{11}P_{10}G_9 \quad P_{m3} = P_{12}P_{11}P_{10}P_9$$

$$G_{m4} = G_{16} + P_{16}G_{15} + P_{16}P_{15}G_{14} + P_{16}P_{15}P_{14}G_{13} \quad P_{m4} = P_{16}P_{15}P_{14}P_{13}$$


$G_m$ 和 $P_m$ 有规律，可以根据输入 $X$ 和 $Y$ 直接计算得出，意味着4位加法器内部可以直接提供 $G_m$ 和 $P_m$ 。 $C_4$ ， $C_8$ ， $C_{12}$ ， $C_{16}$ 可以设计一个“快速进位扩展器”形成。

### 3.3.6 运算器

#### ■ 16位并行进位加法器:
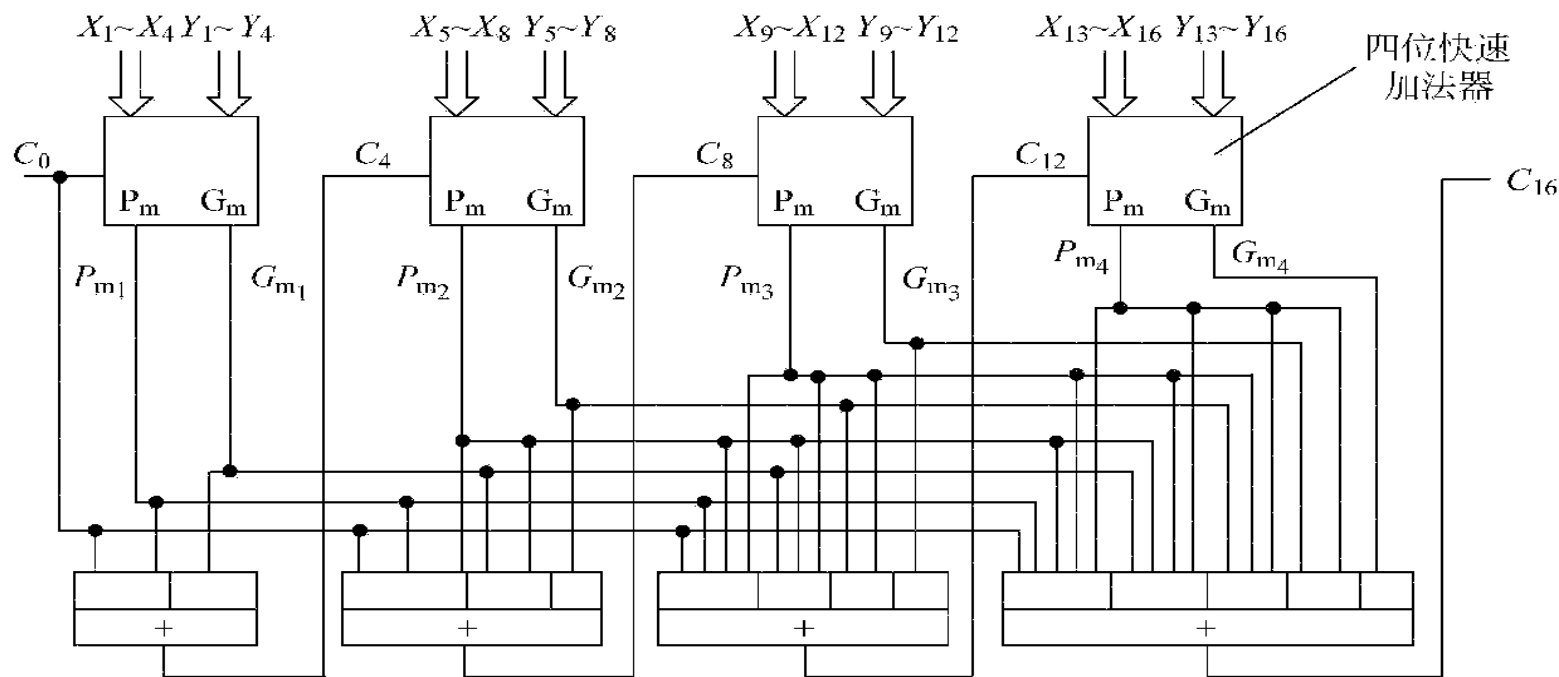
##### □ 超前进位扩展器

$$C_{16} = G_{m4} + P_{m4}G_{m3} + P_{m4}P_{m3}G_{m2} + P_{m4}P_{m3}P_{m2}G_{m1} + P_{m4}P_{m3}P_{m2}P_{m1}C_0$$




超前进位扩展器, 使得  $C_4, C_8, C_{12}, C_{16}$  同时产生! (P138)

### 3.3.6 运算器
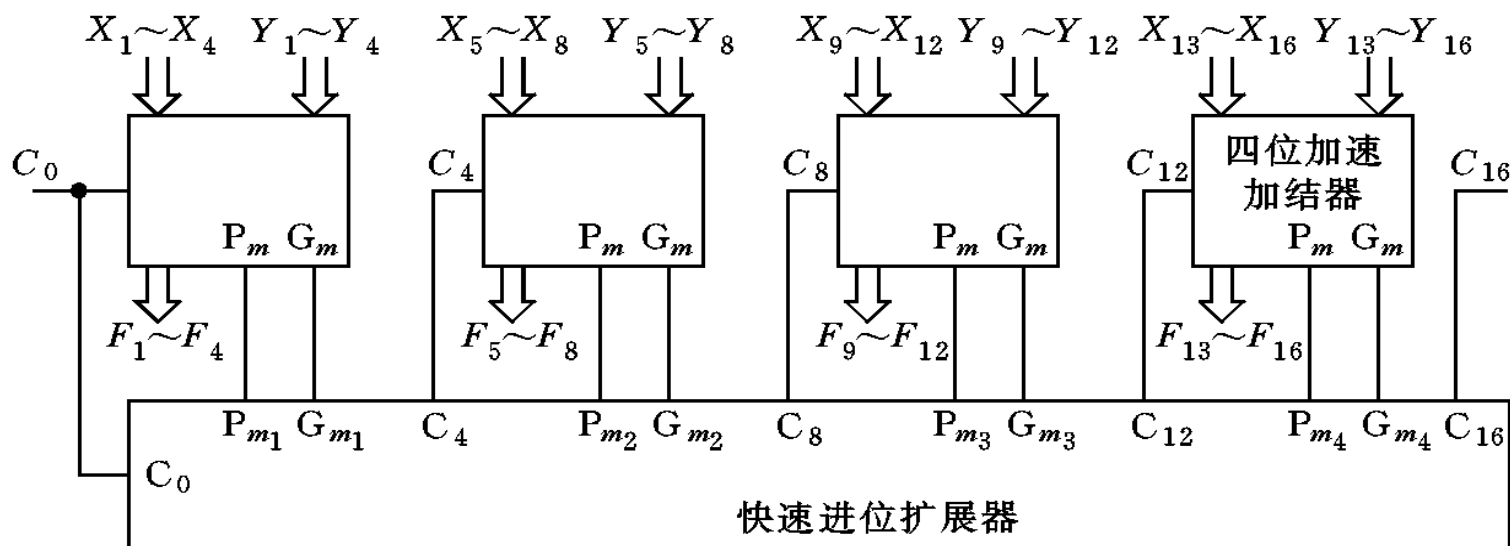
#### ■ 16位并行进位加法器逻辑结构图：


- 用类似四位快速加法器中 $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_3$ 、 $C_4$ 形成的原理，去形成片间快速进位 $C_4$ 、 $C_8$ 、 $C_{12}$ 、 $C_{16}$



4位快速加法器的输出提供 $P_m$ 、 $G_m$ 需2级延迟， $F$ 需3级延迟。  
则产生 $C_4, C_8, C_{12}, C_{16}$ 的延迟各是几级？ $F_i$ 要几级？

## 3.3.6 运算器

### ■ 16位快速加法器的结构图

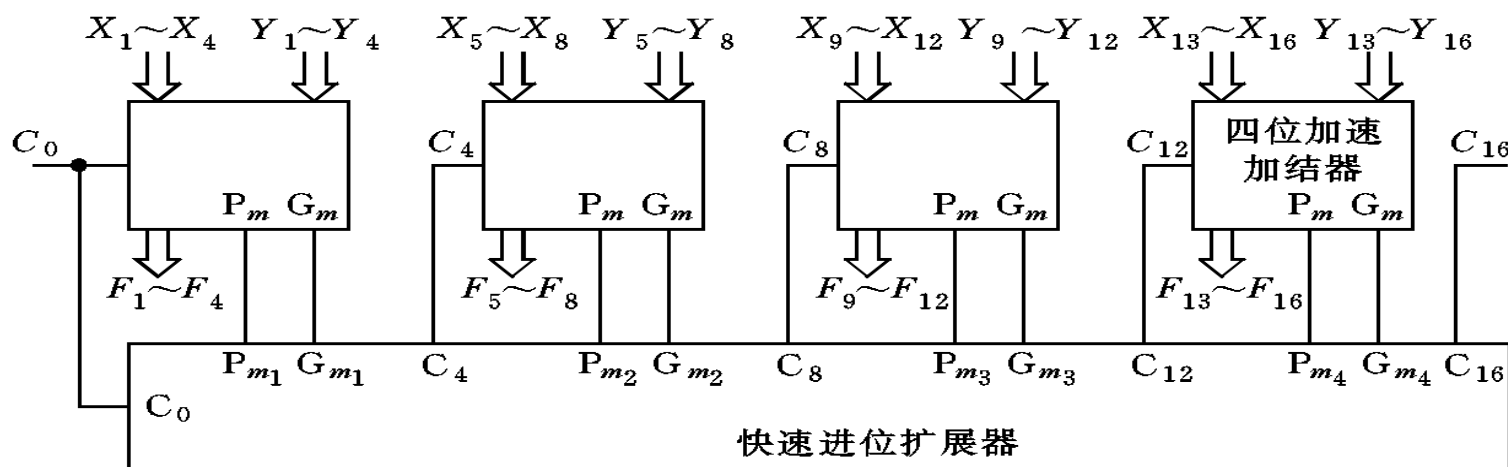


4位快速加法器的输出提供 $P_m$ 、 $G_m$ 需2级延迟。产生 $C_4, C_8, C_{12}, C_{16}$ 的延迟3级， $F_1 \sim F_4$ 要3级， $F_5 \sim F_{16}$ 要6级。

请大家课后比较：由1位全加器构成16位串行加法器、4位全加器构成16位串行加法器、16位并行加法器计算结果所需要的级数。
 
### 3.3.6 运算器


■ 和4位加法器（或4位ALU）连用的超前进位扩展器专用器件(SN74182) (P146)





### 3.3.6 运算器

#### ■ 4位ALU和超前进位扩展器组成16位快速运算单元 (P146)

 

## 3.3.6 运算器

### ■ 3.3.6 运算器（算术逻辑单元 ALU）

#### □ 加法器

- 1位加法器
- 4位串行进位加法器
- 4位并行进位加法器和快速进位逻辑
- 16位并行进位加法器

#### □ 算术运算逻辑单元

- 4位算术逻辑运算单元

### 3.3.6 运算器(34)

#### ■ 算术运算逻辑单元(ALU)

- ALU是CPU的核心,不仅完成算术(加法、减法等)运算,而且完成逻辑运算.
- ALU是多种功能集成在一起的器件,因此要有功能控制端.
  - 加
  - 减
  - 比较、与、或、非、移位

## 3.3.6 运算器(35)

### ■ 3.3.6 运算器（算术逻辑单元 ALU）

#### □ 加法器

- 一位加法器
- 四位串行进位加法器
- 快速加法器
- 16位加法器


#### □ 算术运算逻辑单元

- 4位算术逻辑运算单元

## 3.3.6 运算器(36)
 
### ■ 四位算术逻辑运算单元

- 4位ALU的核心是4位并行加法器,通过控制加法器的一些逻辑门或改变进位逻辑门能够获得多种功能。



### 3.3.6 运算器(37)

#### ■ 4位算术逻辑运算单元

##### □ 运算能力的获得方法

- 方法1：控制4位加法器中的进位逻辑，获得多种运算能力
  - 简单、但运算种类少
- 方法2：改变加法器中的 $G_i$ 和 $P_i$ 来获得多种运算能力
  - 运算种类多、但运算单元结构较复杂。

### 3.3.6 运算器(38)

- 方法1：控制4位加法器中的进位逻辑，获得多种运算能力。
  - 简单、运算种类较少。
  - 在控制信号 $C_{INH}$ 、 $E_{INH}$ 的作用下，可以完成4位数的加、比较和逻辑乘（与）运算。
  - 如图4-57所示（P139）

功能表

$C_{INH}$	$E_{INH}$	功 能
0	0	加
0	1	不用
1	0	$\overline{X_n \oplus Y_n}$
1	1	$X_n - Y_n$

(a)

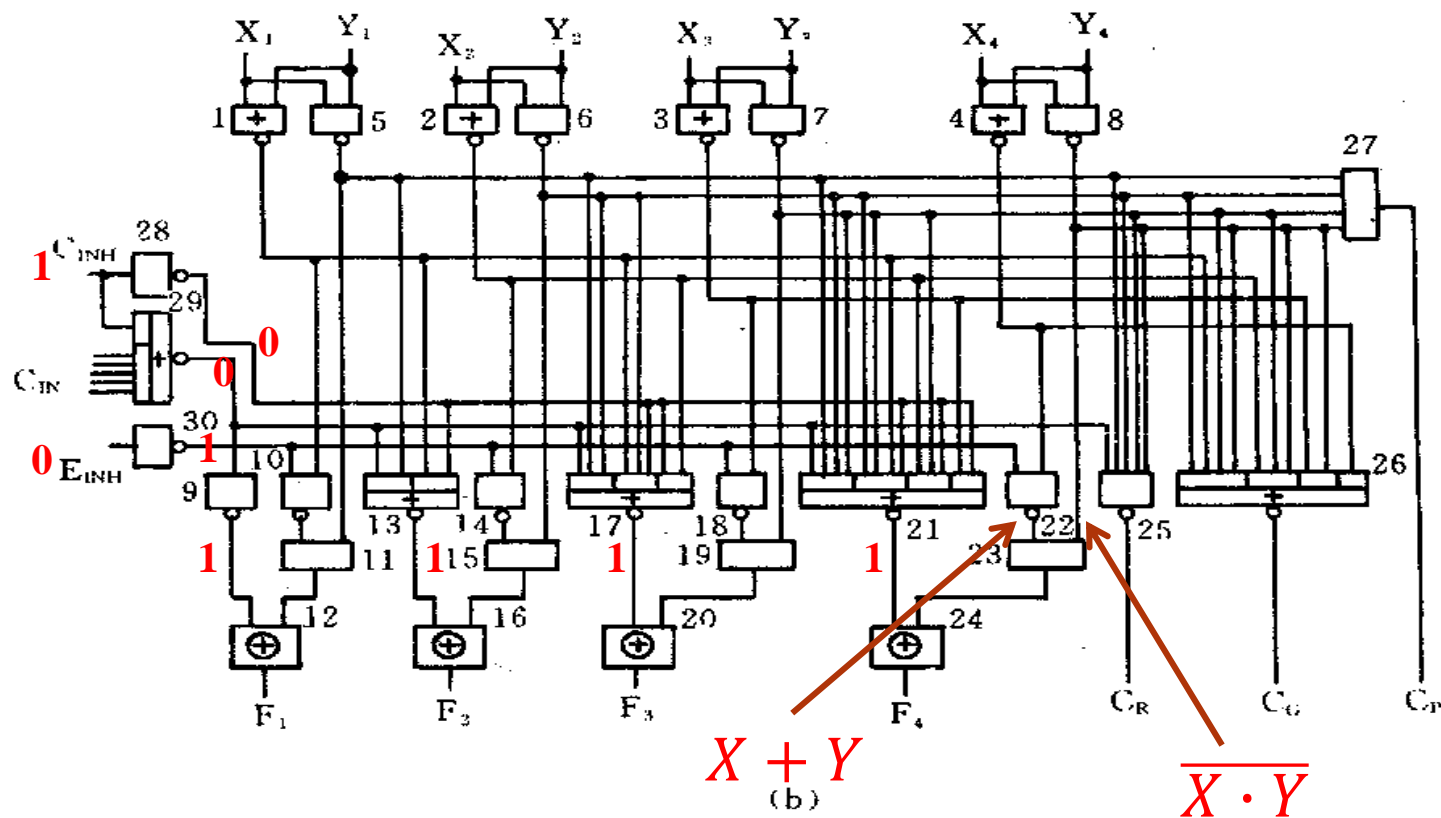


图 4-57 四位算术逻辑运算单元


(a) 功能表； (b) 逻辑图。



功能表

$C_{INH}$	$E_{INH}$	功 能
0	0	加
0	1	不用
1	0	$X_n \oplus Y_n$
1	1	$X_n - Y_n$

(a)

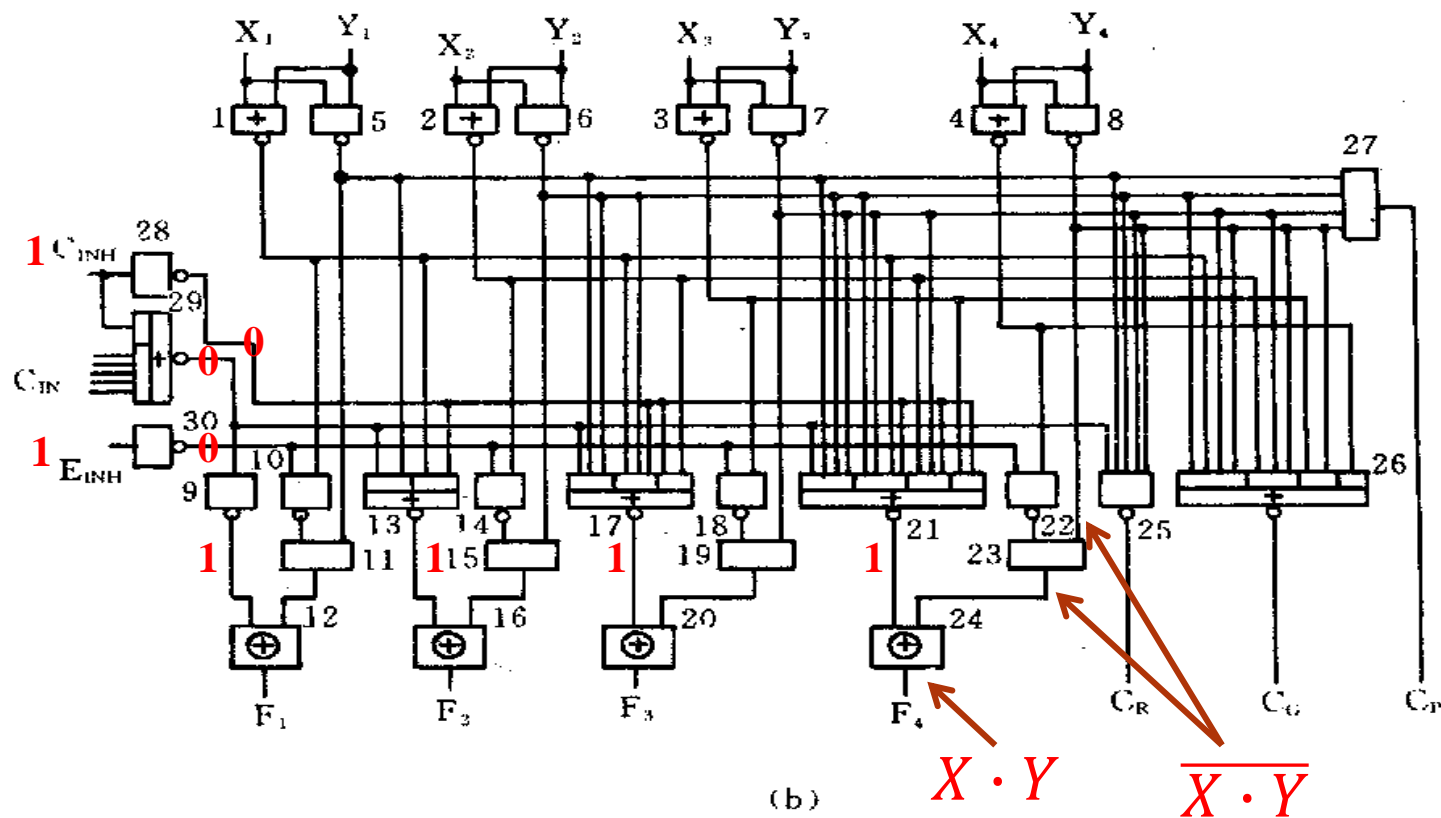

(b)

图 4-57 四位算术逻辑运算单元

(a) 功能表; (b) 逻辑图。

### 3.3.6 运算器(39)


- 方法2：改变加法器中的 $G_i$ 和 $P_i$ 来获得多种运算能力。
  - 运算种类多、但运算单元结构较复杂。
  - 图4-59给出了这类集成化4位运算单元（简称功能发生器）的逻辑图。
  - 它能执行16种算术运算和16种逻辑运算。

## 3.3.6 运算器(40)

### ■ 4位ALU功能表 (SN74181)

M是状态控制端，M="H"，执行逻辑运算，反之，执行算术运算。

S <sub>3</sub> S <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	正 逻 辑			负 逻 辑		
	M=H 逻辑 运算	M=L	算术运算	M=H 逻辑 运算	M=L	算术运算
		C <sub>n</sub> =1	C <sub>n</sub> =0		C <sub>n</sub> =1	C <sub>n</sub> =0
L L L L	$\bar{A}$	A	A 加 1	$\bar{A}$	A 减 1	A
L L L H	$\overline{A+B}$	A+B	(A+B)加 1	$\overline{A \cdot B}$	(A·B)减 1	A·B
L L H L	$\bar{A} \cdot B$	A+ $\bar{B}$	(A+ $\bar{B}$ )加 1	$\bar{A}+B$	(A· $\bar{B}$ )减 1	A· $\bar{B}$
L L H H	"0"	减 1	0	1	减 1	0
L H L L	$\overline{A \cdot B}$	A 加(A· $\bar{B}$ )	A 加(A· $\bar{B}$ )加 1	$\overline{A+B}$	A 加(A+ $\bar{B}$ )	A 加(A+ $\bar{B}$ )加 1
L H L H	$\bar{B}$	(A· $\bar{B}$ )加(A+B)	(A· $\bar{B}$ )加(A+B)加 1	$\bar{B}$	(A·B)加(A+ $\bar{B}$ )	(A·B)加(A+ $\bar{B}$ )加 1
L H H L	$A \oplus B$	A 减 B 减 1	A 减 B	$\overline{A \oplus B}$	A 减 B 减 1	A 减 B
L H H H	$A \cdot \bar{B}$	(A· $\bar{B}$ )减 1	A· $\bar{B}$	$A+\bar{B}$	A+ $\bar{B}$	(A+ $\bar{B}$ )加 1
H L L L	$\bar{A}+B$	A 加(A·B)	A 加(A·B)加 1	$\bar{A} \cdot B$	A 加(A+B)	A 加(A+B)加 1
H L L H	$\overline{A \oplus B}$	A 加 B	A 加 B 加 1	$A \oplus B$	A 加 B	A 加 B 加 1
H L H L	B	(A·B)加(A+ $\bar{B}$ )	(A·B)加(A+ $\bar{B}$ )加 1	B	(A· $\bar{B}$ )加(A+B)	(A· $\bar{B}$ )加(A+B)加 1
H L H H	A·B	(A·B)减 1	A·B	A+B	A+B	(A+B)加 1
H H L L	1	A 加 A	A 加 A 加 1	0	A 加 A	A 加 A 加 1
H H L H	A+ $\bar{B}$	A 加(A+B)	A 加(A+B)加 1	$A \cdot \bar{B}$	A 加(A·B)	A 加(A·B)加 1
H H H L	A+B	A 加(A+ $\bar{B}$ )	A 加(A+ $\bar{B}$ )加 1	$A \cdot B$	A 加(A· $\bar{B}$ )	A 加(A· $\bar{B}$ )加 1
H H H H	A	A 减 1	A	A	A	A 加 1

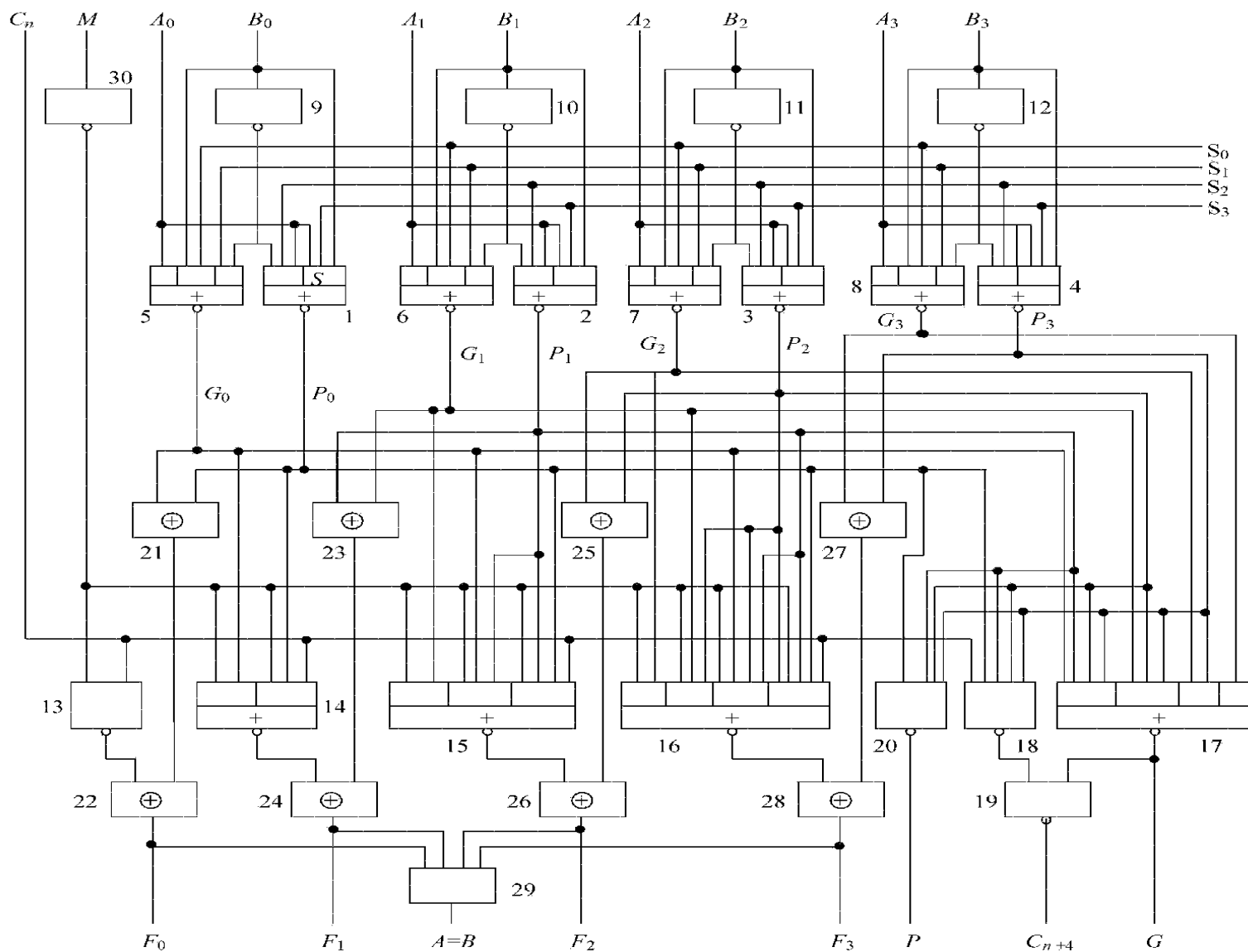


74181

P141

# 4位ALU (SN74181)

(控制端 = HLLH)

简化逻辑图

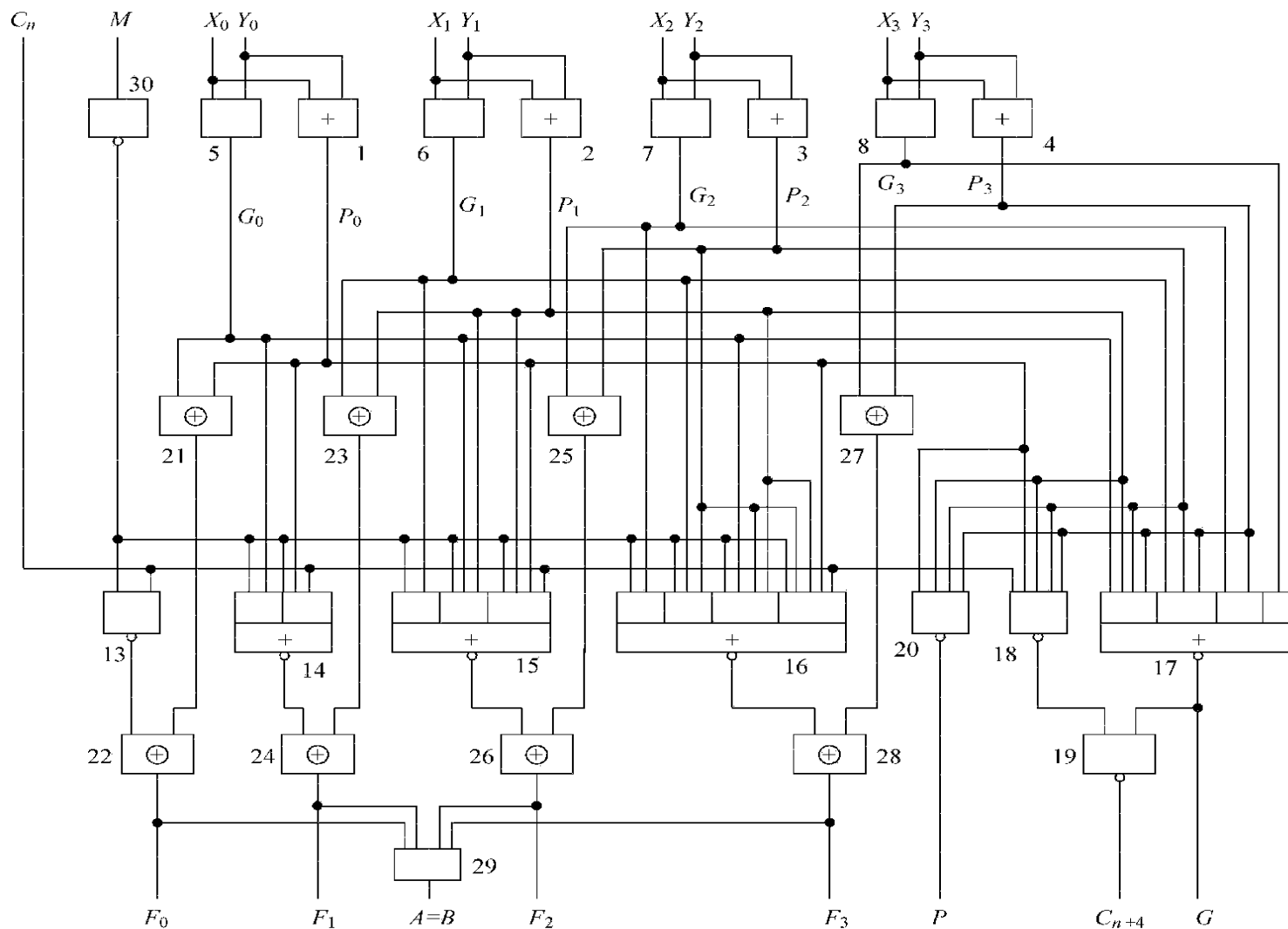

# 4位ALU功能

## 1. M=L (控制端 = HLLH)

门13输出  $\overline{C_n}$

门14输出  $\overline{G_0 + P_0 C_n} = \overline{C_0}$

门15输出  $\overline{G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_n} = \overline{C_1}$

门16输出  $\overline{G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_n} = \overline{C_2}$

门19输出  $G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_n = C_3$

门13~16形成以 $X_{0\sim3}$ 、 $Y_{0\sim3}$ 、 $C_n$ 为输入的四位快速加法器的各进位的反码

# 4位ALU功能

门19形成的是第3位向第4位进位的原码

门21、23、25、27形成以 $X_n$ 、 $Y_n$ 为输入的半加和

门22  $\overline{C_n} \oplus (X_0 \oplus Y_0) = \overline{C_n \oplus (X_0 \oplus Y_0)} = \overline{\text{第0位全加和}}$


门24  $\overline{C_0} \oplus (X_1 \oplus Y_1) = \overline{\text{第1位全加和}}$

门26  $\overline{C_1} \oplus (X_2 \oplus Y_2) = \overline{\text{第2位全加和}}$

门28  $\overline{C_2} \oplus (X_3 \oplus Y_3) = \overline{\text{第3位全加和}}$

$F_1$ -- $F_4$ 是全加和的反码

# 4位ALU功能

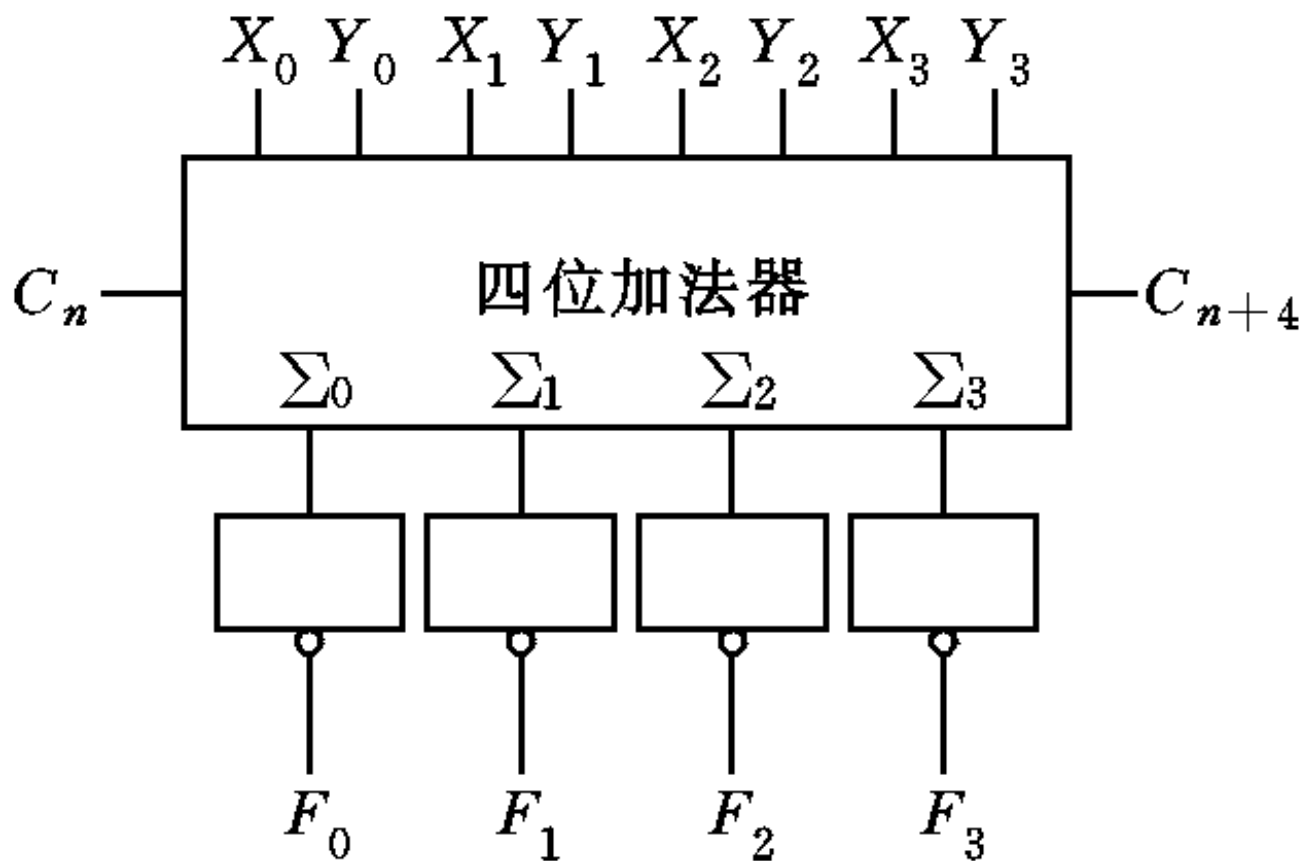




# 4位ALU功能

## 2. M=H (控制端 = HLLH)

门13~16均被封锁，位间没有操作，电路执行逻辑运算


电路输出为  $F_n = \overline{X_n \oplus Y_n}$

电路是异或非逻辑  
(比较器)。

 

# MIT数字逻辑电路课中的ALU课件

---

 

$$S = A \oplus B \oplus C_i$$


$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C}_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$$

$$C_o = AB + C_i(A+B)$$

A	B	CI	S	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

		A B			
CI	S	00	01	11	10
		0	1	0	1
	1	1	0	1	0

		A B			
CI	CO	00	01	11	10
		0	0	1	0
	1	0	1	1	1

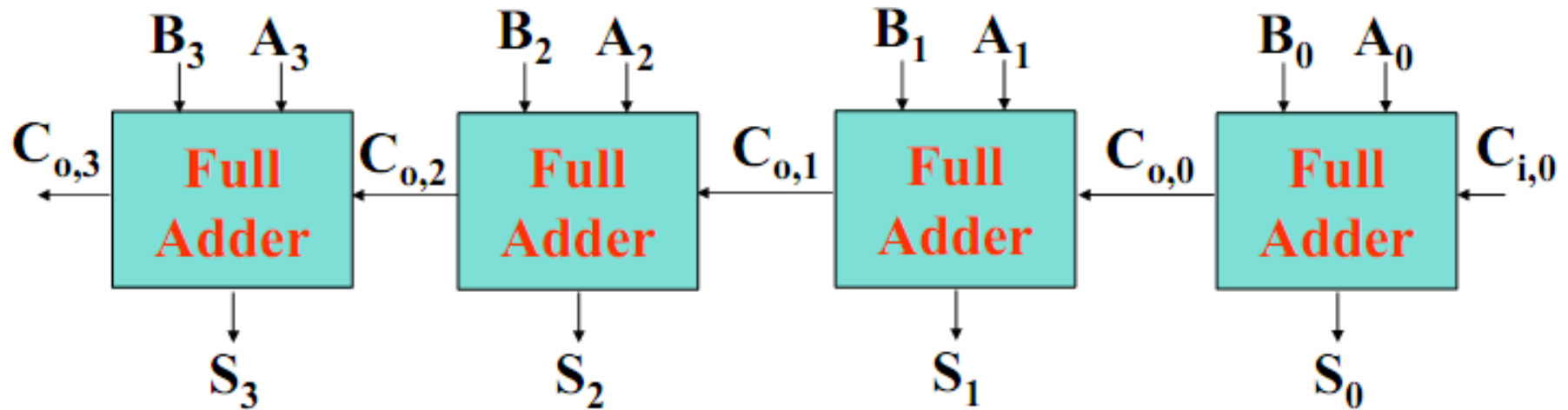



Worst case propagation delay linear with the number of bits

$$t_{\text{adder}} = (N-1)t_{\text{carry}} + t_{\text{sum}}$$

- Under twos complement, subtracting  $B$  is the same as adding the bitwise complement of  $B$  then adding 1

Combination addition/subtraction system:

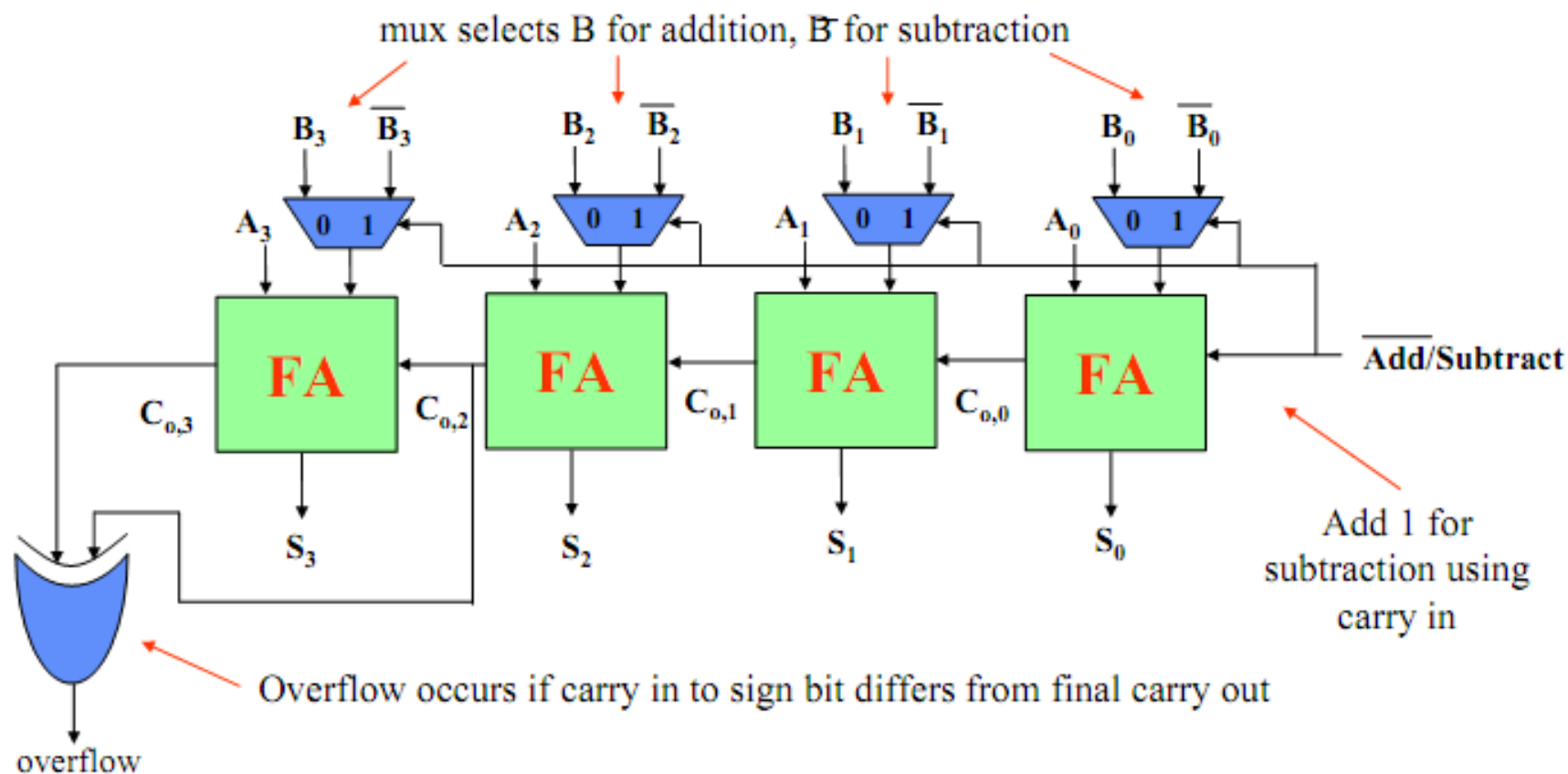


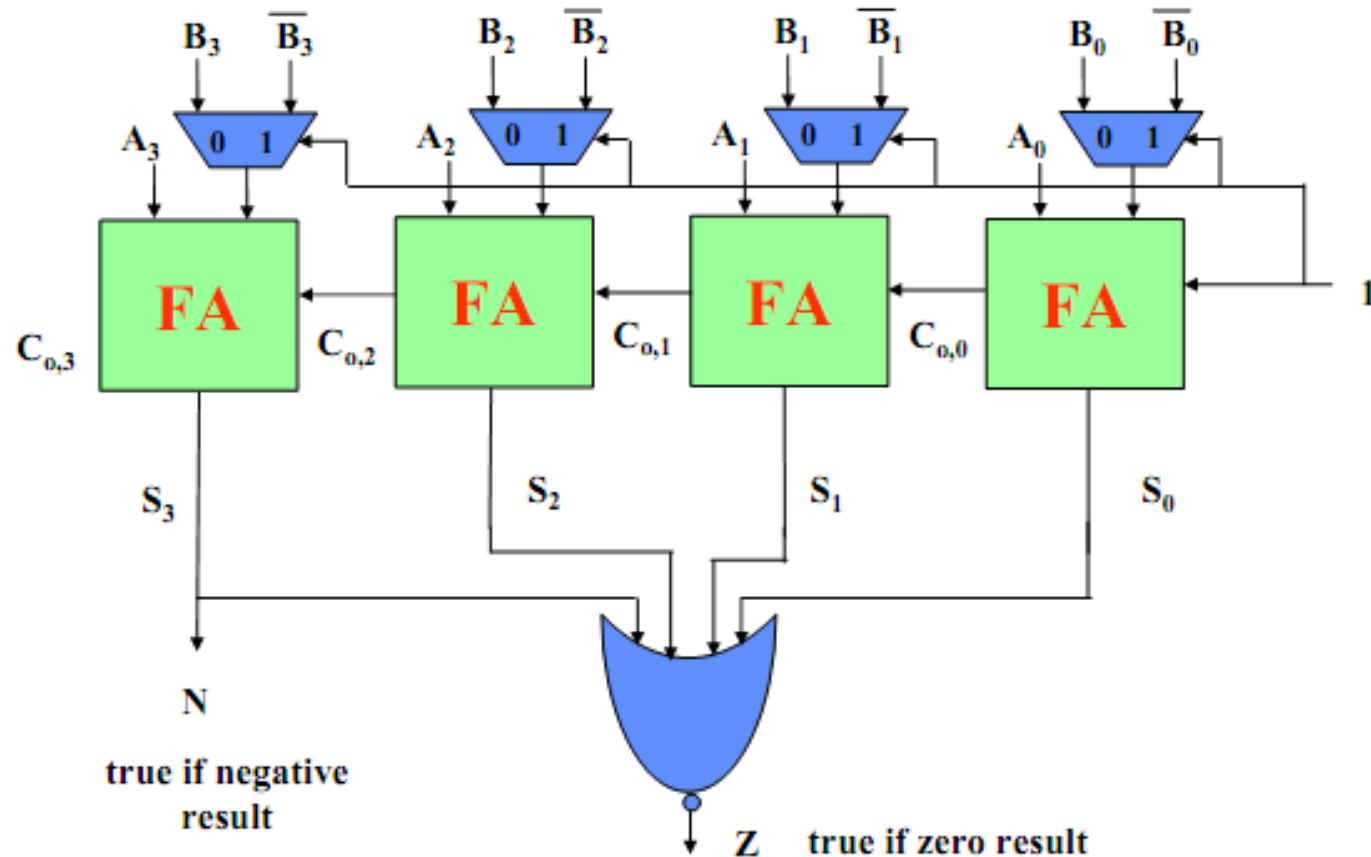

$$\begin{aligned}
 A < B &= N \\
 A = B &= Z \\
 A \leq B &= Z + N
 \end{aligned}$$

## How to Speed up the Critical (Carry) Path? (How to Build a Fast Adder?)

$A$	$B$	$C_i$	$S$	$C_o$	Carry status
0	0	0	0	0	delete
0	0	1	1	0	delete
0	1	0	1	0	propagate
0	1	1	0	1	propagate
1	0	0	1	0	propagate
1	0	1	0	1	propagate
1	1	0	0	1	generate
1	1	1	1	1	generate

 



$$\text{Generate } (G) = AB$$

$$\text{Propagate } (P) = A \oplus B$$

$$C_o(G, P) = G + PC_i$$


$$S(G, P) = P \oplus C_i$$

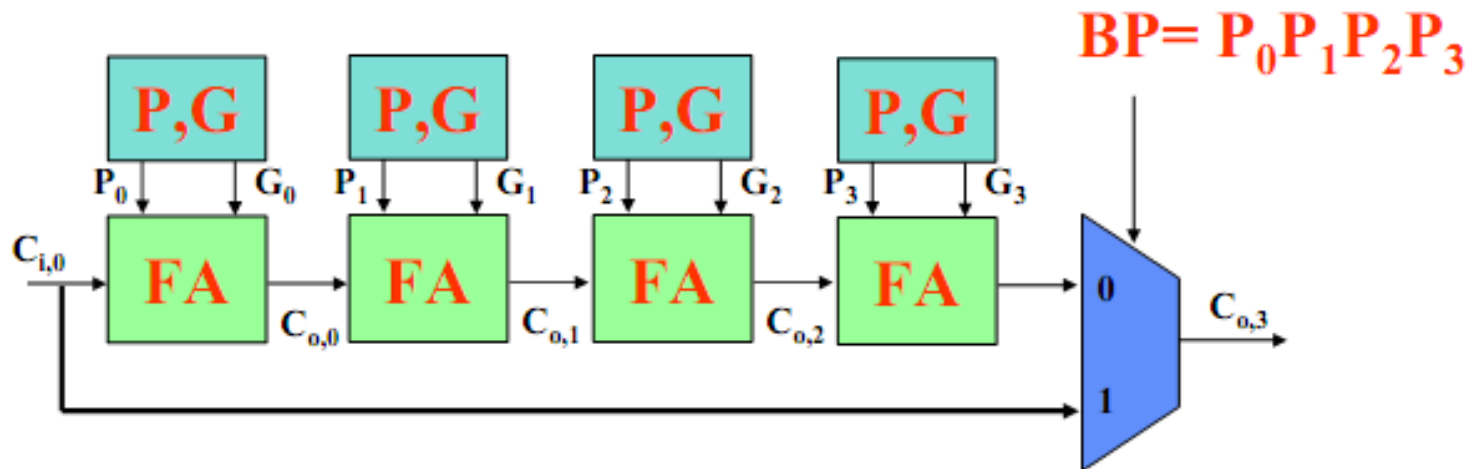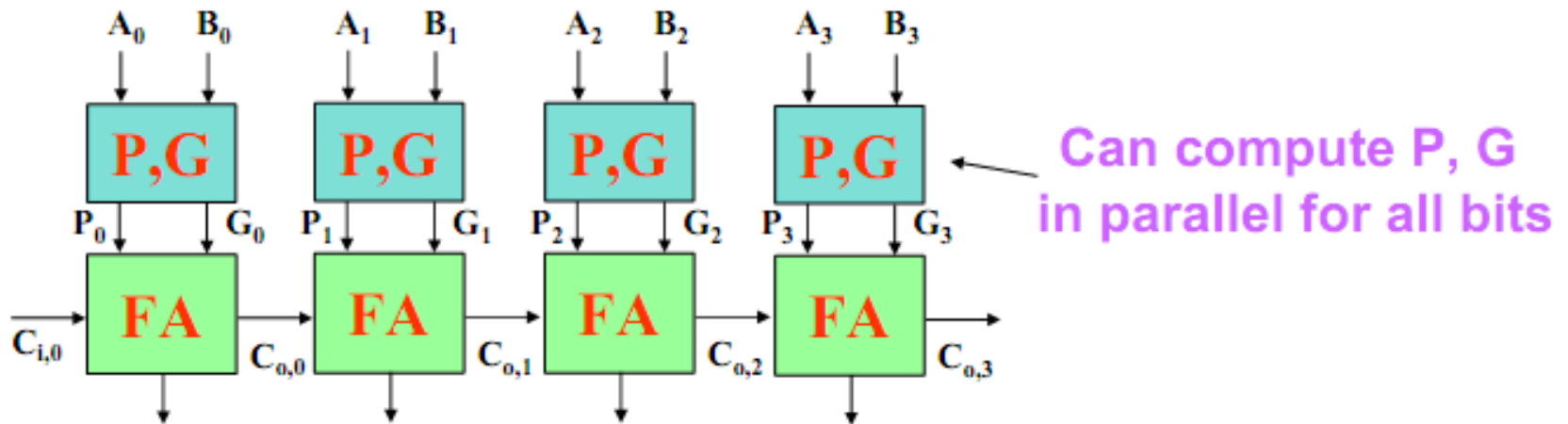Note: can also use  $P = A + B$  for  $C_o$



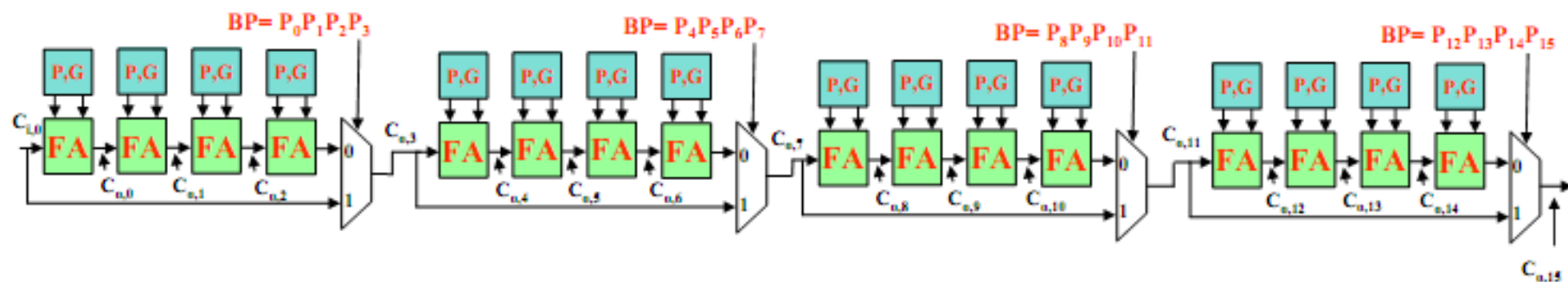**Key Idea:** if  $(P_0 P_1 P_2 P_3)$  then  $C_{o,3} = C_{i,0}$






Assume the following for delay each gate:

$P, G$  from  $A, B$ : 1 delay unit

$P, G, C_i$  to  $C_0$  or Sum for a FA: 1 delay unit

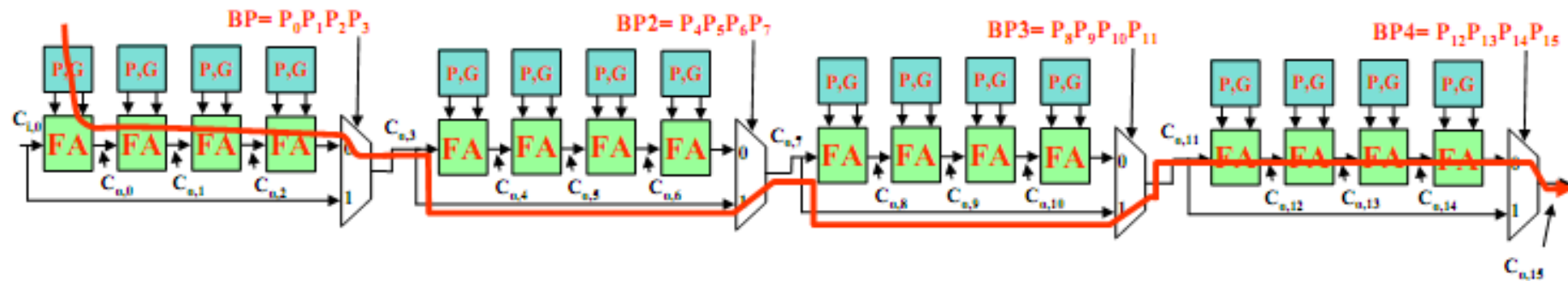2:1 mux delay: 1 delay unit

What is the worst case propagation delay for the 16-bit adder?



For the second stage, is the critical path:

$BP2 = 0$  or  $BP2 = 1$ ?

**Message: Timing Analysis is Very Tricky –  
Must Carefully Consider Data Dependencies For  
False Paths**

Re-express the carry logic as follows:

$$C1 = G0 + P0 C0$$

$$C2 = G1 + P1 C1 = G1 + P1 G0 + P1 P0 C0$$


$$C3 = G2 + P2 C2 = G2 + P2 G1 + P2 P1 G0 + P2 P1 P0 C0$$

$$C4 = G3 + P3 C3 = G3 + P3 G2 + P3 P2 G1 + P3 P2 P1 G0 + P3 P2 P1 P0 C0$$

...




- Each of the carry equations can be implemented in a two-level logic network
- Variables are the adder inputs and carry in to stage 0

**Ripple effect has been eliminated!**

 


Adder with propagate and generate outputs

   Later stages have increasingly complex logic



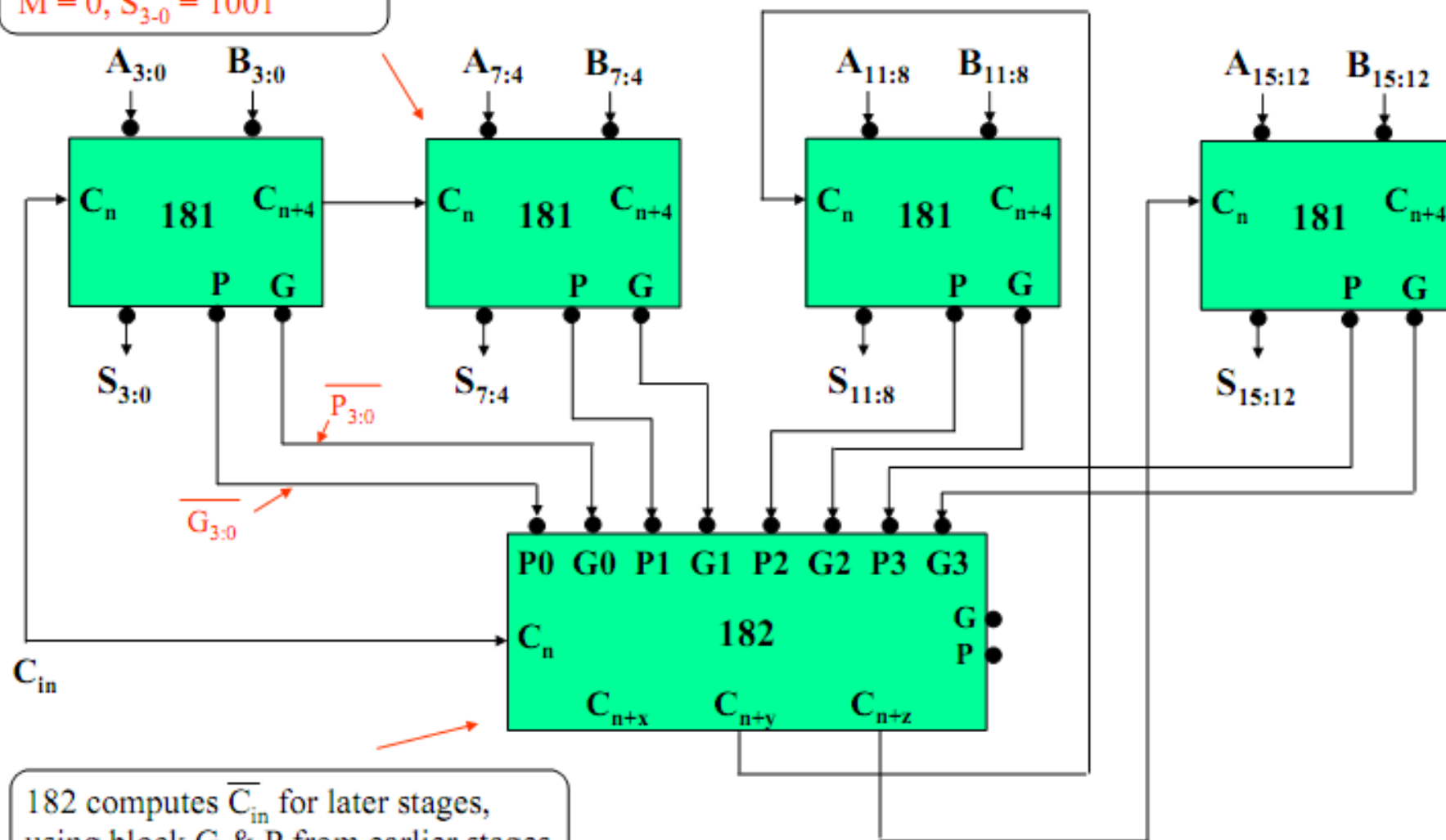181 configured for A+B:  
 $M = 0, S_{3:0} = 1001$



182 computes  $\overline{C_{in}}$  for later stages,  
 using block G & P from earlier stages

# 作业：4.18, 4.23

4.18 用一个 3 输入 8 输出的变量译码器及两个 4 输入“与非”门组成一位全加器、全减器电路。

4.23 用双 4 选 1 数据选择器实现全加器。输入量为  $A$ 、 $B$ ；进位输入为  $C_{i-1}$ ，输出量为全加和  $S$  及进位输出  $C_i$ 。

**附加题：**给出由最快的 1 位全加器构成 16 位串行加法器、4 位并行全加器构成 16 位串行加法器、16 位并行加法器计算结果 ( $C_{16}$ 、 $F_{16}$ ) 所需要的级数，**要求描述计算过程。**